

# ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II  
*Corso di Laurea in Informatica*

Docenti

Proff.

Luigi Sauro   gruppo 1 (A-G)

Silvia Rossi   gruppo 2 (H-Z)



# **ALGEBRA DI BOOLE E RETI COMBINATORIE**

# Mappe di Karnaugh

- Le mappe di Karnaugh sono un metodo per semplificare espressioni booleane in forma SOP
- In realtà non introducono tecniche di semplificazione nuove, sono semplicemente un espediente grafico che consente di rilevare più facilmente implicati che possono essere semplificati
- Quindi alla base delle mappe di Karnaugh c'è il solito principio:

$$PA + P\bar{A} = P$$

# Karnaugh Maps (K-Maps)

- Boolean expressions can be minimized by combining terms
- K-maps minimize equations graphically
- $PA + P\bar{A} = P$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Y C	AB			
	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	1	0	0	0

Y C	AB			
	00	01	11	10
0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$AB\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$
1	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	$ABC$	$A\bar{B}C$



# K-Map

- Circle 1's in adjacent squares
- In Boolean expression, include only literals whose true and complement form are ***not*** in the circle

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

		<i>AB</i>			
<i>C</i>	<i>Y</i>	00	01	11	10
	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0

$$Y = \overline{A}\overline{B}$$



# 3-Input K-Map

Y C \ AB		00	01	11	10
C	0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$	$AB\bar{C}$
	1	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	$ABC$	$A\bar{B}C$

Truth Table

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

K-Map

Y C \ AB		00	01	11	10
C	0				
	1				



# K-Map Definitions

- **Complement:** variable with a bar over it  
 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$
- **Literal:** variable or its complement  
 $\bar{A}, A, \bar{B}, B, C, \bar{C}$
- **Implicant:** product of literals  
 $A\bar{B}C, \bar{A}C, BC$
- **Prime implicant:** implicant corresponding to the largest circle in a K-map



# K-Map Rules

- Every 1 must be circled at least once
- Each circle must span a power of 2 (i.e. 1, 2, 4) squares in each direction
- Each circle must be as large as possible
- A circle may wrap around the edges
- A “don't care” (X) is circled only if it helps minimize the equation





		AB			
		00	01	11	10
Y	C				
	0	1	0	1	1
	1	1	0	0	1

		AB			
		00	01	11	10
Y	C				
	0	1	0	1	1
	1	1	0	0	1

$\overline{AC}$  (points to the top row, columns 11 and 10)  
 $\overline{B}$  (points to the rightmost column, rows 0 and 1)  
 $Y = \overline{AC} + \overline{B}$

$$AB\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} = A\overline{C}(B + \overline{B}) = A\overline{C}$$

		AB			
		00	01	11	10
Y	C				
		00	01	11	10
0		1	0	1	1
1		1	0	0	1

		AB			
		00	01	11	10
Y	C				
		00	01	11	10
0		1	0	1	1
1		1	0	0	1

$Y = A\bar{C} + \bar{B}$

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C = \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) + A\bar{B}(\bar{C} + C) = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} = (\bar{A} + A)\bar{B} = \bar{B}$$

# 4-Input K-Map

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

<i>Y</i> <i>CD</i> \ <i>AB</i>		00	01	11	10
		00	01	11	10
00					
01					
11					
10					



# 4-Input K-Map

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

<i>Y</i> <i>CD</i>	<i>AB</i>			
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	0	1
11	1	1	0	0
10	1	1	0	1



# 4-Input K-Map

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0


Y CD \ AB	AB			
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	0	1
11	1	1	0	0
10	1	1	0	1

$$Y = \overline{A}C + \overline{A}BD + \overline{A}B\overline{C} + \overline{B}D$$


3
1
2
4



# Display a 7 segmenti

 

$D_{3:0}$	$S_a$	$S_b$	$S_c$	$S_d$	$S_e$	$S_f$	$S_g$
0000	1	1	1	1	1	1	0
0001	0	1	1	0	0	0	0
0010	1	1	0	1	1	0	1
0011	1	1	1	1	0	0	1
0100	0	1	1	0	0	1	1
0101	1	0	1	1	0	1	1
0110	1	0	1	1	1	1	1
0111	1	1	1	0	0	0	0
1000	1	1	1	1	1	1	1
1001	1	1	1	0	0	1	1
others	0	0	0	0	0	0	0

 

# Display a 7 segmenti

$D_{3:0}$	$S_a$	$S_b$	$S_c$	$S_d$	$S_e$	$S_f$	$S_g$
0000	1	1	1	1	1	1	0
0001	0	1	1	0	0	0	0
0010	1	1	0	1	1	0	1
0011	1	1	1	1	0	0	1
0100	0	1	1	0	0	1	1
0101	1	0	1	1	0	1	1
0110	1	0	1	1	1	1	1
0111	1	1	1	0	0	0	0
1000	1	1	1	1	1	1	1
1001	1	1	1	0	0	1	1
others	0	/0	0	0	0	0	0

# Display a 7 segmenti

$S_a$

	$D_{3:2}$	00	01	11	10
$D_{1:0}$					
00		1	0	0	1
01		0	1	0	1
11		1	1	0	0
10		1	1	0	0



$S_b$

	$D_{3:2}$	00	01	11	10
$D_{1:0}$					
00		1	1	0	1
01		1	0	0	1
11		1	1	0	0
10		1	0	0	0

$$\bar{D}_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0 + D_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 + \bar{D}_3 D_2 D_0 + \bar{D}_3 D_1$$




# Display a 7 segmenti

  
 
# Display a 7 segmenti

In generale, vi possono essere diverse forme minime:



$$S_a = \bar{D}_3 D_1 + \bar{D}_3 D_2 D_0 + D_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 + \bar{D}_3 \bar{D}_2 \bar{D}_0$$

# Don't care in output

- Abbiamo visto nei circuiti a priorità come si possano utilizzare degli input «don't care» per avere una rappresentazione della tabella di verità più succinta
- Valori «don't care» (X) si possono avere anche in output allorché per una data configurazione degli input il valore dell'output è irrilevante (non ci interessa se sia 0 o 1)
- Ad esempio nel display a sette segmenti per gli input «illegali» 10-15 l'output può essere di tipo X
- Poiché non ci interessa se un valore X corrisponde in realtà ad uno 0 o un 1 allora nella minimizzazione di una espressione possiamo scegliere che valore dargli come più opportuno.
- In particolare in una K-map sostituiremo i valori X con degli 1 se questo consente di avere un numero inferiore di cerchi o cerchi più larghi

# K-Maps with Don't Cares

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

		<i>AB</i>			
<i>Y</i>	<i>CD</i>	00	01	11	10
	00				
	01				
	11				
	10				



# K-Maps with Don't Cares

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

		<i>AB</i>			
<i>Y</i>	<i>CD</i>	00	01	11	10
	00	1	0	X	1
	01	0	X	X	1
	11	1	1	X	X
	10	1	1	X	X



# K-Maps with Don't Cares

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

		<i>AB</i>			
<i>Y</i>	<i>CD</i>	00	01	11	10
		1	0	X	1
	01	0	X	X	1
	11	1	1	X	X
	10	1	1	X	X

$$Y = A + \overline{B}\overline{D} + C$$



# K-map con valori «don't care»

$S_a$   $D_{3:2}$

$D_{1:0}$

	00	01	11	10
00	1	0	X	1
01	0	1	X	1
11	1	1	X	X
10	1	1	X	X

$$S_a = D_3 + D_2 D_0 + \bar{D}_2 \bar{D}_0 + D_1$$

$S_b$   $D_{3:2}$

$D_{1:0}$

	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01	1	0	X	1
11	1	1	X	X
10	1	0	X	X

$$S_b = \bar{D}_2 + D_1 D_0 + \bar{D}_1 \bar{D}_0$$

# Esercizi su K-maps

$$1 = A\bar{B} + \beta D + \bar{B}\bar{D}$$

$$2 = CD + \bar{A}D + \bar{B}$$

AB CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	1	0	0	1

AB CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	1	1
10	1	0	0	1


AB CD	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	0	0	0

AB CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	0	1	1	0


 
# Multiplexer

- Un multiplexer è sostanzialmente un selettore di linea



- In generale è costituito da  $N$  ingressi (dove  $N$  è una potenza di 2), 1 uscita, e  $\log_2 N$  linee di selezione che indicano a quale ingresso deve corrispondere l'output

# Combinational Building Blocks


- Multiplexers
- Decoders



# Multiplexer (Mux)

- Selects between one of  $N$  inputs to connect to output
- $\log_2 N$ -bit select input – control input
- Example:

2:1 Mux

 

$S$	$D_1$	$D_0$	$Y$	$S$	$Y$
0	0	0	0	0	$D_0$
0	0	1	1	1	$D_1$
0	1	0	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	1	0		
1	1	0	1		
1	1	1	1		




# Multiplexer Implementations

- **Logic gates**

- Sum-of-products form


		$D_0 D_1$			
		00	01	11	10
$S$	0	0	0	1	1
	1	0	1	1	0

$$Y = D_0 \bar{S} + D_1 S$$


 


- **Tristates**

 
- For an N-input mux, use N tristates
- Turn on exactly one to select the appropriate input




# Multiplexer 4:1

  

(a)

 

(b)

 


(c)

# Logic using Multiplexers

Using mux as a lookup table

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = AB$$

 


# Sintetizzare funzioni booleane con mux

- I multiplexer possono essere usati anche per sintetizzare delle funzioni booleane
- Sintetizzare una funzione di  $m$  variabili con un mux a  $2^m$  linee è molto semplice: le variabili saranno linee di selezione. Data una certa configurazione delle variabili, la linea di ingresso corrispondente sarà posta al valore della funzione in quella configurazione
- Di fatto le linee di ingresso riproducono la tabella di verità della funzione

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$Y = AB$

 


# Sintetizzare funzioni booleane con mux

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$Y = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC$$

(a)

 

(b)

$$Y = \Sigma(0,3,4,5)$$



# Sintetizzare funzioni booleane con mux


- E' possibile utilizzare un mux con  $2^{m-1}$  ingressi per sintetizzare un funzione ad m variabili
- Le prime m-1 variabili saranno linee di selezione, mentre le linee di ingresso possono essere poste a 0,1, oppure all'ultima variabile (positiva o negata)

# Logic using Multiplexers

Reducing the size of the mux

$$Y = AB$$

A	B	Y		A	Y
0	0	0	→	0	0
0	1	0			
1	0	0	→	1	B
1	1	1			

 


# Sintetizzare funzioni booleane con mux

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
0	0	0	1	→	0	0	$\overline{C}$
0	0	1	0	→	0	1	<i>C</i>
0	1	0	0	→	1	0	1
0	1	1	1	→	1	1	0
1	0	0	1				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	1	0				

(a)

(b)

 

(c)