

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II
Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff.

Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)

Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



MICROARCHITETTURA ARM

Istruzioni di Branching

Un programma di solito esegue in sequenza, incrementando il Program Counter (PC) di 4 (32 bit) dopo ciascuna istruzione, in modo da puntare alla successiva istruzione.

Le istruzioni branching permettono di cambiare il valore del PC. ARM include due tipi di branch: **simple branch** (B) e **branch and link** (BL).

Come altre istruzioni ARM, i branch possono essere condizionati o incondizionati.

Il codice assembly utilizza le etichette per indicare i blocchi di istruzioni nel programma.

Quando il codice assembly è tradotto in codice macchina, queste etichette vengono tradotte in indirizzi di istruzione.


Istruzioni di Branching

Le istruzioni di branching utilizzano un unico operando costante di 24 bit, **imm24**.

Esse hanno un campo **cond** di 4 bit e un campo **op** di 2 bit, il cui valore è 10_2 .

Il campo **funct** ha solo 2 bit. Il bit più significativo è sempre 1 per i branch. Il bit meno significativo, **L**, indica il tipo di operazione di branch: 1 per **BL** e 0 per **B**.

 I restanti 24 bit, **imm24**, rappresentano un valore in complemento a due, che specifica la posizione dell'istruzione relativamente all'indirizzo **PC** + 8.



Istruzioni di Branching

La costante a **24-bit** *viene moltiplicata per 4* ed estesa con segno. Pertanto, la logica **Extend** necessita di una ulteriore modalità. **ImmSrc** è, quindi, esteso a 2 bit.

L'istruzione di salto somma poi **ImmSrc** a **PC+8** e scrive il risultato di nuovo nel **PC**.

ImmSrc	ExtImm	Description
00	{24 0s} $Instr_{7:0}$	8-bit unsigned immediate for data-processing
01	{20 0s} $Instr_{11:0}$	12-bit unsigned immediate for LDR/STR
10	{6 $Instr_{23}$ } $Instr_{23:0}$ 00	24-bit signed immediate multiplied by 4 for B

Istruzioni di Branching

L'istruzione **BL** (Branch and Link) è usata per la chiamata di una subroutine

- Salva l'indirizzo di ritorno (**R15**) in **R14**
- Il ritorno dalla routine si effettua copiando **R14** in **R15**:

MOV R15, R14

Il registro **R14** ha la funzione (architetturale) di subroutine Link Register (**LR**).


In esso viene salvato l'indirizzo di ritorno (ovvero il contenuto del registro **R15**) quando viene eseguita l'istruzione **BL** (Branch and Link).

```
....  
BL    function           ; call 'function'  
....                          ; procedure returns to here  
....  
function                   ; function body  
....  
....  
MOV   PC, LR             ; Put R14 into PC to return
```

Datapath istruzioni di branching

Dato che **PC+8** è letto dalla prima porta del register file, è necessario un **multiplexer** per selezionare **R15** come ingresso di **RA1**. Il multiplexer è controllato dal segnale **RegSrc**, il cui valore è preso dai bit **Instr_{19:16}**, per la maggior parte delle istruzioni ed è impostato a **15** per le istruzioni di branch (**B**).

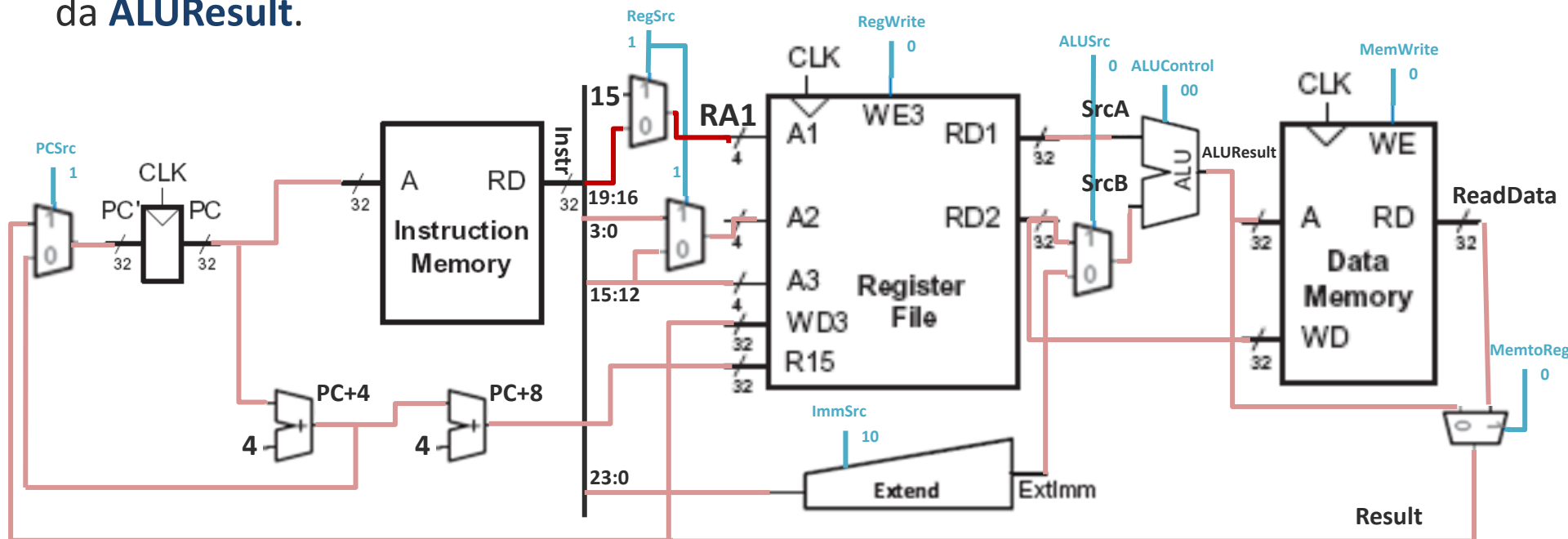MemtoReg è impostato a **0** e **PCSrc** è impostato a **1** per selezionare il nuovo **PC** da **ALUResult**.




Unità di controllo

L'unità di controllo calcola i segnali di controllo in base a:

- i campi **cond**, **op**, e **funct** dell'istruzione (**Instr**_{31:28}, **Instr**_{27:26}, e **Instr**_{25:20});
- i **flag**;
- se il registro di destinazione è il **PC**.

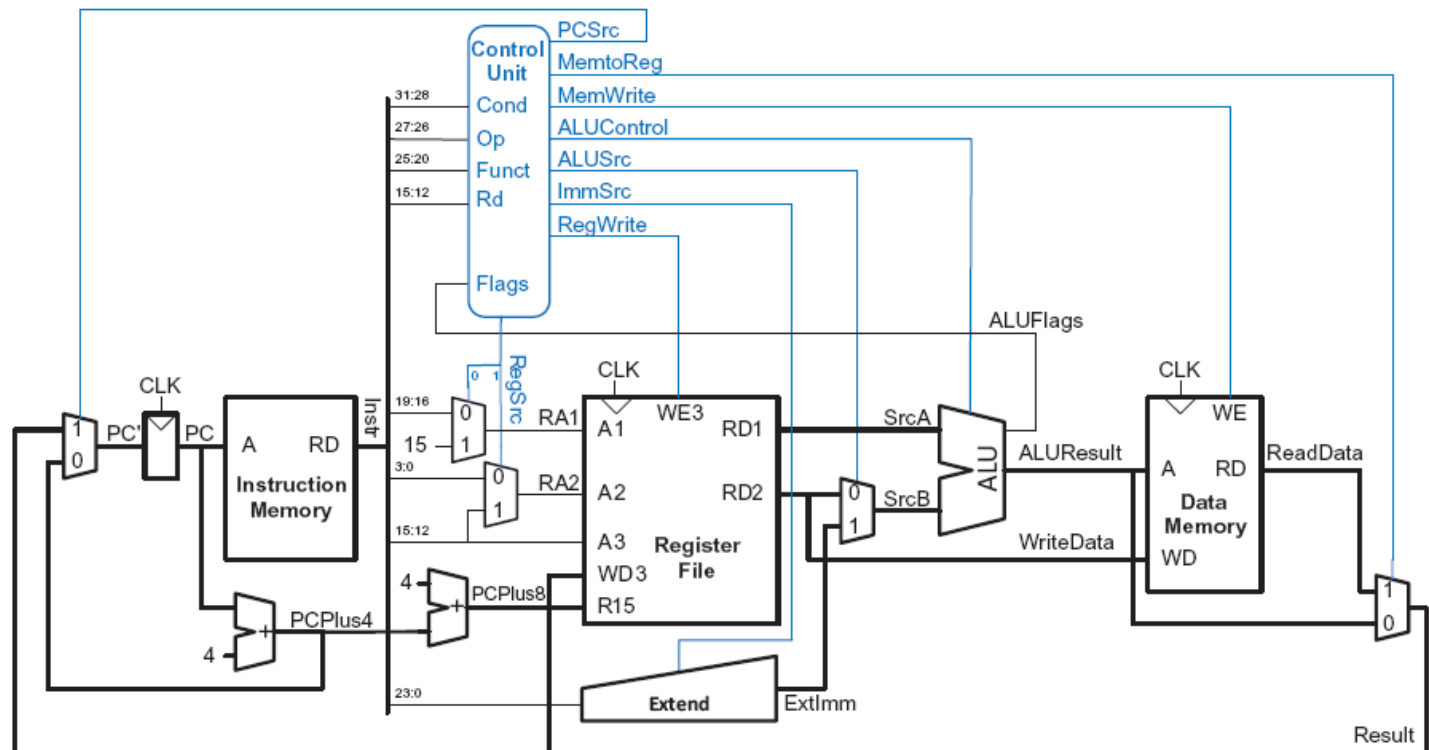Il controller memorizza anche i **flag di stato** attuali nel *Current Program Status Register* e li aggiorna in modo appropriato.




Unità di controllo

Dividiamo l'unità di controllo in due parti principali:

- ▶ il **decoder** – genera i segnali di controllo sulla base dei campi di Instr;
- ▶ la **logica condizionale** – gestisce i flag di stato e li aggiorna quando l'istruzione deve essere eseguita su condizione.

Il **Decoder** è composto da:

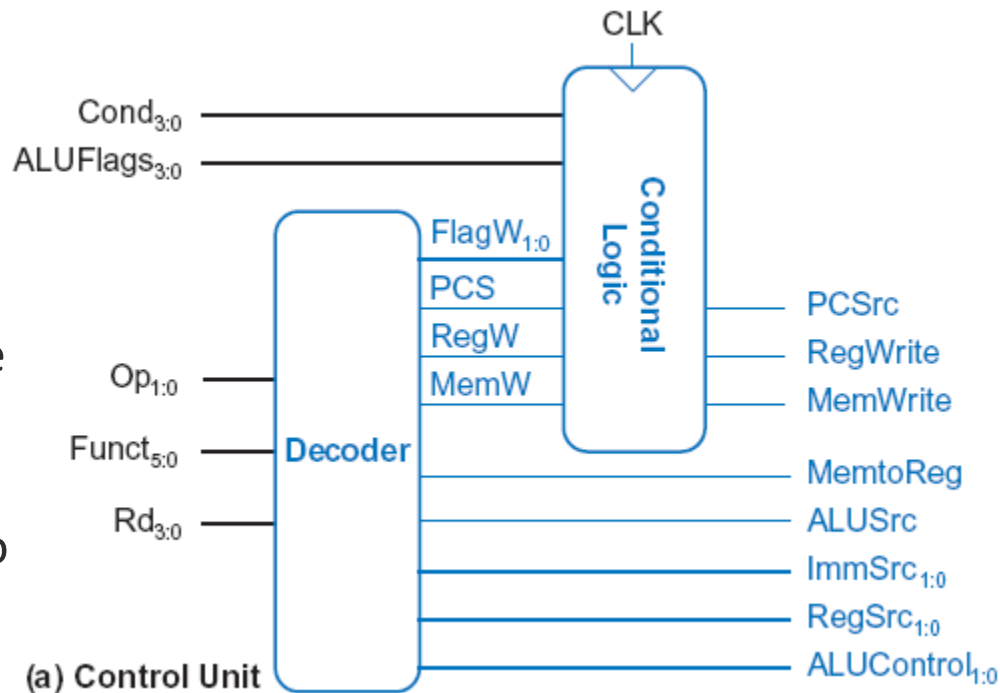
- ▶ un **decodificatore principale**, che produce la maggior parte dei segnali di controllo;
- ▶ un **decoder ALU**, che utilizza il campo Funct per determinare il tipo di istruzione data-processing;
- ▶ la **logica di controllo del PC**, che determina se il PC deve essere aggiornato a causa di una istruzione di branch o di una scrittura in R15.



Unità di controllo

Dividiamo l'unità di controllo in due parti principali:

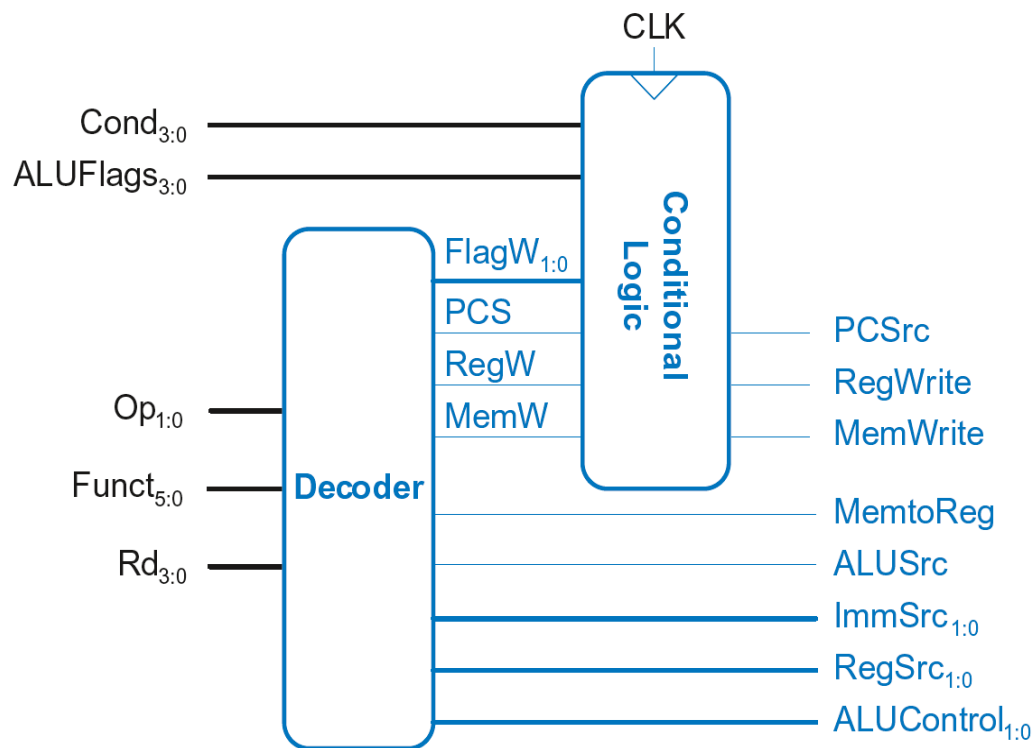
- ▶ il **decoder** – genera i segnali di controllo sulla base dei campi di Instr;
- ▶ la **logica condizionale** – gestisce i flag di stato e li aggiorna quando l'istruzione deve essere eseguita su condizione.




Unità di controllo

Dividiamo l'unità di controllo in due parti principali:

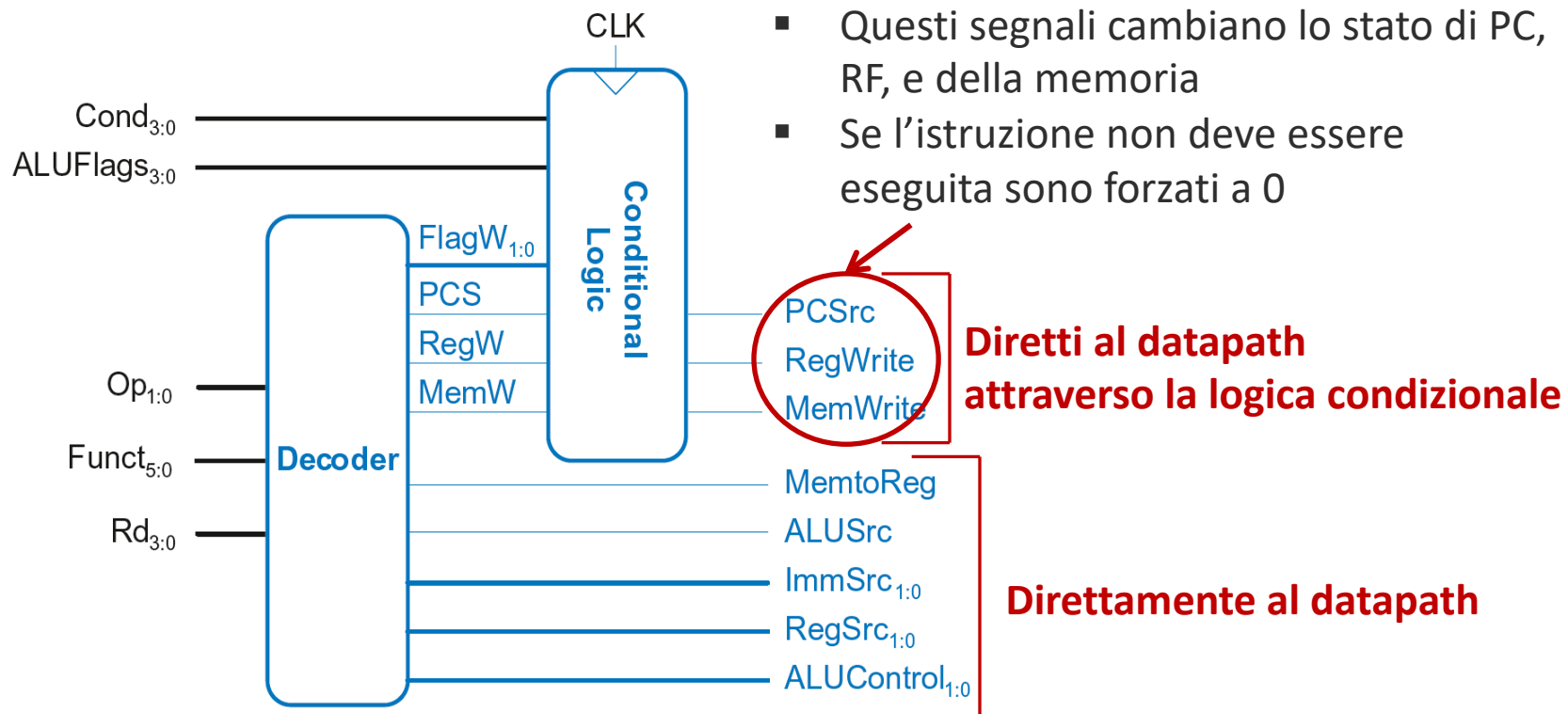- ▶ il **decoder** – genera i segnali di controllo sulla base dei campi di Instr;
- ▶ la **logica condizionale** – gestisce i flag di stato e li aggiorna quando l'istruzione deve essere eseguita su condizione.



Unità di controllo

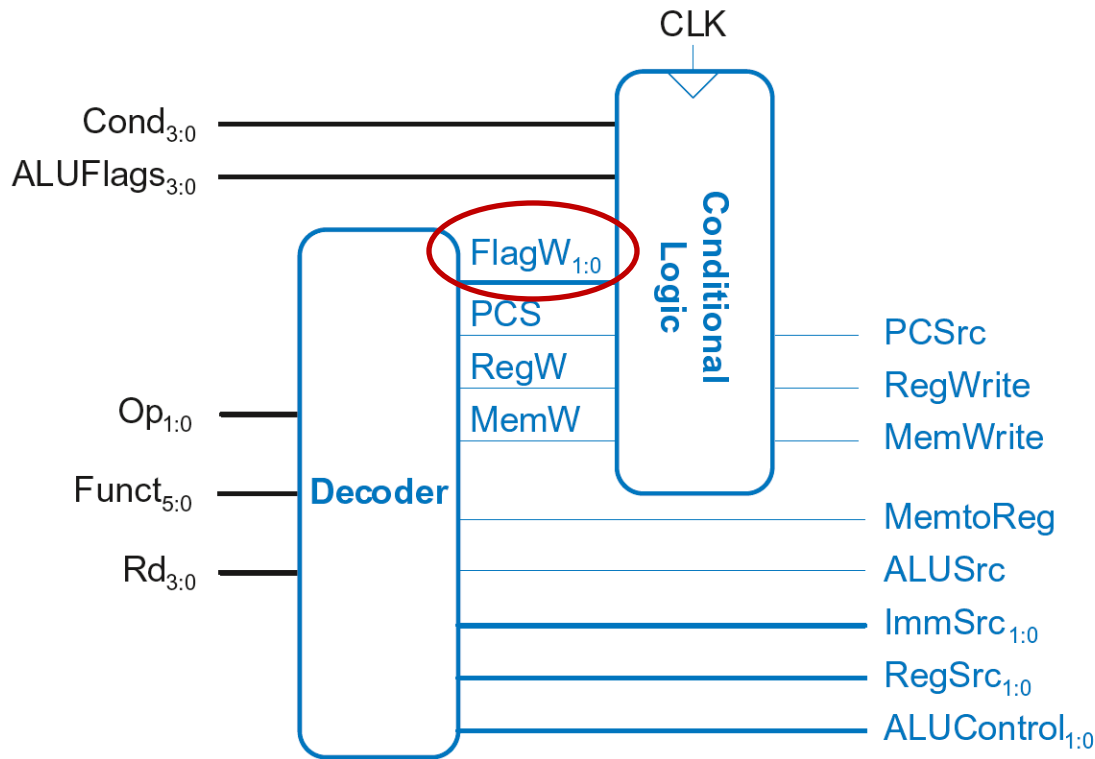

- **$FlagW_{1:0}$** : Flag Write signal, indica quando le *ALUFlags* devono essere aggiornate, ovvero quando in una istruzione $S=1$
- ADD, SUB aggiornano tutti i flag (**NZCV**)
- AND, ORR aggiornano solo **N** e **Z**
- Quindi sono necessari due bit:
 - **$FlagW_1 = 1$** : NZ (*ALUFlags_{3:2}* saved)
 - **$FlagW_0 = 1$** : CV (*ALUFlags_{1:0}* saved)


Decoder

- ▶ determinare il tipo di istruzione: data processing con registro o costante, STR, LDR, o B.
- ▶ produrre i segnali di controllo adeguati per il datapath. Alcuni segnali sono inviati direttamente al datapath: **MemtoReg**, **ALUSrc**, **ImmSrc1:0**, e **RegSrc1:0**.
- ▶ generare i segnali che abilitano la scrittura (**MemW** e **RegW**), i quali devono passare attraverso la logica condizionale prima di diventare segnali datapath (**MemWrite** e **RegWrite**). Tali segnali possono essere azzerati dalla logica condizionale, se la condizione non è soddisfatta.
- ▶ generare i segnali **Branch** e **ALUOp**, utilizzati rispettivamente per indicare l'istruzione B o il tipo di istruzione data processing.


La logica per il decoder principale può essere sviluppata dalla tabella di verità utilizzando le tecniche standard per la progettazione della logica combinatoria.

Single-Cycle Control: Decoder

 - **Main Decoder**
- ALU Decoder
- PC Logic




ALUOp	RegSrc	RegW	ImmSrc	ALUSrc	MemW	MemtoReg	Branch	Type	Funct ₀	Funct _s	Op
1	00	1	XX	0	0	0	0	DP Reg	X	0	00
1	X0	1	00	1	0	0	0	DP Imm	X	1	00
0	10	0	01	1	1	X	0	STR	0	X	01
0	X0	1	01	1	0	1	0	LDR	1	X	01
0	X1	0	10	1	0	0	1	B	X	X	11

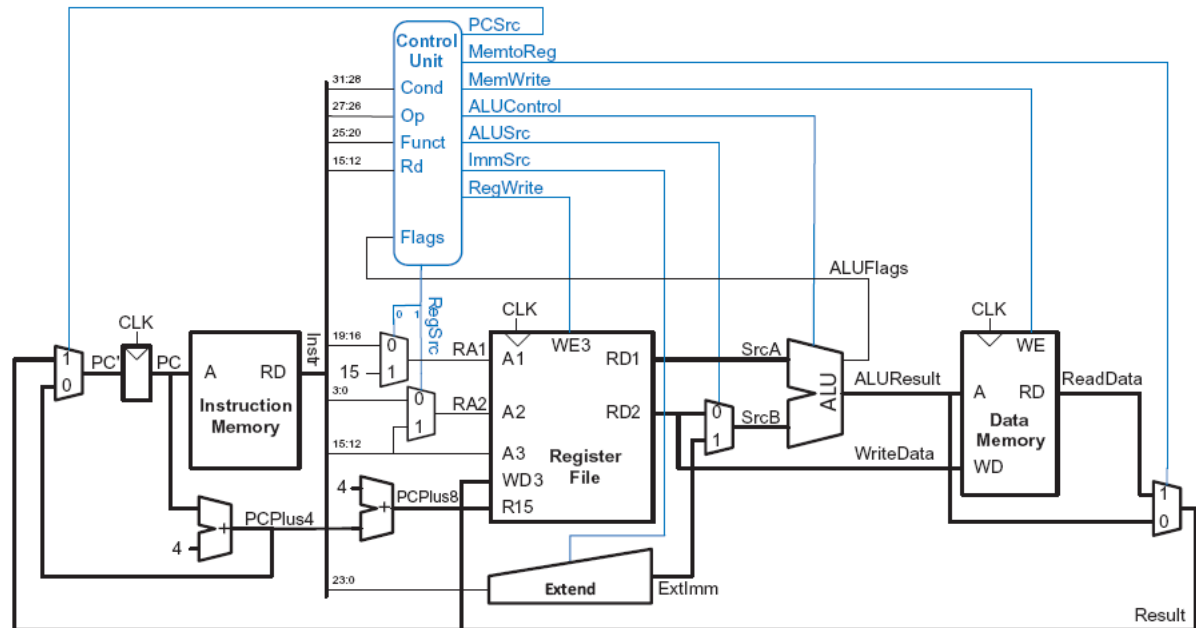


Example: ORR

ALUOp	RegSrc	RegW	ImmSrc	ALUSrc	MemW	MemtoReg	Branch	Type	Funct ₀	Funct _s	Op
1	00	1	XX	0	0	0	0	DP Reg	X	0	00

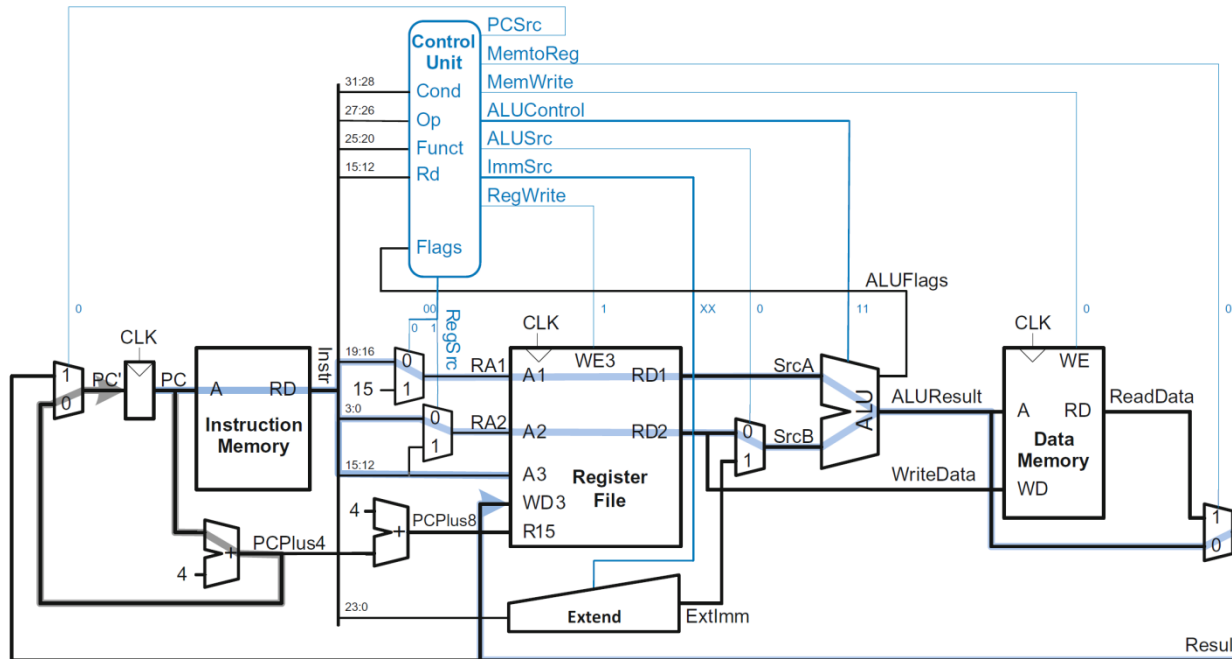


Single-Cycle Control: Decoder

 - Main Decoder
- **ALU Decoder**
- PC Logic



Review: ALU

ALUControl _{1:0}	Function
00	Add
01	Subtract
10	AND
11	OR

 


Control Unit: ALU Decoder

ALUOp	Funct _{4:1} (cmd)	Funct ₀ (S)	Type	ALUControl _{1:0}	FlagW _{1:0}
0	X	X	Not DP	00	00
1	0100	0	ADD	00	00
		1			11
	0010	0	SUB	01	00
		1			11
	0000	0	AND	10	00
		1			10
	1100	0	ORR	11	00
		1			10

- **FlagW₁** = 1: NZ (Flags_{3:2}) devono essere salvate
- **FlagW₀** = 1: CV (Flags_{1:0}) devono essere salvate

Single-Cycle Control: Decoder

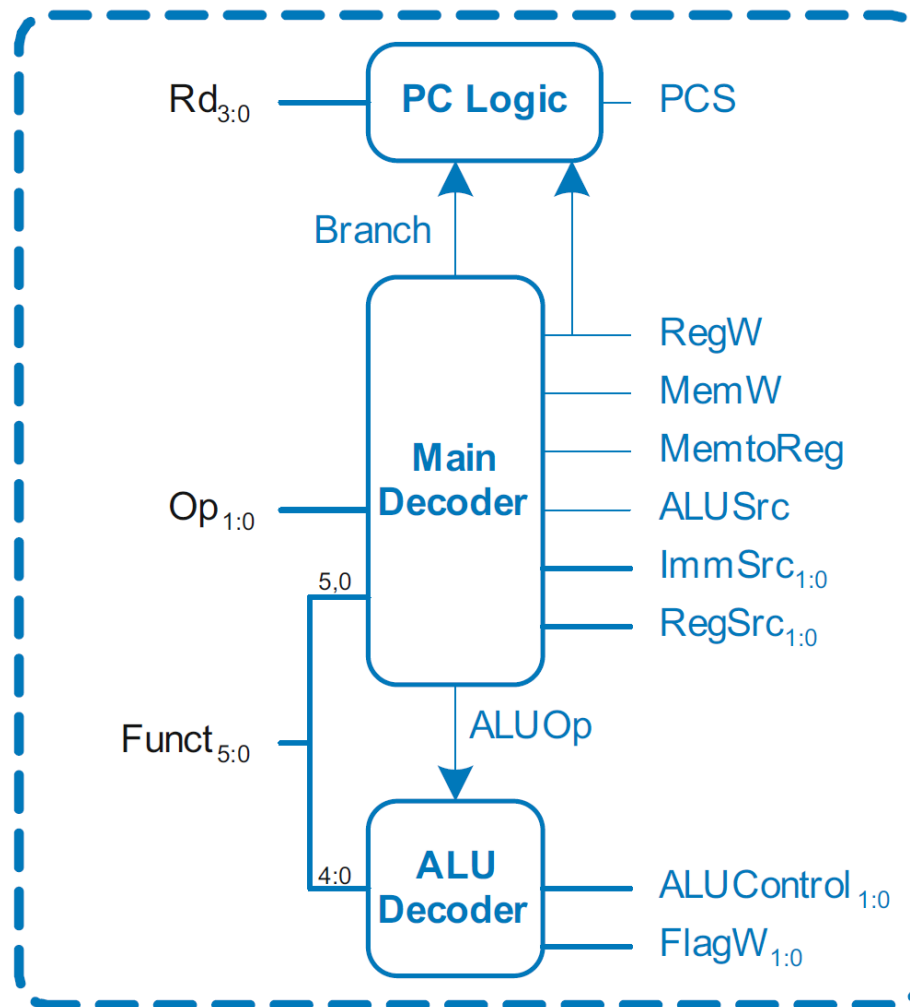
- Main Decoder
- ALU Decoder
- **PC Logic**



Single-Cycle Control: PC Logic

La **logica del PC** controlla se l'istruzione è una scrittura in **R15** o un branch secondo la condizione:
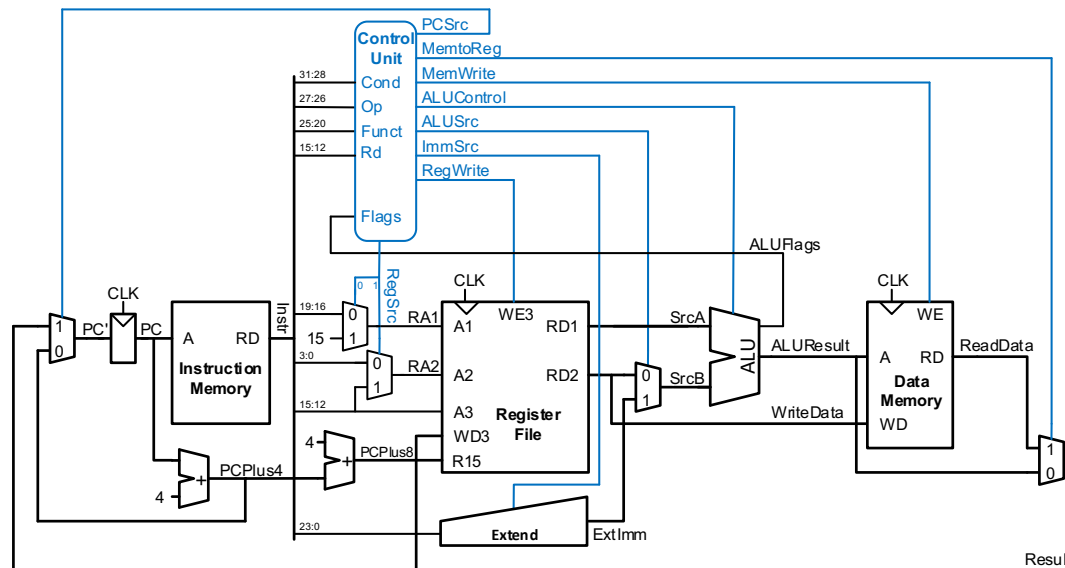
$$PCS = ((Rd == 15) \text{ AND } RegW) \text{ OR } Branch$$




Se l'istruzione è eseguita: $PCSrc = PCS$

Altrimenti: $PCSrc = 0$ (e quindi, $PC = PC + 4$)

Logica condizionale

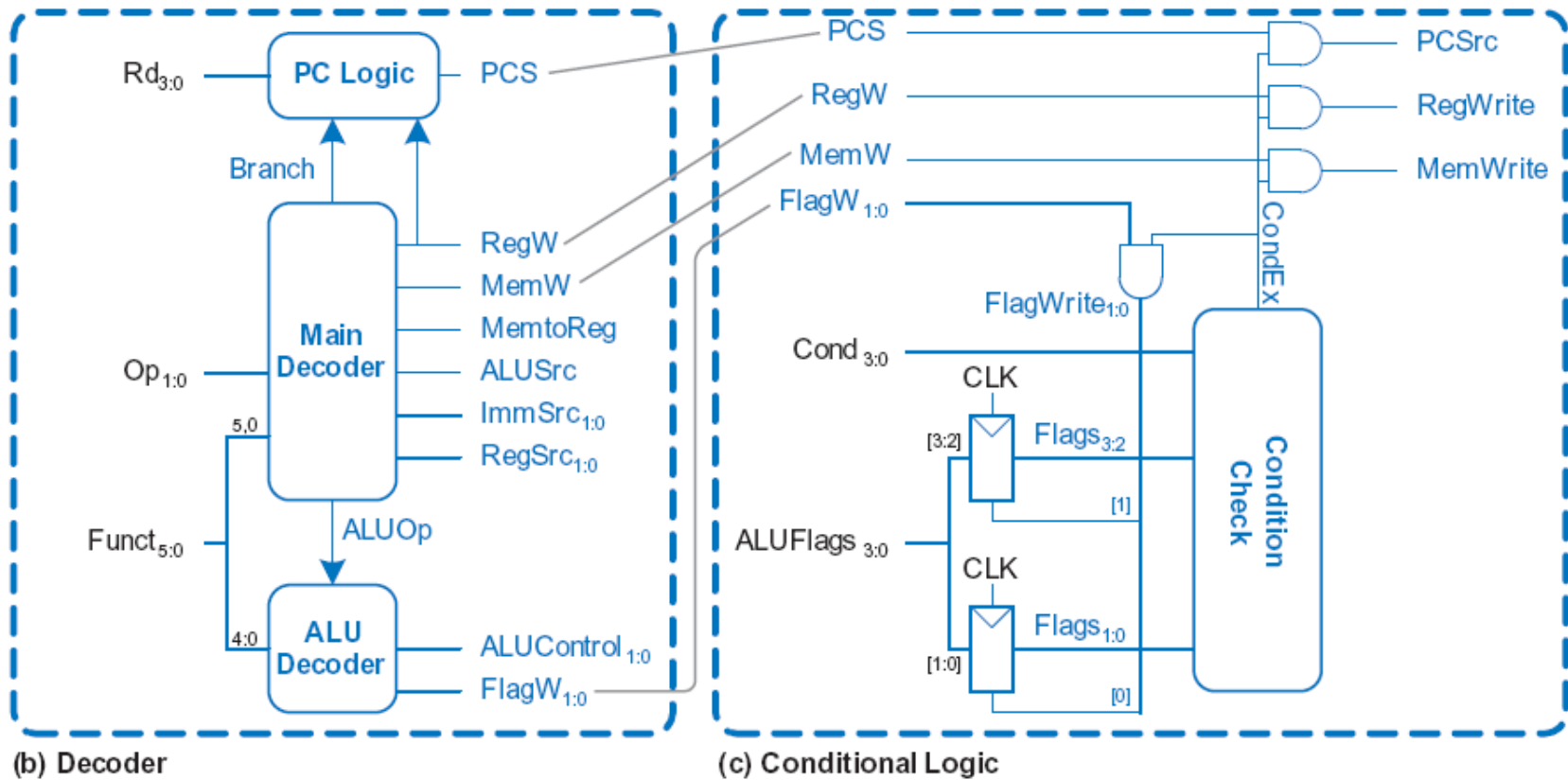I segnali che abilitano la scrittura (**MemW** and **RegW**) e l'aggiornamento dei flag (**FlagWrite**) e del PC (**PCS**) devono *passare* attraverso la logica condizionale prima di diventare operativi (e.g. segnali datapath **MemWrite**, **RegWrite** e **PCSrcWrite**). Tali segnali possono essere azzerati dalla logica condizionale, se la condizione non è soddisfatta.



Condizioni su flags di stato

Mnemonic	Name	CondEx
EQ	Equal	Z
NE	Not equal	\bar{Z}


$A == B$ sse $A - B == 0$ sse $Z = 1$

$A \neq B$ sse $A - B \neq 0$ sse $Z = 0$

Vale sia per la rappresentazione in complemento a 2 (interi con segno) che nella rappresentazione senza segno

Conditional Logic: Conditional Execution

Flags_{3:0} = NZCV

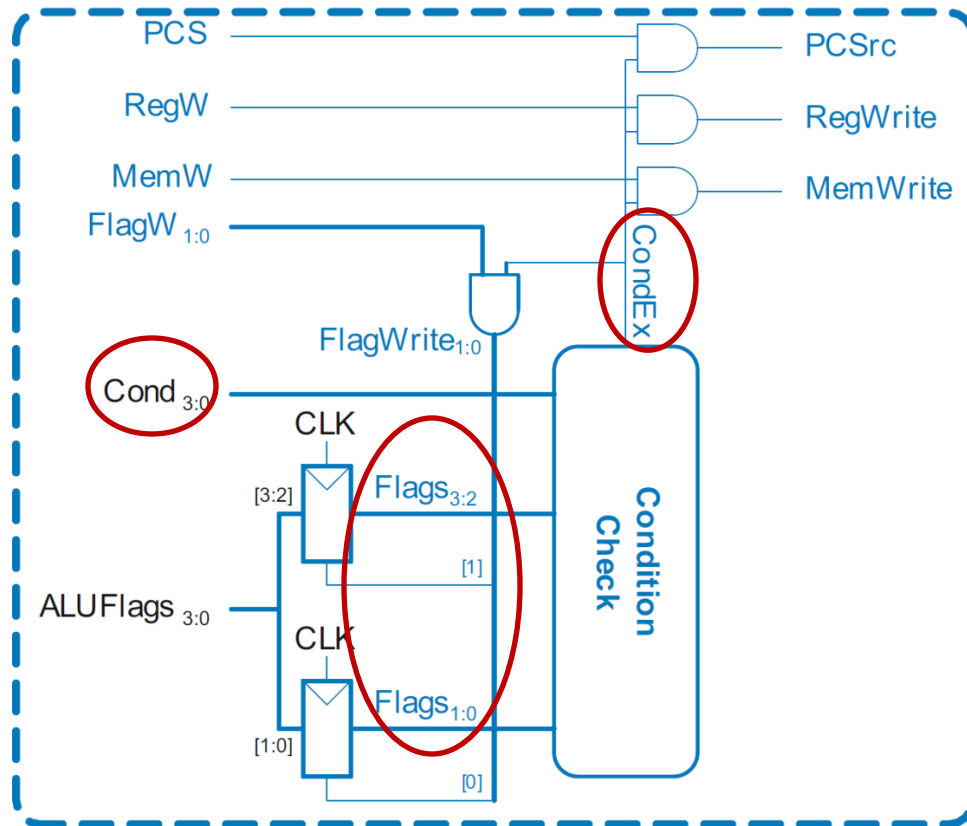


AND R1, R2, R3

Cond_{3:0} = 1110 (istruzione non condizionata) =>

CondEx = 1

Conditional Logic: Conditional Execution

Flags_{3:0} = NZCV

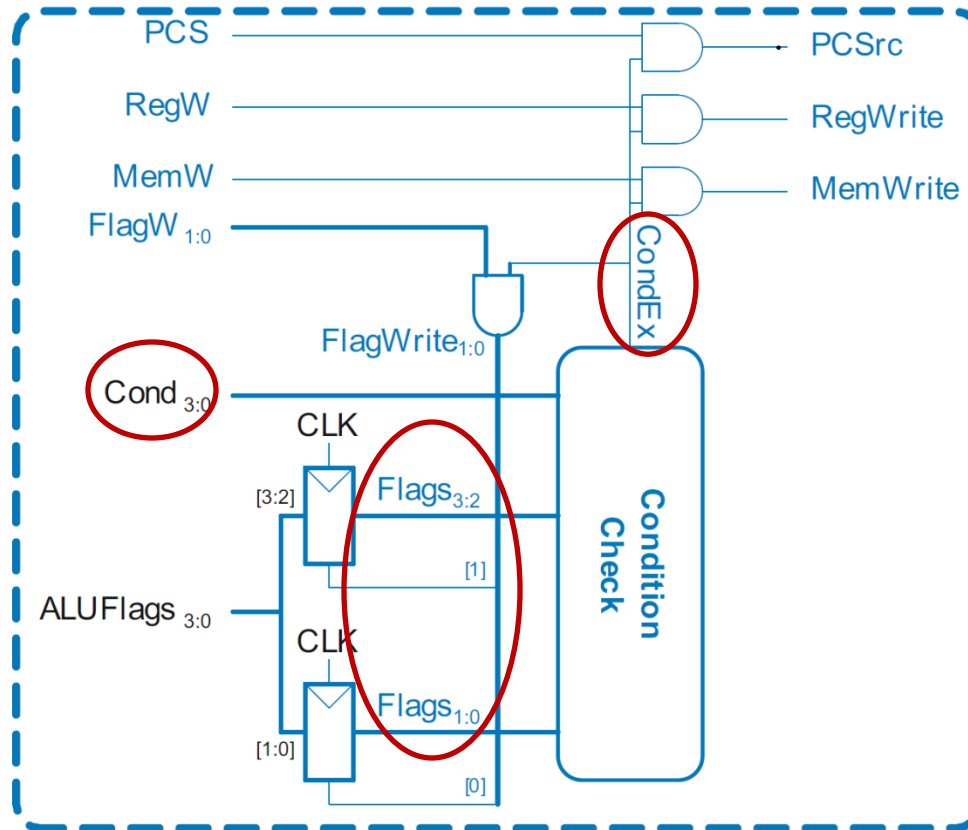


EOREQ R5, R6, R7

Cond_{3:0} = 0000 (EQ): if **Flags_{3:2} = X1XX** => **CondEx = 1**

Conditional Logic: Update (Set) Flags


$\text{Flags}_{3:0} = \text{NZCV}$

 

$\text{Flags}_{3:0}$ vengono aggiornati con i valori di $\text{ALUFlags}_{3:0}$ se si verificano le seguenti condizioni:

- **FlagW** è 1 (es. S-bit dell'istruzione corrente è 1)
- **CondEx** è 1 (l'istruzione deve essere eseguita)

Conditional Logic: Update (Set) Flags

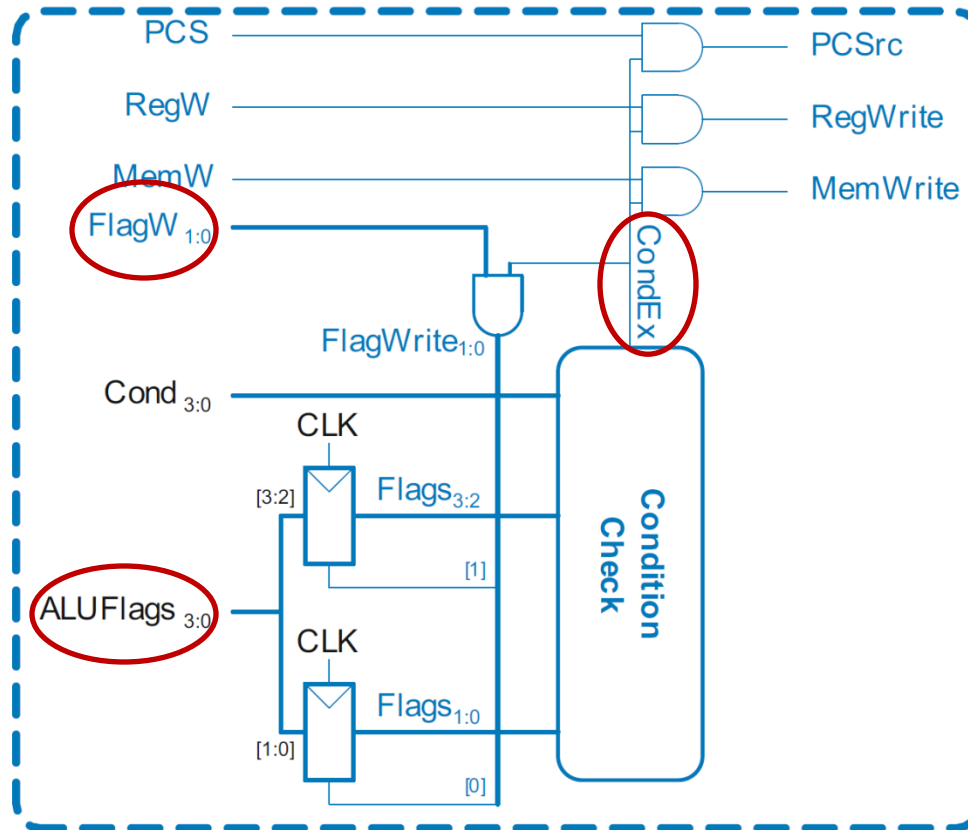


SUBS R5, R6, R7

FlagW_{1:0} = 11 e CondEx = 1 (istruzione incondizionata) =>

FlagWrite_{1:0} = 11 Tutti i flag vengono aggiornati


Conditional Logic: Update (Set) Flags

 


ANDS R7, R1, R3

FlagW_{1:0} = 10 E **CondEx** = 1 (istruzione incondizionata) =>
FlagWrite_{1:0} = 10 Only **Flags**_{3:2} sono aggiornati

Extended Functionality: CMP

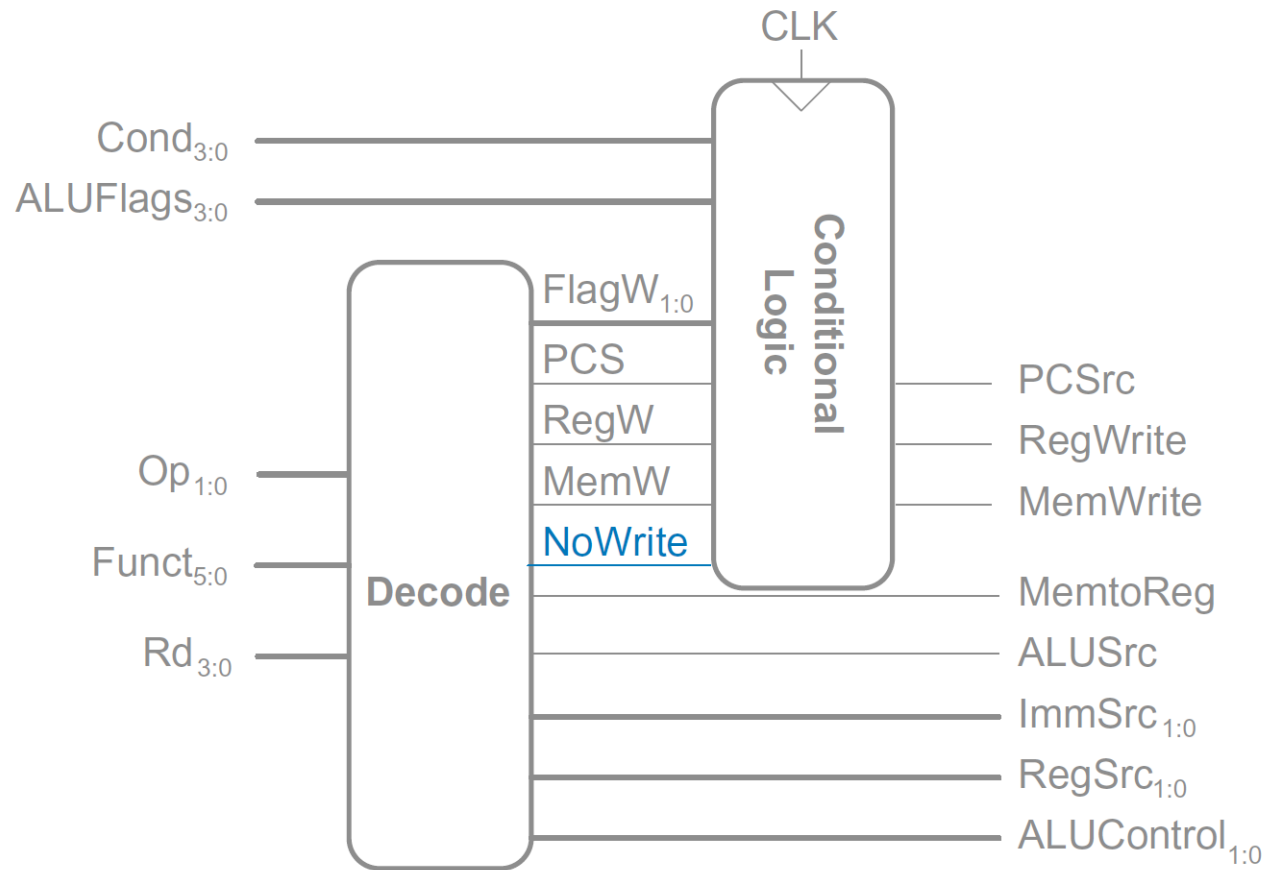


Extended Functionality: CMP

 

No change to datapath


Extended Functionality: CMP

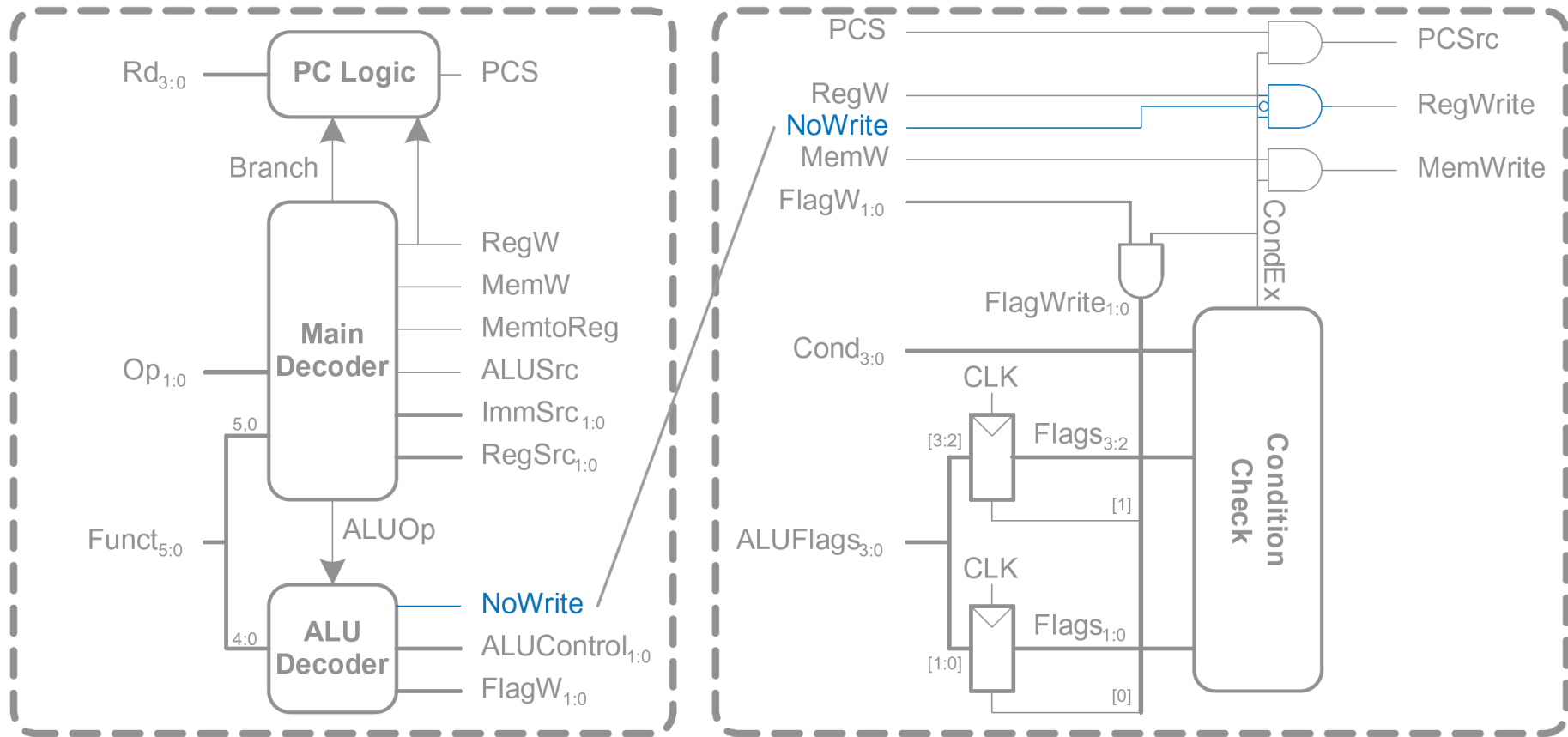

Extended Functionality: CMP


ALUOp	Funct _{4:1} (cmd)	Funct ₀ (S)	Type	ALUControl _{1:0}	FlagW _{1:0}	NoWrite
0	X	X	Not DP	00	00	0
1	0100	0	ADD	00	00	0
		1			11	0
	0010	0	SUB	01	00	0
		1			11	0
	0000	0	AND	10	00	0
		1			10	0
	1100	0	ORR	11	00	0
		1			10	0
	1010	1	CMP	01	11	1

Extended Functionality: Shifted Register

 

	31:28	27:26	25	24:21	20	19:16	15:12	11:7	6:5	4	3:0
ADD R7, R2, R12, LSR #5	14	0	0	4	0	2	7	5	01 ₂	0	12
	cond	op	I	cmd	S	rn	rd	shamt5	sh		rm

Extended Functionality: Shifted Register

 

No change to controller

Review: Processor Performance

Program Execution Time

$$= (\text{\#instructions})(\text{cycles/instruction})(\text{seconds/cycle})$$

$$= \text{\# instructions} \times \text{CPI} \times T_C$$


Analisi delle prestazioni

Ogni istruzione nel processore a ciclo singolo impiega un ciclo di clock, quindi il CPI è 1.

I critical path per l'istruzione LDR sono:

- ▶ (t_{pcq_PC}) – caricamento di un nuovo indirizzo (PC) sul fronte di salita del clock;
- ▶ (t_{mem}) – lettura dell'istruzione in memoria;
- ▶ (t_{dec}) – il Decoder principale calcola RegSrc0, che induce il multiplexer a scegliere Instr_{19:16} come RA1, e il register file legge questo registro come srcA;
- ▶ ($\max[t_{mux} + t_{RFread}, t_{ext} + t_{mux}]$) – mentre il register file viene letto, il campo costante viene esteso e viene selezionata dal multiplexer ALUSrc per determinare srcB.
- ▶ (t_{ALU}) – l'ALU somma srcA e srcB per trovare l'indirizzo effettivo.
- ▶ (t_{mem}) – La memoria di dati legge da questo indirizzo.
- ▶ (t_{mux}) – il multiplexer MemtoReg seleziona ReadData.
- ▶ ($t_{RFsetup}$) – viene impostato il segnale Result ed il risultato viene scritto nel register file.

Single-Cycle Performance

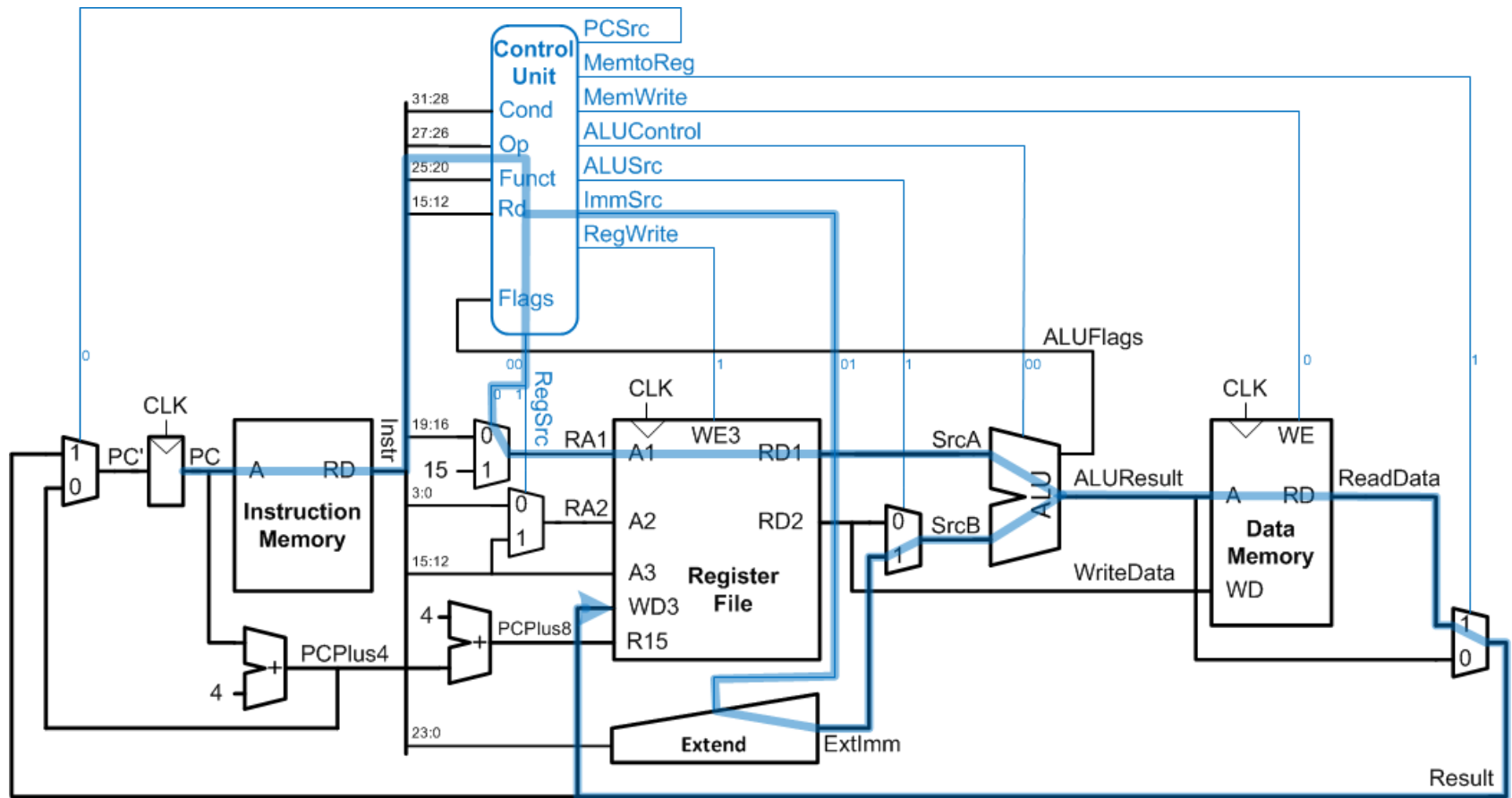

T_c limited by critical path (LDR)

Analisi delle prestazioni

Il tempo totale è dato dalla somma dei parziali:

$$T_{c1} = t_{pcq_PC} + t_{mem} + t_{dec} + \max[t_{mux} + t_{RFread}, t_{ext} + t_{mux}] + t_{ALU} + t_{mem} + t_{mux} + t_{RFsetup};$$

Nella maggior parte delle implementazioni, l'ALU, la memoria ed il register file sono sostanzialmente più lenti di altri blocchi combinatori. Pertanto, il tempo di ciclo può essere semplificato come:

$$T_{c1} = t_{pcq_PC} + 2t_{mem} + t_{dec} + t_{RFread} + t_{ALU} + 2t_{mux} + t_{RFsetup};$$

Table 7.5 Delay of circuit elements

Element	Parameter	Delay (ps)
Register clk-to-Q	t_{pcq}	40
Register setup	t_{setup}	50
Multiplexer	t_{mux}	25
ALU	t_{ALU}	120
Decoder	t_{dec}	70
Memory read	t_{mem}	200
Register file read	t_{RFread}	100
Register file setup	$t_{RFsetup}$	60

Analisi delle prestazioni

Domanda: qual è il tempo di esecuzione per un programma con 100 miliardi di istruzioni?

Risposta:

secondo l'equazione

$$T_{c1} = t_{pcq_PC} + 2t_{mem} + t_{dec} + t_{RFread} + t_{ALU} + 2t_{mux} + t_{RFsetup}$$

il tempo di ciclo del processore singolo ciclo è

$$T_{c1} = 40 + 2(200) + 70 + 100 + 120 + 2(25) + 60 \\ = 840 \text{ ps.}$$

Secondo l'equazione

$$\text{Tempo di esecuzione} = (\# \text{ istruzioni}) \left(\frac{\text{cicli}}{\text{istruzione}} \right) \left(\frac{\text{secondi}}{\text{ciclo}} \right)$$

il tempo di esecuzione totale è

$$T1 = (100 \times 10^9 \text{ istruzioni}) (1 \text{ ciclo / di istruzione}) \\ (840 \times 10^{-12} \text{ s / ciclo}) = 84 \text{ secondi.}$$

Table 7.5 Delay of circuit elements

Element	Parameter	Delay (ps)
Register clk-to-Q	t_{pcq}	40
Register setup	t_{setup}	50
Multiplexer	t_{mux}	25
ALU	t_{ALU}	120
Decoder	t_{dec}	70
Memory read	t_{mem}	200
Register file read	t_{RFread}	100
Register file setup	$t_{RFsetup}$	60

Limiti del ciclo singolo

Le architetture a ciclo singolo hanno tre principali limiti:

▶ **separazione delle memorie**: la memoria istruzioni e la memoria dati devono essere necessariamente separate, poiché dati e istruzioni devono essere gestiti all'interno dello stesso ciclo.

▶ **inefficienza temporale**: il ciclo di clock deve avere una durata pari al tempo impiegato dall'istruzione più lenta, sprecando tempo per tutte quelle istruzioni molto più veloci.

▶ **duplicazione delle componenti**: lo stesso componente non può essere riutilizzato per scopi distinti; ad esempio sono necessarie tre ALU, due per la gestione del PC e una per l'esecuzione delle istruzioni.

Vantaggi del ciclo multiplo

Le architetture a ciclo multiplo risolvono tali problemi, partizionando una intera istruzione in più passi, ciascuno dei quali viene eseguito in un ciclo di clock differente.

▶ È possibile utilizzare una sola memoria comune sia per le istruzioni, che per i dati. Infatti, l'istruzione viene letta in un ciclo, mentre i dati vengono letti o scritti in memoria in un ciclo differente.

▶ Istruzioni meno complesse richiedono un minor numero di cicli di clock, evitando sprechi di tempo.

▶ È possibile utilizzare un'unica ALU sia per gestire il PC, che per eseguire le istruzioni, purché tali operazioni siano effettuate in cicli di clock differenti.

Datapath

Il **datapath** è sviluppato in modo incrementale, i nuovi collegamenti sono evidenziati in **nero** (o **blu**), mentre quanto già introdotto è rappresentato in **grigio**.

Al fine di facilitare la comprensione dell'architettura di un processore ARM, considereremo un limitato set di istruzioni:


▶ le istruzioni di elaborazione dati: **ADD**, **SUB**, **AND**, **ORR** (con registro e modalità di indirizzamento diretto e senza shift);

▶ le istruzioni di Memoria: **LDR**, **STR** (diretto e con offset positivo);

▶ le istruzioni di salto (branch): **B**.

Multicycle State Elements

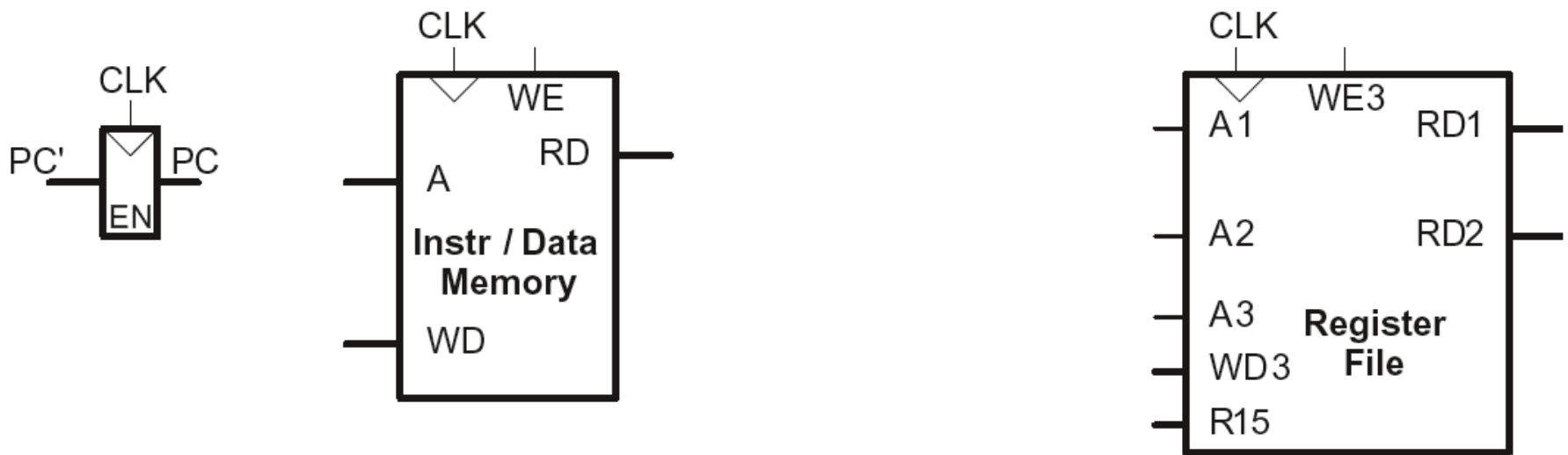
Replace Instruction and Data memories with a single unified memory – more realistic



Datapath LDR

Il **PC** contiene l'indirizzo dell'istruzione da eseguire. Il primo passo è quello di leggere questa istruzione dalla memoria istruzioni, per cui il PC viene collegato all'indirizzo di ingresso della memoria.

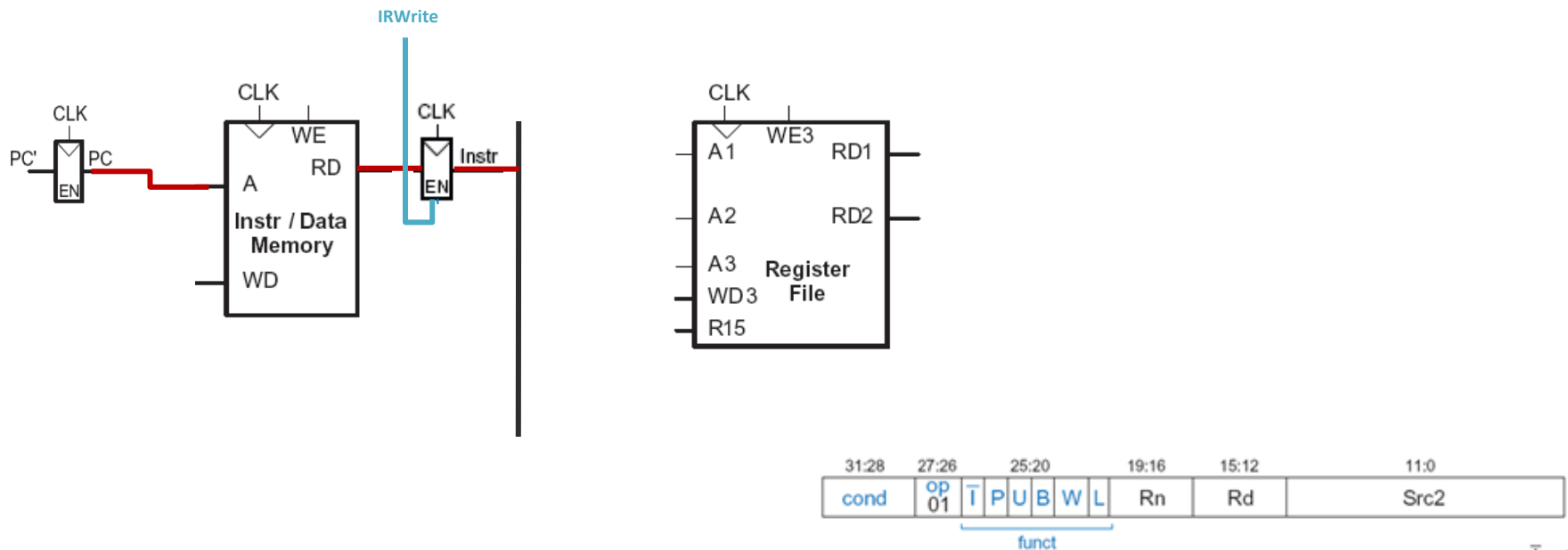L'istruzione a 32 bit viene letta e memorizzata in un registro **IR**. Il registro **IR** riceve un segnale **IRWrite** che indica quando caricare una istruzione.




Datapath LDR

Il passo successivo è quello di leggere il registro sorgente contenente l'indirizzo di base. Questo registro è specificato nel campo **Rn** dell'istruzione, **Instr_{19:16}**

Questi bit vengono collegati all'ingresso indirizzo di una delle porte del file register (**A1**).

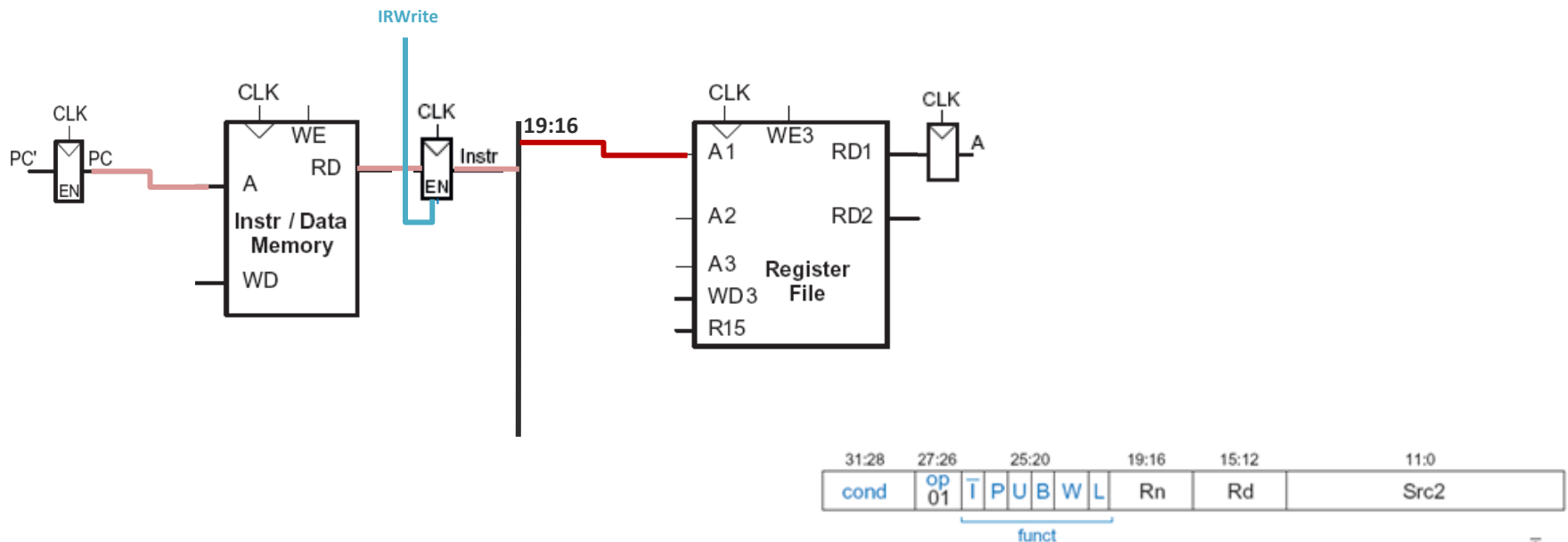Il register file legge il valore di registro in **RD1** e lo memorizza in un registro **A**.





Datapath LDR

L'istruzione **LDR** richiede anche un **offset**, il quale è memorizzato nell'istruzione stessa e corrisponde ai bit **Instr_{11:0}**.

L'offset è un valore senza segno, quindi deve essere esteso a 32 bit.

Il valore a 32 bit (**ExtImm**) è tale che **ExtImm**_{31:12} = 0 e **ExtImm**_{11:0} = **Instr**_{11:0}.

 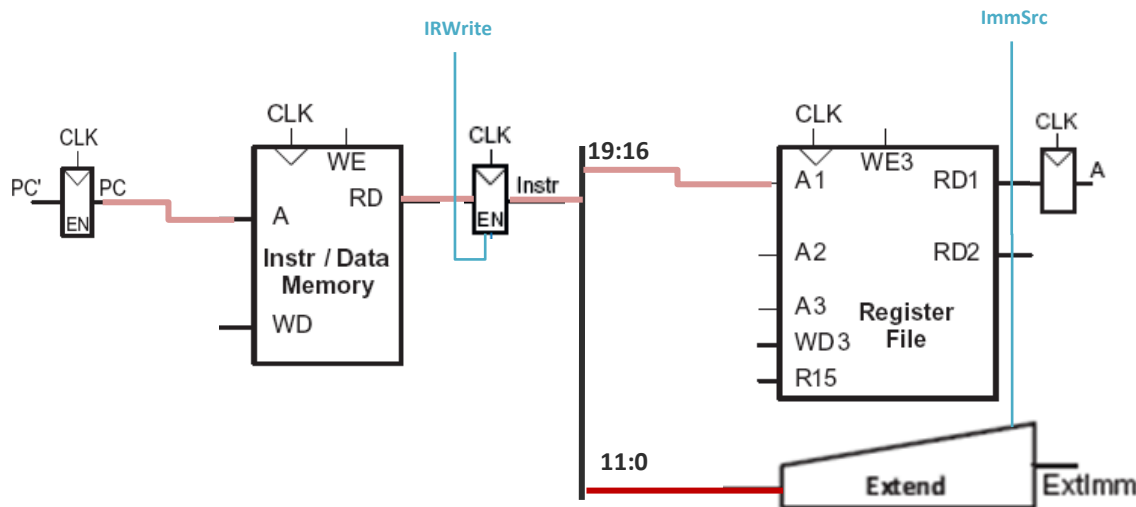ExtImm estende a 32 bit costanti a 8, 12 e 24 bit. Non viene memorizzato in un registro, poiché dipende solo da **Instr**, che non cambia durante l'esecuzione dell'istruzione.




Datapath LDR

Il processore deve aggiungere l'**indirizzo di base** all'offset per trovare l'indirizzo di memoria a cui leggere. La somma è effettuata per mezzo di una **ALU**.

La **ALU** riceve due operandi (**srcA** e **srcB**). **srcA** proviene dal register file, mentre **srcB** da ExtImm. Inoltre, il segnale a 2-bit **ALUControl** specifica l'operazione (00 per somma, 01 sottrazione).

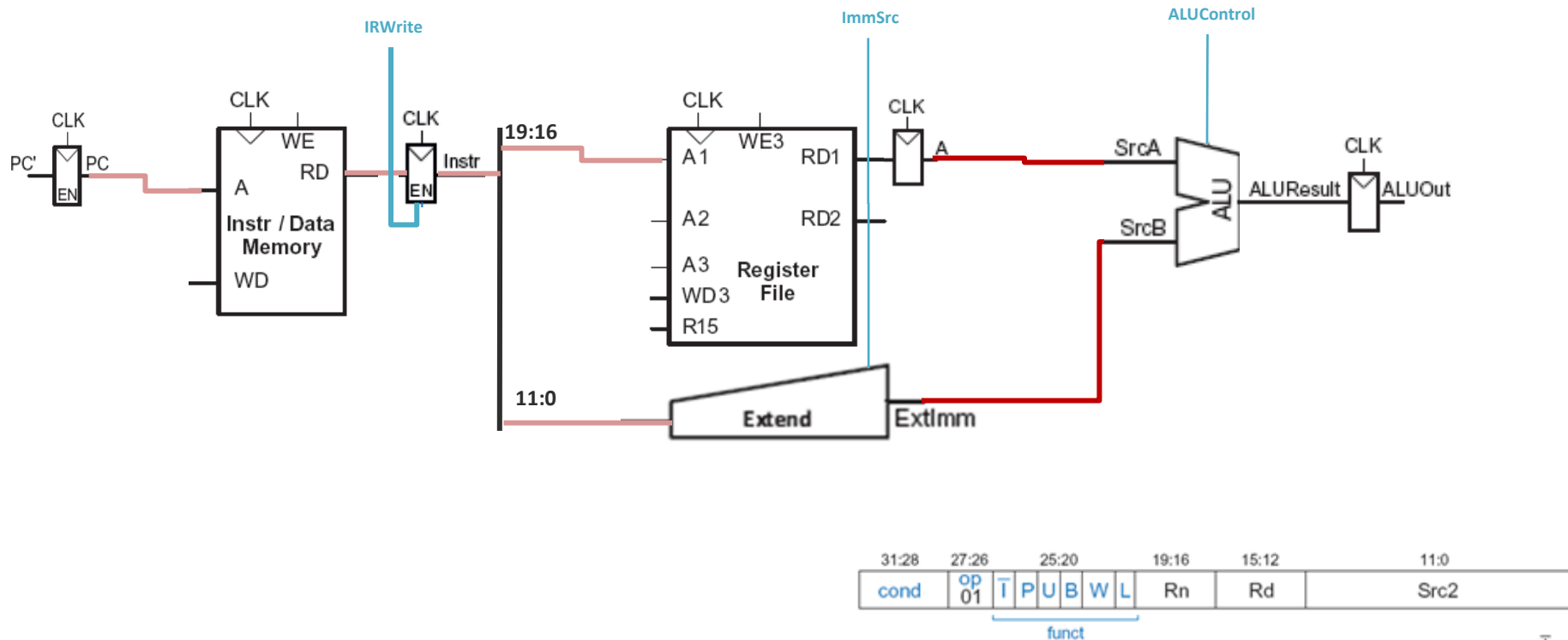
La **ALU** genera un valore a 32 bit **ALUResult**, che viene memorizzato in un registro **ALUOut**.



Datapath LDR

L'indirizzo calcolato dall'**ALU** deve essere inviato alla porta **A** della memoria.
Serve un multiplexer per disambiguare l'accesso con **ALUOut** o **PC**. Il multiplexer è controllato dal segnale **AdrSrc**.

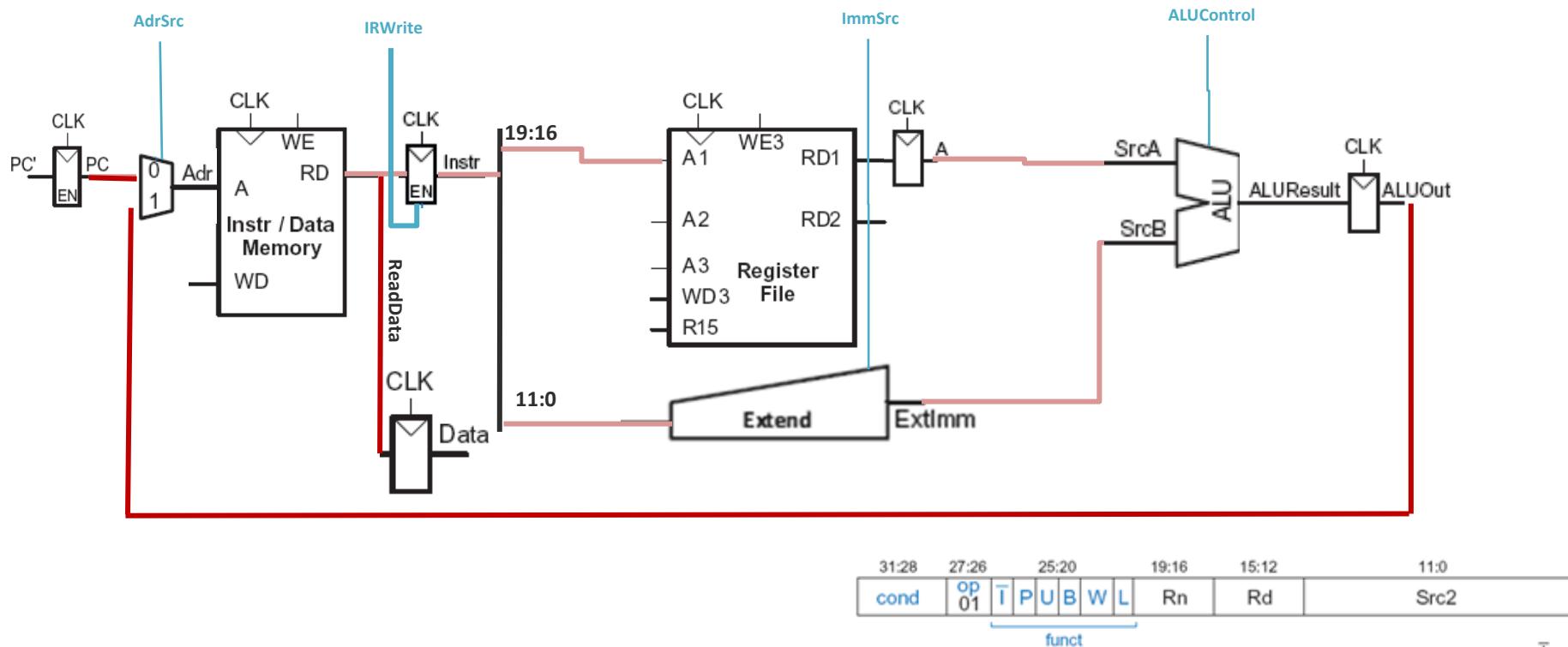I dati vengono letti dalla memoria dati sul bus **ReadData**, e poi vengono memorizzati in un registro chiamato **Data**.




Datapath LDR

Inoltre, i dati appena letti devono essere scritti nel registro **Rd** specificato dai bit **15:12** dell'istruzione **Instr**.

Piuttosto che collegare direttamente **Data** alla porta **WD3**, si consideri che anche il risultato dell'**ALU** potrebbe dover essere scritto in **Rd**. Quindi aggiungiamo un multiplexer che seleziona fra **ALUOut** e **Data**.

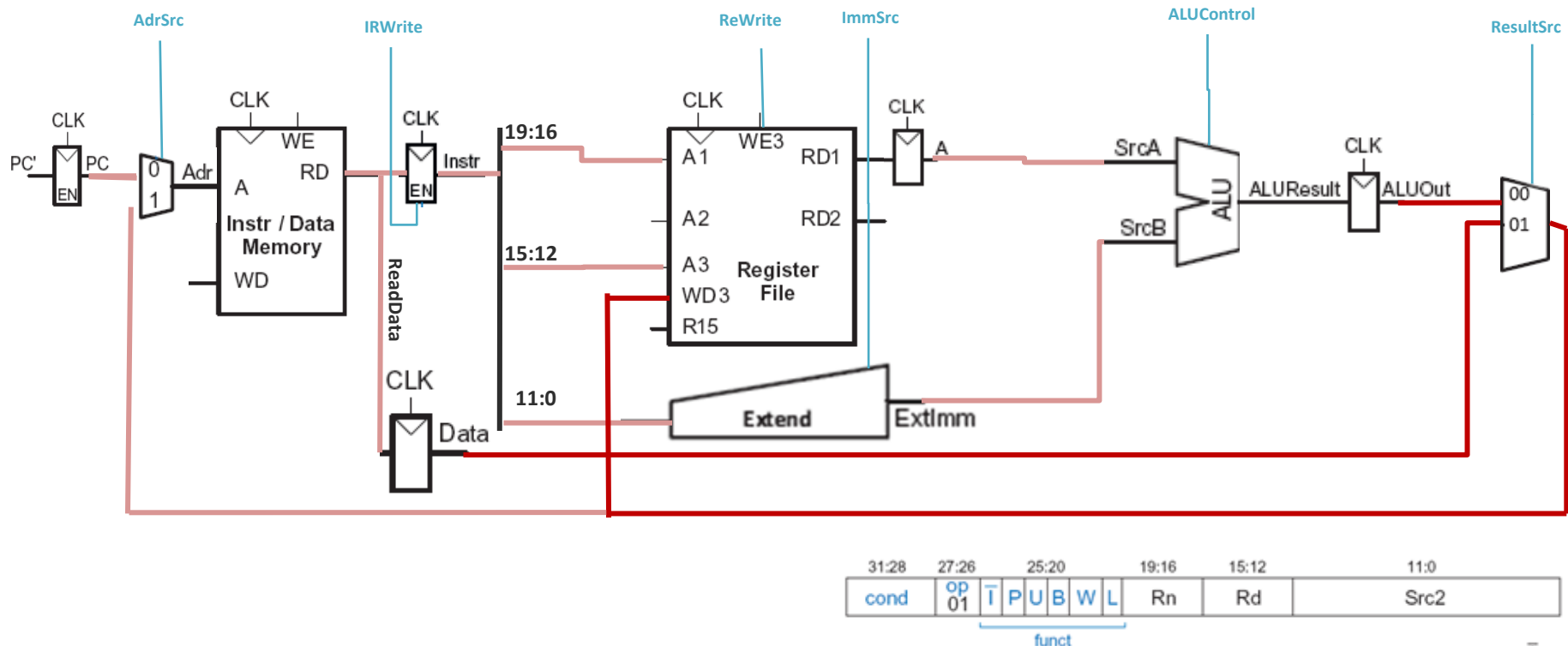Il segnale **RegWrite** deve essere impostato a **1**, per permettere la scrittura nel registro.





Datapath LDR

Un ulteriore compito a carico dell'**ALU** è l'incremento del **PC**, operazione che prima era svolta da una **ALU** diversa.

Aggiungiamo un multiplexer sul primo ingresso dell'**ALU**, che permette di scegliere fra il contenuto del registro **A** e il **PC**.

 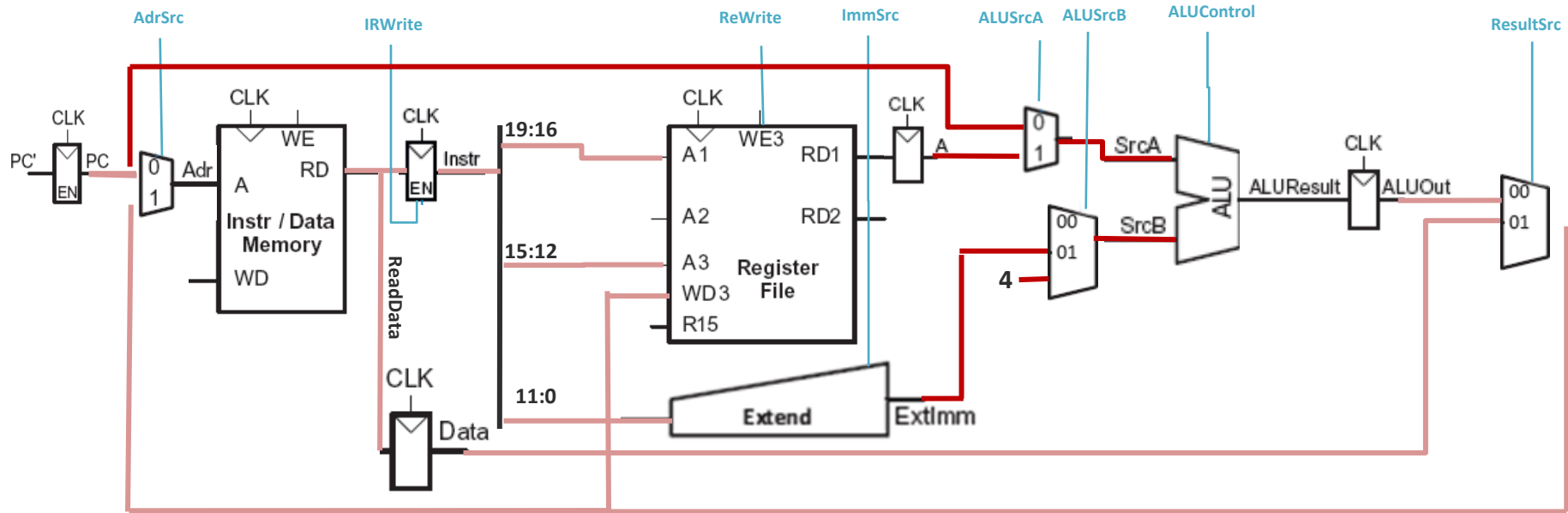Sul secondo ingresso dell'ALU aggiungiamo un ulteriore multiplexer che permetta di selezionare fra ExtImm e la costante 4.



Datapath LDR

Si consideri infine, che il contenuto del registro **R15** nelle architetture ARM corrisponde a **PC+8**.

Durante il passo di fetch, il **PC** è stato aggiornato a **PC+4**, per cui sommare 4 al nuovo contenuto di **PC** produce **PC+8**, che viene memorizzato in **R15**.

Scrivere **PC+8** in **R15**, richiede che il risultato dell'ALU possa essere collegato a tale registro. A tal fine, colleghiamo **ALUResult** con uno dei tre ingressi del multiplexer.

