

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II
Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff.

Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)

Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)




MICROARCHITETTURA ARM


Datapath STR

Analogamente all'istruzione di caricamento, **STR** legge l'indirizzo di base dalla porta **RD1** del register file, estende la costante e l'**ALU** somma i due valori per calcolare l'indirizzo di memoria. Tutte queste operazioni sono già supportate.

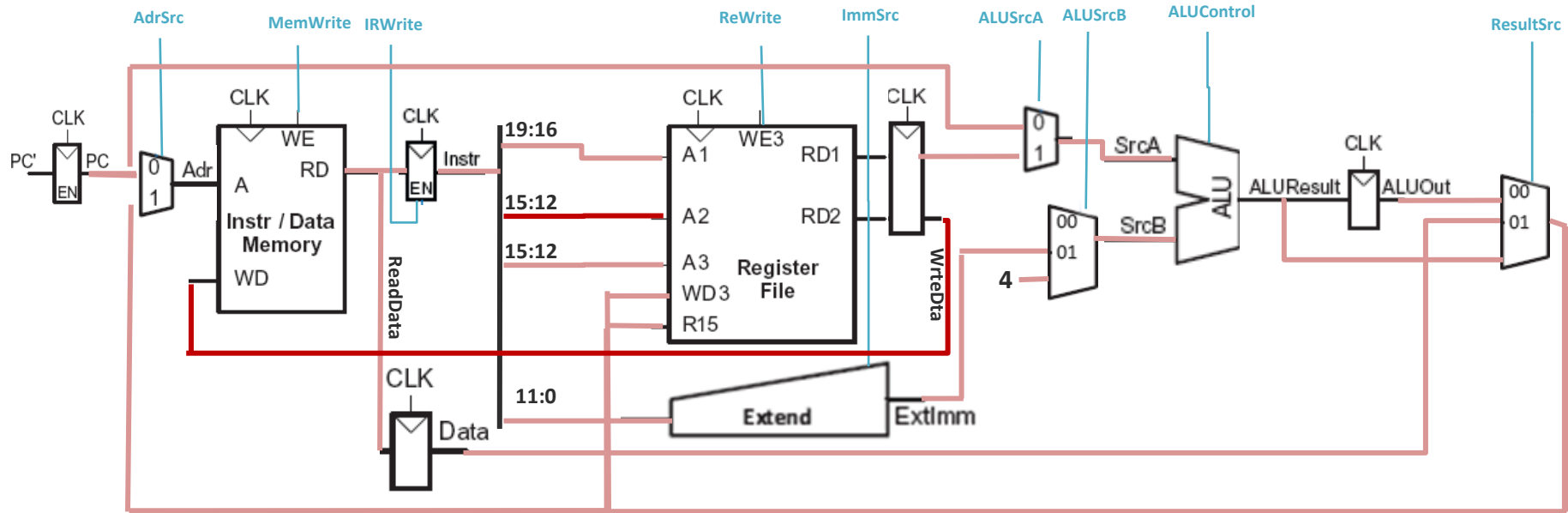In aggiunta, **STR** legge il registro **Rd** da cui scrivere, che è specificato nei bit **Instr_{15:12}**. Il contenuto di **RD2** è inserito in un registro temporaneo WriteData e al passo successivo è inviato alla memoria, con segnale **MemWrite** attivo.




Write data in R_n to memory

 

Datapath DataProcessing

Per le istruzioni di data processing con costante (**ADD**, **SUB**, **AND**, **OR**), il datapath legge il primo operando specificato da **Rn**, estende la costante da **8** a **32** bit, esegue l'operazione mediante l'**ALU** e scrive il risultato in un registro del register file. Tutte queste operazioni sono già supportate dal datapath.

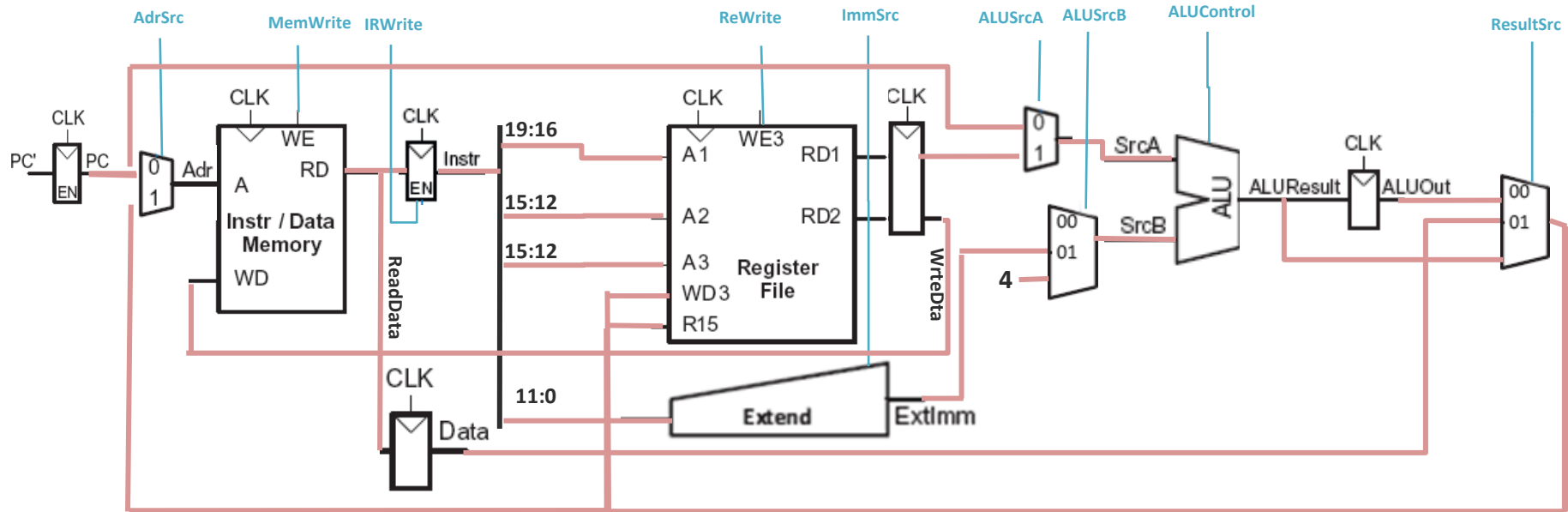
L'operazione da effettuare è specificata dal segnale **ALUControl**, mentre gli **ALUFlags** permettono di aggiornare il registro di stato.



Datapath DataProcessing

Per le istruzioni di data processing con registro (**ADD**, **SUB**, **AND**, **OR**), il datapath legge il secondo operando specificato da **Rm**, indicato nei bit **Instr_{3:0}**.

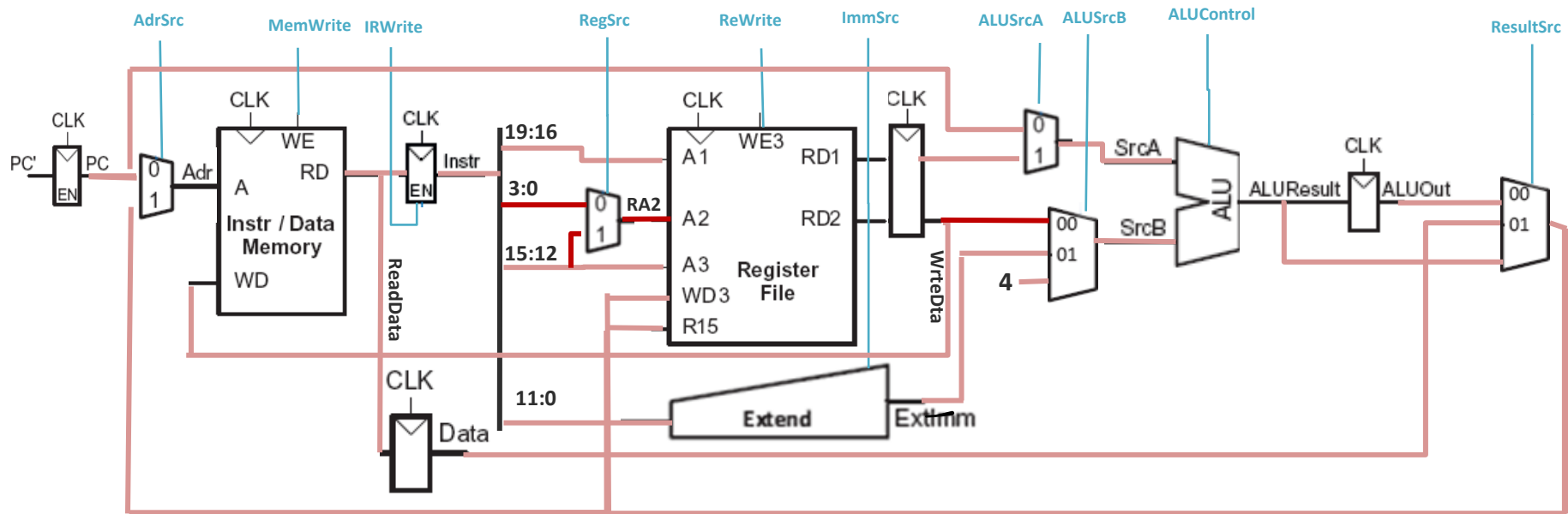Inseriamo un multiplexer per selezionare tale campo sulla porta **A2** del register file. Il mutiplexer è controllato dal segnale **RegSrc**. Inoltre, estendiamo il multiplexer in **SrcB** in modo da considerare questo caso.




Multicycle Datapath: B

Calculate branch target address:

$$BTA = (ExtImm) + (PC+8)$$


$ExtImm = Imm24 \ll 2$ and sign-extended

 

Datapath Branch


Per le istruzioni di branch, il datapath legge **PC+8** e una costante a **24** bit, che viene estesa a **32** bit. La somma di questi due valori è addizionata al **PC**. Si ricorda, inoltre, che il registro **R15** contiene il valore **PC+8** e deve essere letto per tornare da un salto. È sufficiente aggiungere un multiplexer per selezionare **R15** come input sulla porta **A1**.

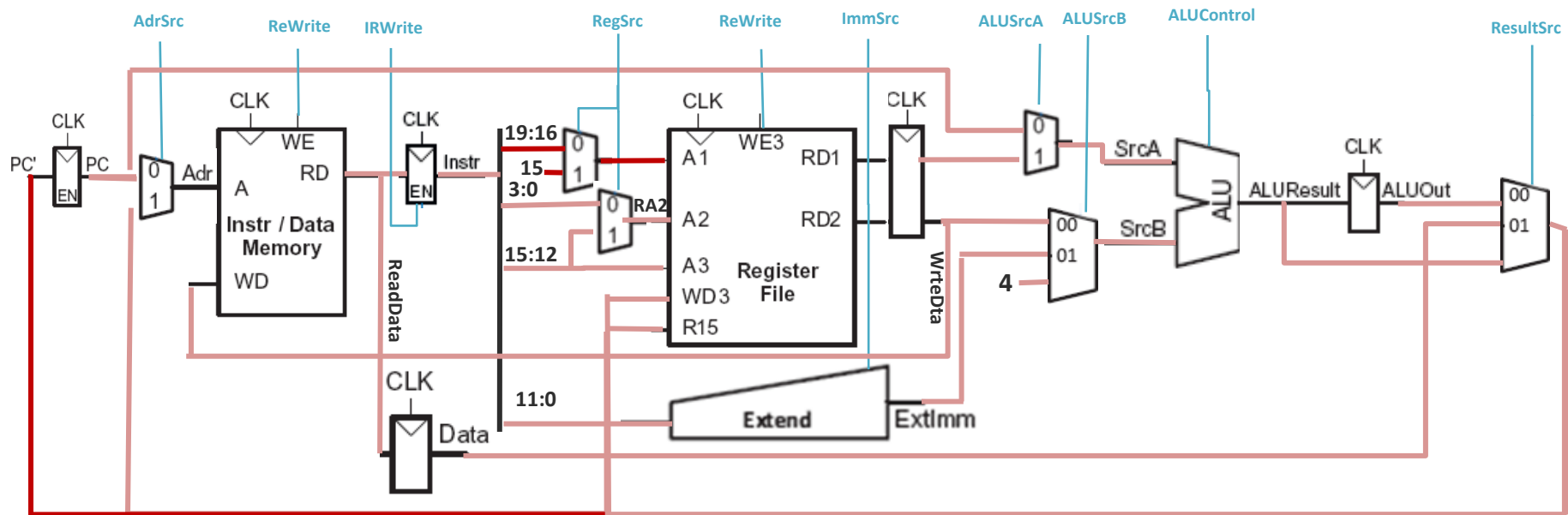Il multiplexer è controllato dal segnale **RegSrc**.



Unità di controllo

 Come nel processore a ciclo singolo, l'unità di controllo genera i segnali di controllo in base ai campi **cond**, **op** e **funct** dell'istruzione (**Instr**_{31:28}, **Instr**_{27:26}, e **Instr**_{25:20}), ai flag e al fatto che il registro destinazione sia o meno il PC.




L'unità di controllo memorizza e aggiorna i flag di stato.

Unità di controllo

Come nel processore a ciclo singolo, l'unità di controllo è suddivisa in decodificatore e logica condizionale. Il decodificatore è progettato come una FSM, che produce i segnali appropriati per i diversi cicli, sulla base del proprio stato.

 Il decodificatore è realizzato con una macchina di Moore, in tal modo le uscite dipendono solo dello stato attuale.




Dataflow di una istruzione

L'unità di controllo produce i segnali di attivazione per tutto il datapath (selezione nei multiplexer, abilitazione dei registri e scrittura in memoria).

Uno stato dell'automa che implementa il **main decoder** non è altro che lo stato dei segnali in un determinato momento.



Per avere una visione più chiara di quali siano gli stati e di come vengano effettuate le transizioni da uno stato all'altro è utile considerare il **data flow** del processore.

 In altri termini, data una istruzione osserviamo il comportamento del processore nei diversi cicli, in cui avvengono i quattro passi **fetch**, **decode**, **execute** e **store**.




Le microarchitetture

 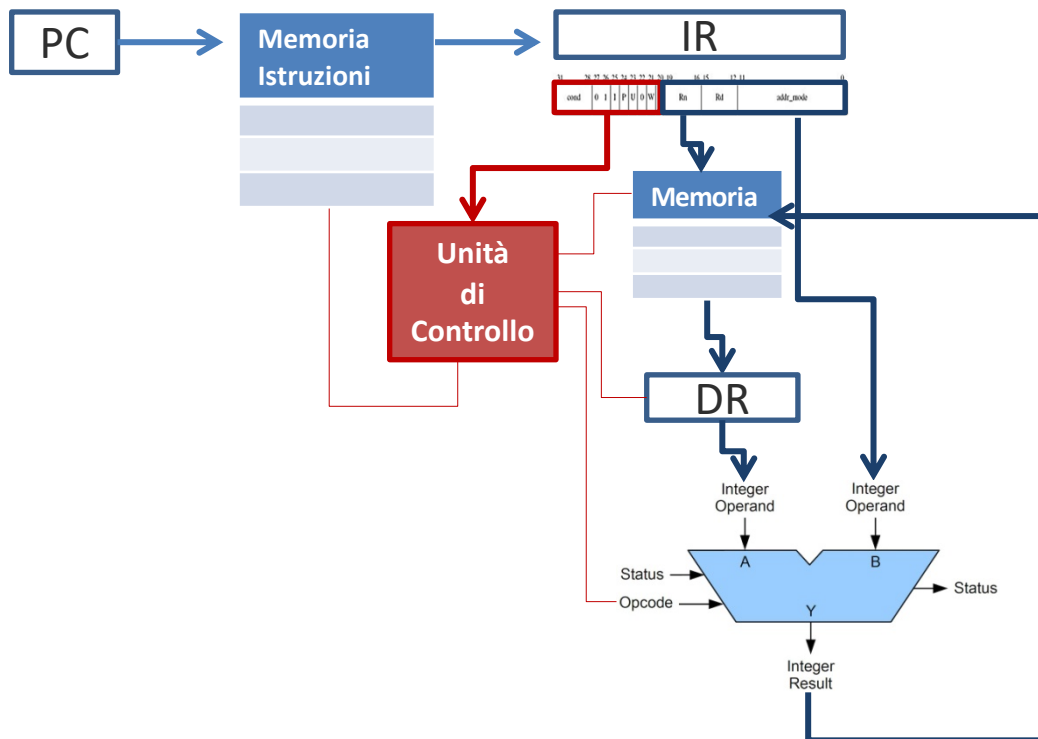Una istruzione ha un ciclo di vita che consta di quattro fasi principali





Dataflow di LDR

Operazione: **Fetch**

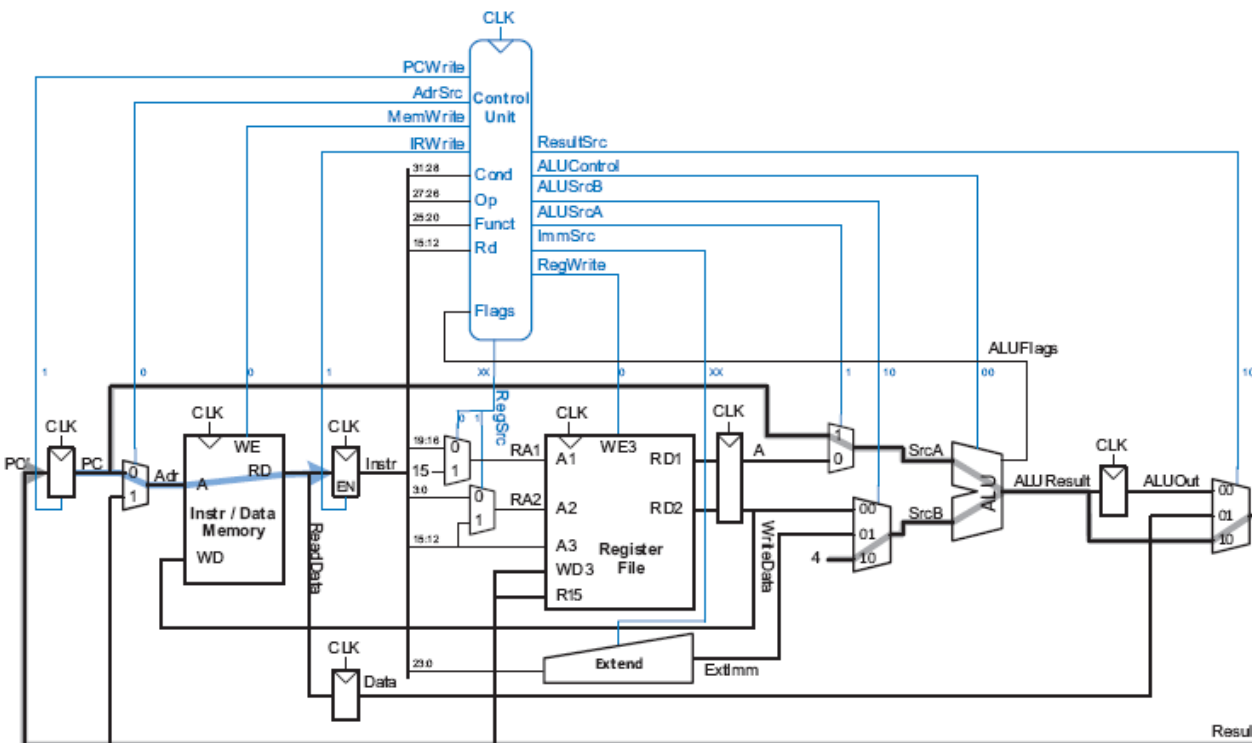



Dataflow di LDR

Operazione: Decode

 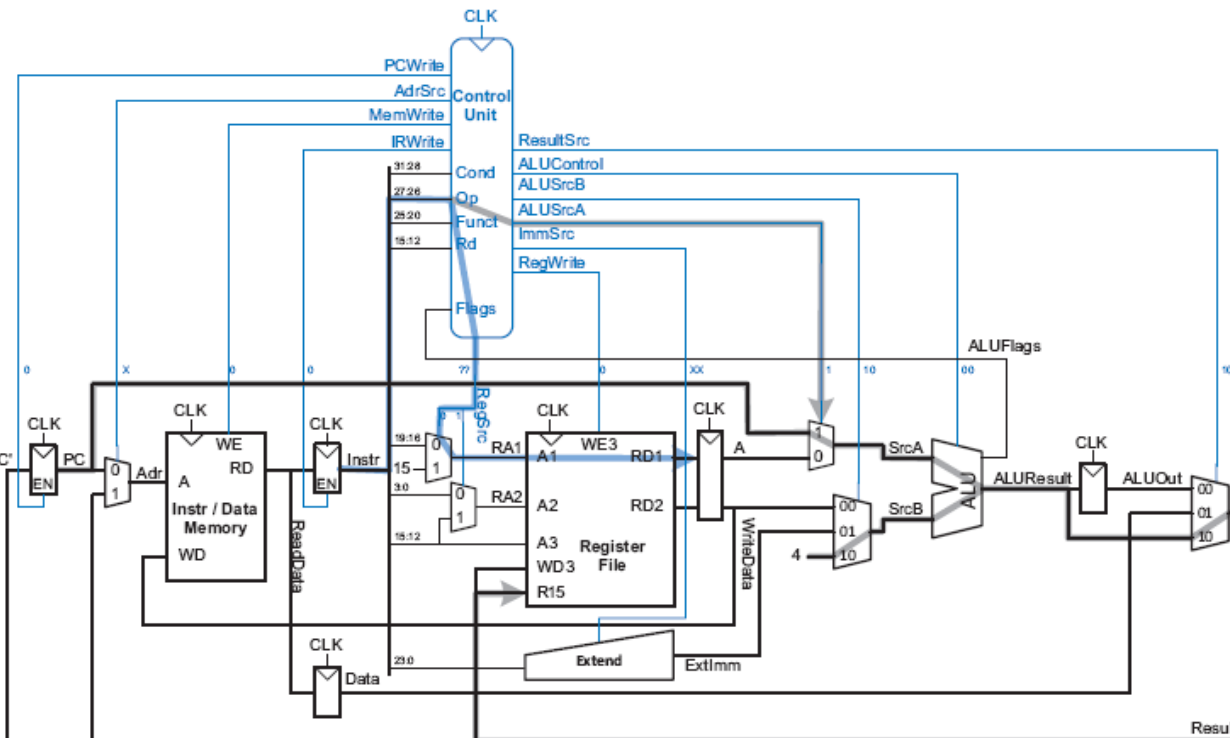



Dataflow di LDR

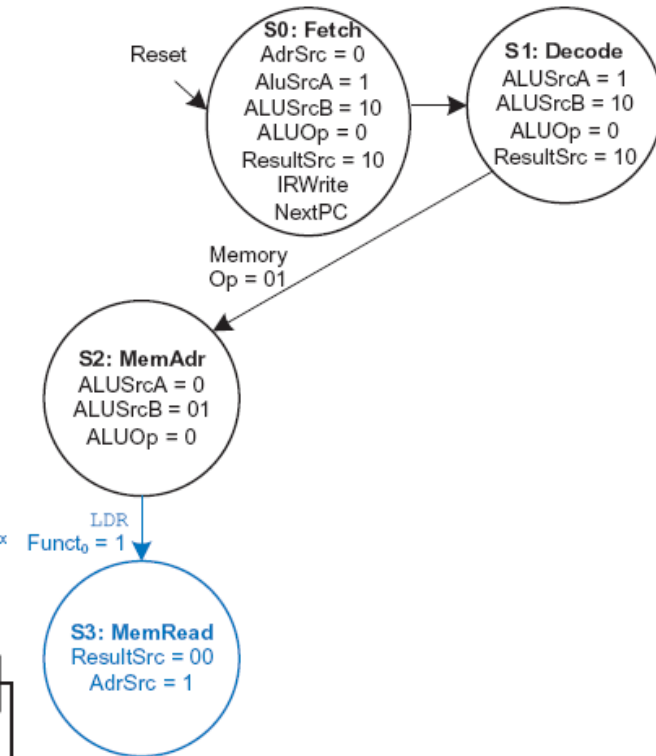 Operazione: **Execute** (memory address computation)





Dataflow di LDR

Operazione: **Store** (memory read)

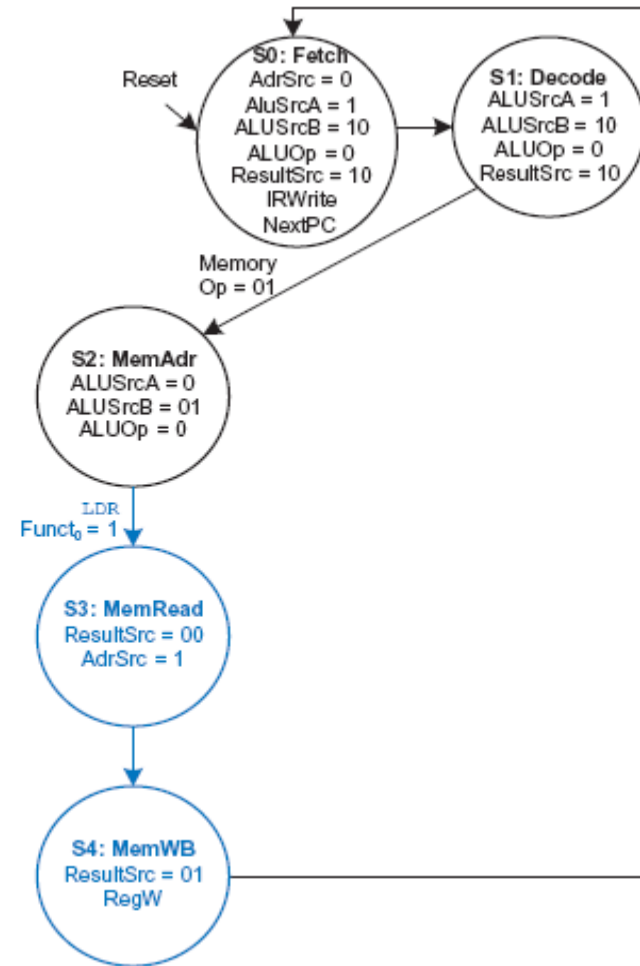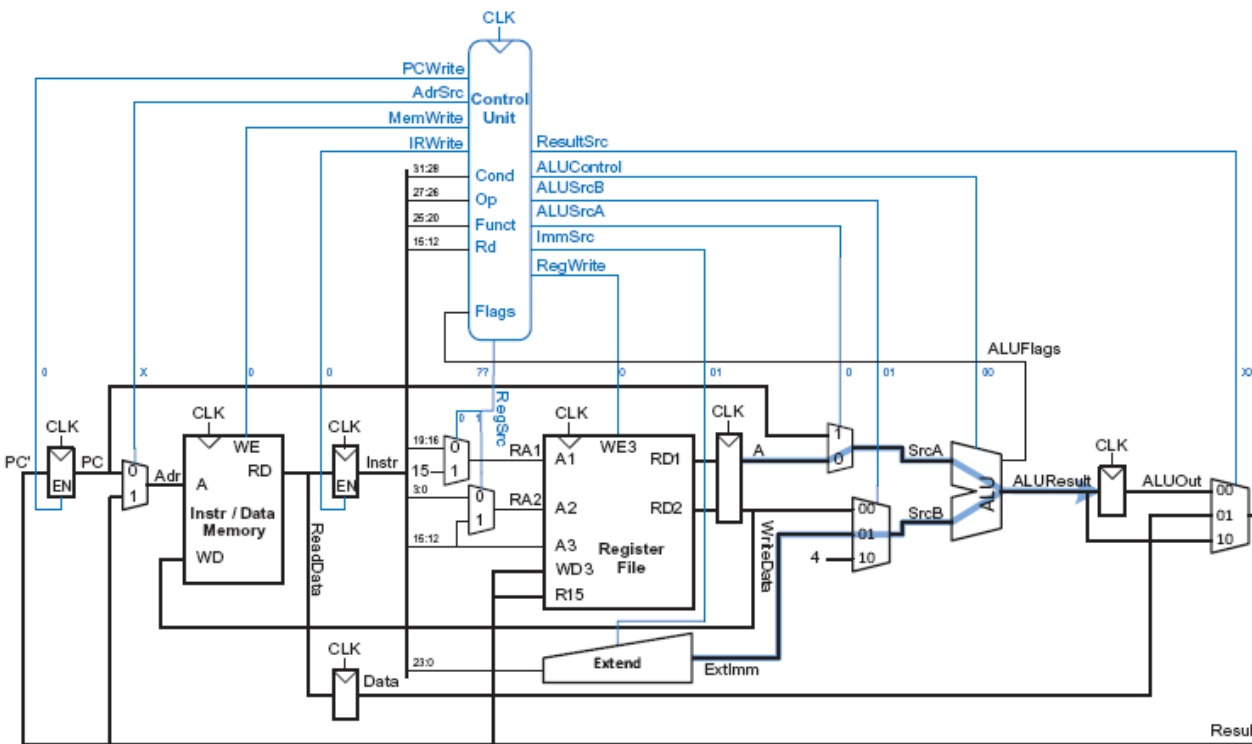


Dataflow di STR

Operazione: **Execute** (memory write)

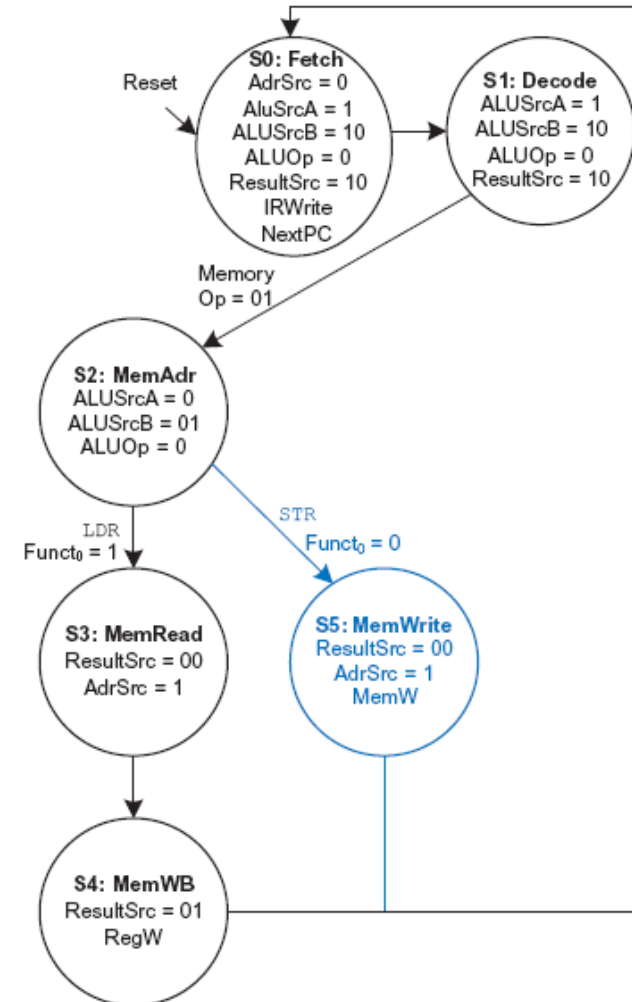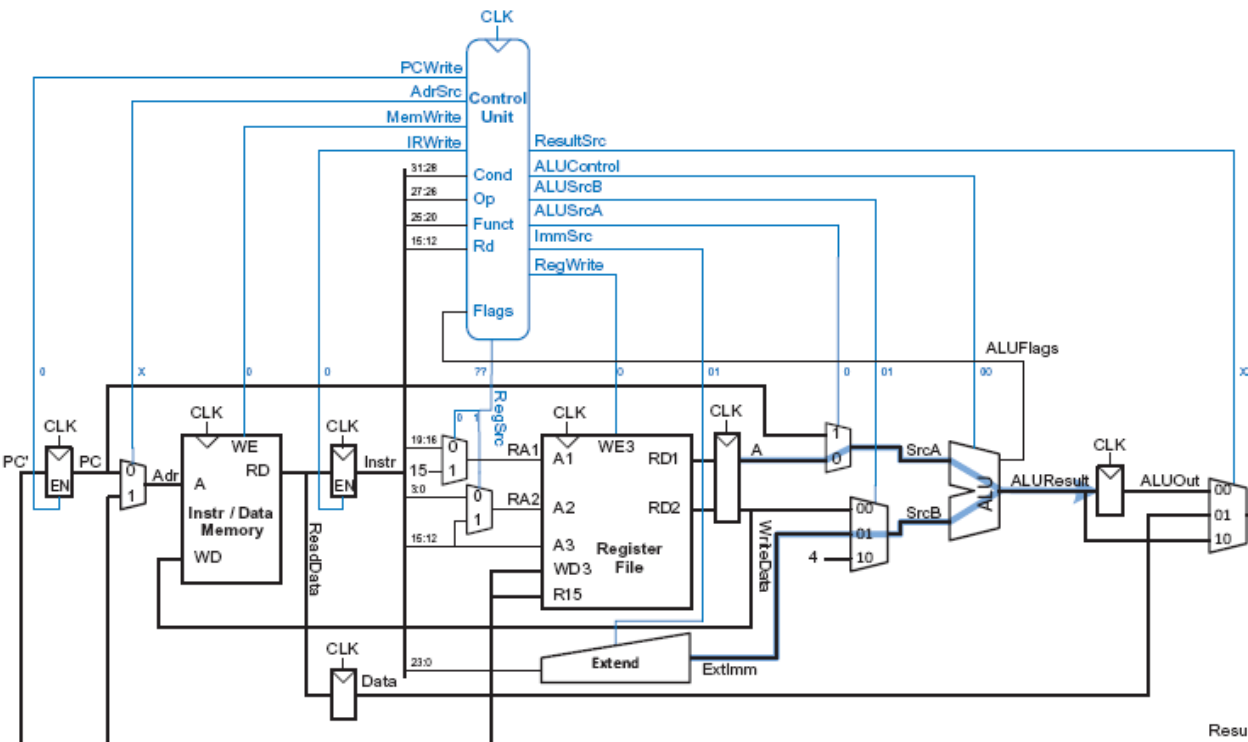

Main Controller FSM: Data-processing

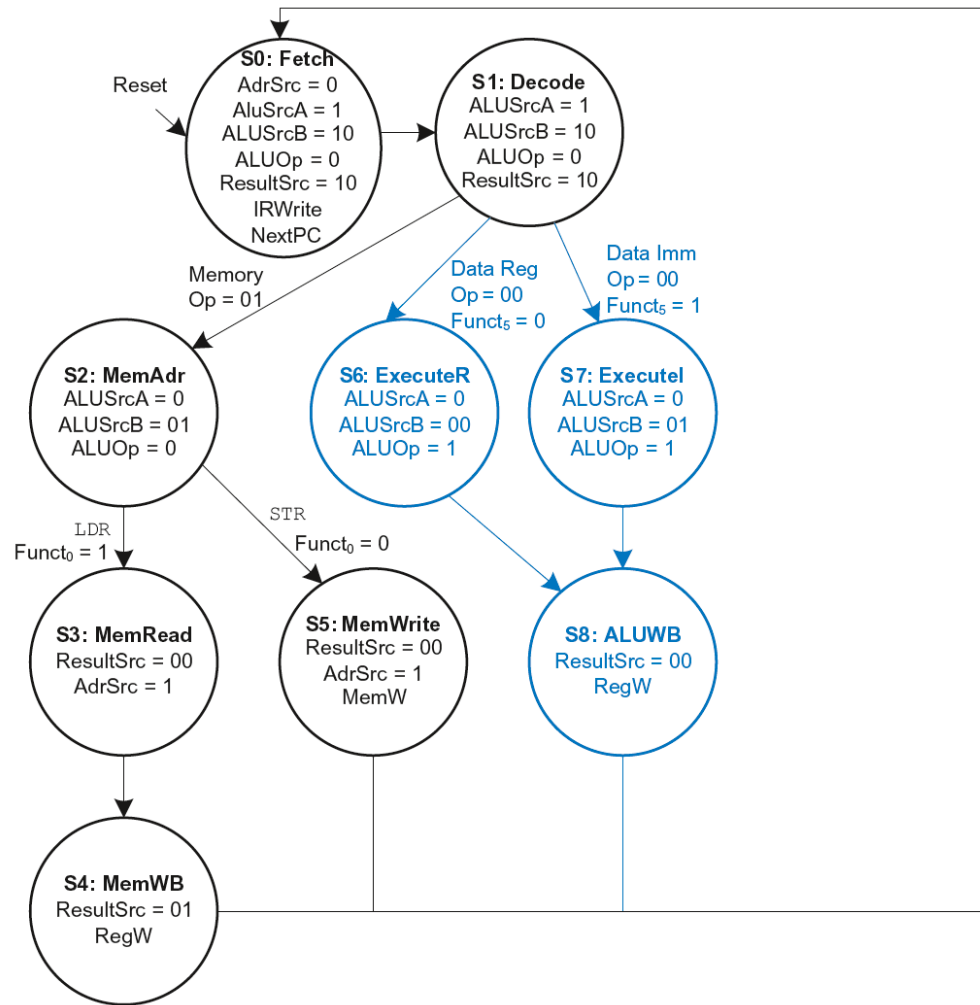

Multicycle Controller FSM

State

Fetch

Decode

MemAdr

MemRead

MemWB

MemWrite

ExecuteR

Executel

ALUWB

Branch

Datapath μ Op

$\text{Instr} \leftarrow \text{Mem}[\text{PC}]; \text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$

$\text{ALUOut} \leftarrow \text{PC} + 4$

$\text{ALUOut} \leftarrow \text{Rn} + \text{Imm}$

$\text{Data} \leftarrow \text{Mem}[\text{ALUOut}]$

$\text{Rd} \leftarrow \text{Data}$


$\text{Mem}[\text{ALUOut}] \leftarrow \text{Rd}$

$\text{ALUOut} \leftarrow \text{Rn op Rm}$

$\text{ALUOut} \leftarrow \text{Rn op Imm}$

$\text{Rd} \leftarrow \text{ALUOut}$

 $\text{PC} \leftarrow \text{R15} + \text{offset}$



Analisi delle prestazioni

In un processore a ciclo multiplo, il tempo impiegato per eseguire una istruzione dipende dal numero di cicli di clock, di cui necessita e dalla durata di un singolo ciclo di clock.

Il numero di cicli di clock necessario ad eseguire le diverse istruzioni è di:

- ▶ **branch** – 3 cicli;
- ▶ **data processing** – 4 cicli;
- ▶ **memory store** – 4 cicli;
- ▶ **memory load** – 5 cicli;

Valutiamo le prestazioni del processore a ciclo multiplo rispetto al benchmark SPECINT2000, che prevede:

- ▶ **LDR** – 25%;
- ▶ **STR** – 10%;
- ▶ **B** – 13%;
- ▶ **Data Processing** – 52%;

Analisi delle prestazioni

Il numero medio di cicli per istruzione è dato da:

$$\begin{aligned} \text{CPI} &= (\text{perc. di B})(\# \text{cicli B}) + (\text{perc. di DP} + \text{perc. di STR})(\# \text{cili DP e STR}) + (\text{perc. di LDR})(\# \text{cili LDR}) = \\ &= (0.13)(3) + (0.52 + 0.10)(4) + (0.25)(5) = 4.12 \end{aligned}$$

I percorsi critici nel datapath, che richiedono maggior tempo e che quindi sono predominanti, sono due:

▶ Dal **PC**, attraverso il multiplexer **SrcA**, attraverso l'ALU, attraverso il multiplexer **Result**, attraverso la porta **R15**, fino al registro **A**.

▶ Da **ALUOut**, attraverso il registro **Result**, attraverso il multiplexer **Adr**, attraverso la memoria (read), fino al registro **Data**.

▶ (t_{pcq_PC}) – caricamento di un nuovo indirizzo (PC) sul fronte di salita del clock;

▶ (t_{mux}) – selezione di un output da parte del multiplexer.

▶ (t_{ALU}) – l'ALU esegue su srcA e srcB una operazione.

▶ (t_{setup}) – viene impostato un segnale.

$$T_{c2} = t_{pcq_PC} + 2t_{mux} + \max[t_{ALU} + t_{mux}, t_{mem}] + t_{setup};$$

Analisi delle prestazioni

Domanda: qual è il tempo di esecuzione per un programma con 100 miliardi di istruzioni?

Risposta:

secondo l'equazione

$$T_{c2} = t_{pcq_PC} + 2t_{mux} + \max[t_{ALU} + t_{mux}, t_{mem}] + t_{setup};$$

il tempo di ciclo del processore a ciclo multiplo è

$$T_{c2} = 40 + 2(25) + 200 + 50 = 340 \text{ ps.}$$

Secondo l'equazione

$$\text{Tempo di esecuzione} = (\# \text{ istruzioni}) \left(\frac{\text{cicli}}{\text{istruzione}} \right) \left(\frac{\text{secondi}}{\text{ciclo}} \right)$$

il tempo di esecuzione totale è

$$T_1 = (100 \times 10^9 \text{ istruzioni}) (4.12 \text{ cicli / istruzione}) (340 \times 10^{-12} \text{ s / ciclo}) = 140 \text{ secondi.}$$

Nota: il tempo impiegato dal processore a ciclo singolo per lo stesso benchmark era di 84 sec.

Table 7.5 Delay of circuit elements

Element	Parameter	Delay (ps)
Register clk-to-Q	t_{pcq}	40
Register setup	t_{setup}	50
Multiplexer	t_{mux}	25
ALU	t_{ALU}	120
Decoder	t_{dec}	70
Memory read	t_{mem}	200
Register file read	t_{RFread}	100
Register file setup	$t_{RFsetup}$	60

Considerazioni finali

Una delle motivazioni alla base della progettazione di un processore a ciclo multiplo è stata quella di evitare che il ciclo durasse quanto quello necessario all'istruzione più lenta.

Questo esempio dimostra che il processore a ciclo multiplo è più lento di quello a ciclo singolo a causa delle latenze di propagazione.

Infatti, sebbene l'istruzione più lenta (LDR) sia stata suddivisa in cinque fasi, la frequenza di ciclo del processore non è aumentata di cinque volte.

Questo in parte perché:

- ▶ non tutti i passaggi hanno esattamente la stessa lunghezza;
- ▶ i tempi di setup sono necessari ad ogni passo, e non solo la prima volta per l'intera istruzione.


In generale, ci si è resi conto che il fatto che alcuni calcoli siano più veloci di altri è difficile da sfruttare, a meno che le differenze sono grandi.

Pipelined ARM Processor


- Temporal parallelism
- Divide single-cycle processor into 5 stages:
 - Fetch
 - Decode
 - Execute
 - Memory
 - Writeback
- Add pipeline registers between stages

Single-Cycle vs. Pipelined

Single-Cycle

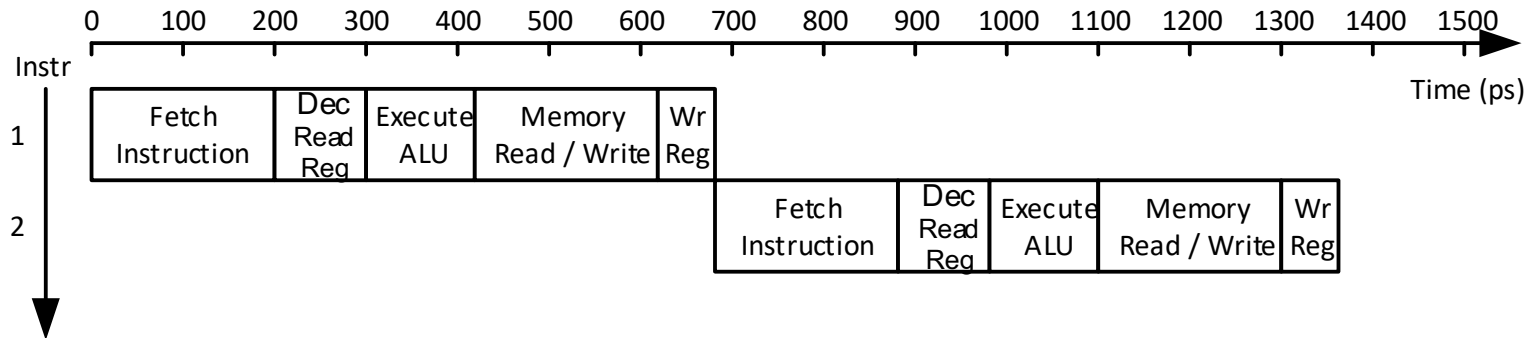

Pipelined

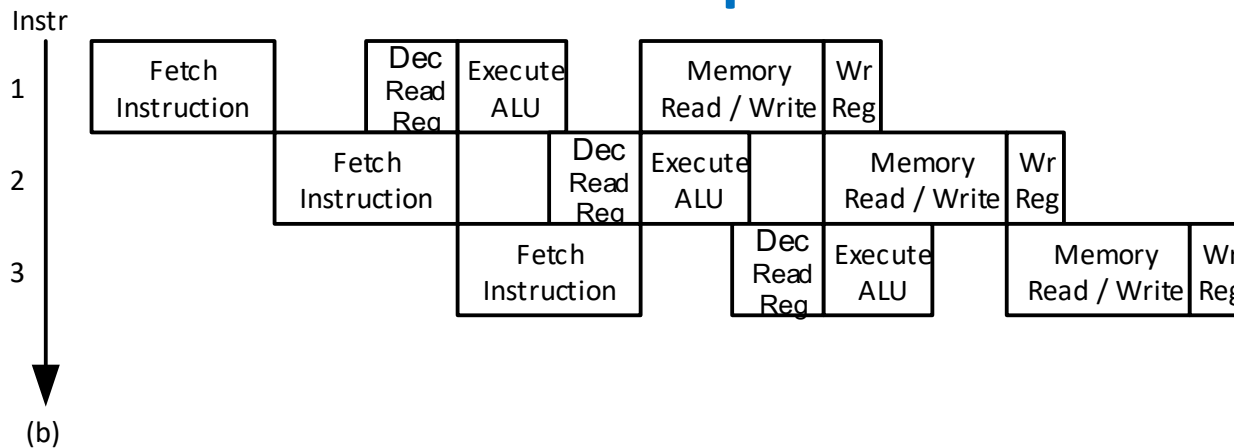

3. Si riportino i valori dei flag V C N Z risultanti dalla somma delle parole a 32 bit #800348CC e #8CFFFFFFA:

V C N Z: _____

4. Il seguente codice assembly rappresenta la funzione fattoriale, ma ci sono due errori. Scrivere nell'apposito riquadro il codice corretto. [Si ricordi che SP sta per stack pointer, LR per link register e PC per program counter.]

```
FACTORIAL
    PUSH R0, LR
    CMP R0, #1
    BEQ ELSE
    MOV R0, #1
    ADD SP, SP, #8
    MOV PC, LR
ELSE
    SUB R0, R0, #1
    B FACTORIAL
    POP R1, LR
    MUL R0, R1, R0
    MOV PC, LR
```