

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II
Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff.

Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)

Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



Shifters

Logical shifter: trasla i bit a sinistra o a destra e riempie gli spazi vuoti con degli 0

Arithmetic shifter: come il logical shifter a sinistra, nella traslazione a destra invece riempie gli spazi vuoti con il bit più significativo (msb)

Rotator: ruota i bit in cerchio, i bit che “escono” da un lato rientrano dall’ “altro”

Shifters

Logical shifter:

- Ex: ~~11001~~ >> 2 = 00110
- Ex: 11001 << 2 = 00100


Arithmetic shifter:

- Ex: 11001 >>> 2 = 11110
- Ex: 11001 <<< 2 = 00100


Rotator:

- Ex: 11001 ROR 2 = 01110
- Ex: 11001 ROL 2 = 00111



Shifter Design

 

$A_3 A_2 A_1 A_0$
 $0 A_3 A_2 A_1$

 

Shifter Design

  

Shifters as Multipliers, Dividers

- $A \lll N = A \times 2^N$

- Example: $00001 \ll 2 = 00100$ ($1 \times 2^2 = 4$)

- Example: $11101 \ll 2 = 10100$ ($-3 \times 2^2 = -12$)

- $A \ggg N = A \div 2^N$

- Example: $01000 \ggg 2 = 00010$ ($8 \div 2^2 = 2$)

- Example: $10000 \ggg 2 = 11100$ ($-16 \div 2^2 = -4$)


Counters

- Incrementa ad ogni clock
- Usato per eseguire cicli su numeri:
000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000, 001...
- Si usa:
 - Come orologio digitale
 - Program counter: tiene traccia della istruzione corrente da eseguire


Counters

- Incrementa ad ogni clock
- Usato per eseguire cicli su numeri:
000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000, 001...
- Si usa:
 - Come orologio digitale
 - Program counter: tiene traccia della istruzione corrente da eseguire

Symbol

 


Implementation

 


Shift Registers

- Trasla di un bit ad ogni clock
- Ritorna un bit in uscita (S_{out}) ad ogni clock
- *Serial-to-parallel converter*: converte un input seriale (S_{in}) in un output parallelo ($Q_{0:N-1}$)

Symbol:

 


Implementation:

 


Shift Register con load parallelo

 - Quando $Load = 1$, funziona come un usuale registro a N -bit
- Quando $Load = 0$, agisce da shift register
- Quindi può agire da convertitore *seriale-parallelo* (da S_{in} a $Q_{0:N-1}$) o da convertitore *parallelo-seriale* ($D_{0:N-1}$ to S_{out})




Memory Arrays

 - Memorizzare efficacemente una grossa quantità di dati
- 3 tipologie:
 - Dynamic random access memory (DRAM)
 - Static random access memory (SRAM)
 - Read only memory (ROM)
- dato a M -bit letto/scritto su di un unico indirizzo a N -bit



Memory Arrays


 
- Memorizzare efficacemente una grossa quantità di dati
- 3 tipologie:
 - Dynamic random access memory (DRAM)
 - Static random access memory (SRAM)
 - Read only memory (ROM)
- dato a M -bit letto/scritto su di un unico indirizzo a N -bit



Tipicamente
 $M=8$ (un byte) e
 $N=32$ (o 64)


Memory Arrays

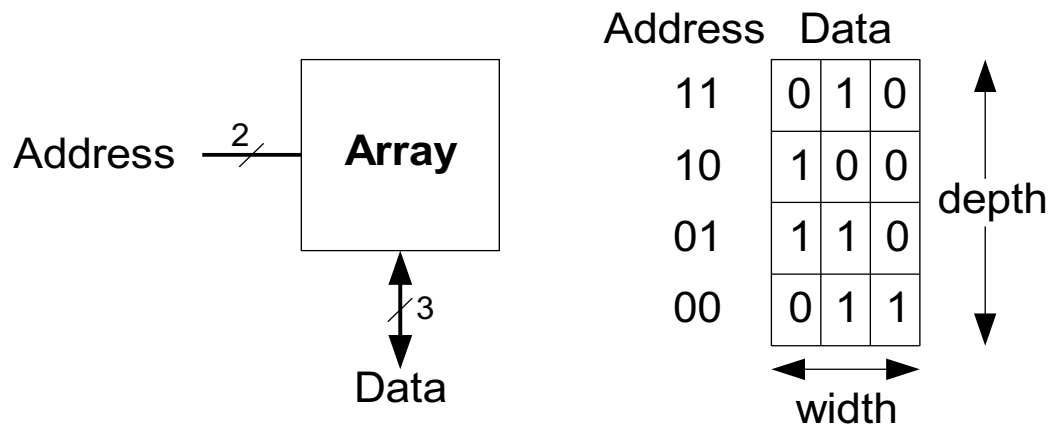 - Array bidimensionali di celle di memoria
- Ogni cella memorizza un bit
- Con N bit di indirizzo e M bits data:
 - 2^N righe e a M colonne
 - **Depth:** numero di righe (parole)
 - **Width:** numero di colonne (lunghezza di una parola)
 - **Dimensione Array :** depth \times width = $2^N \times M$



 
Esempio

- $2^2 \times 3$ -bit array
- Numero parole: 4
- Lunghezza parole: 3-bits
- All'indirizzo 10 corrisponde la parola 100








| Address | Data | | | |
|---------|-------------|---|---|-----------------|
| 11 | 0 | 1 | 0 | depth ↑ ↓ |
| 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 01 | 1 | 1 | 0 | |
| 00 | 0 | 1 | 1 | |
| | width ←→ | | | |

Memory Arrays

 






Memory Array Bit Cells

    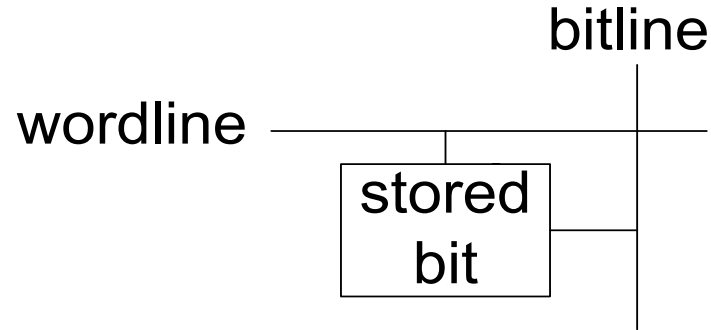

(a)

(b)

Memory Array Bit Cells

    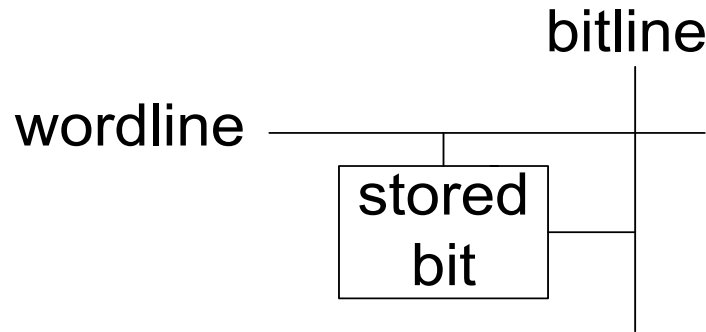


(a)


(b)

Memory Array

■ Wordline:

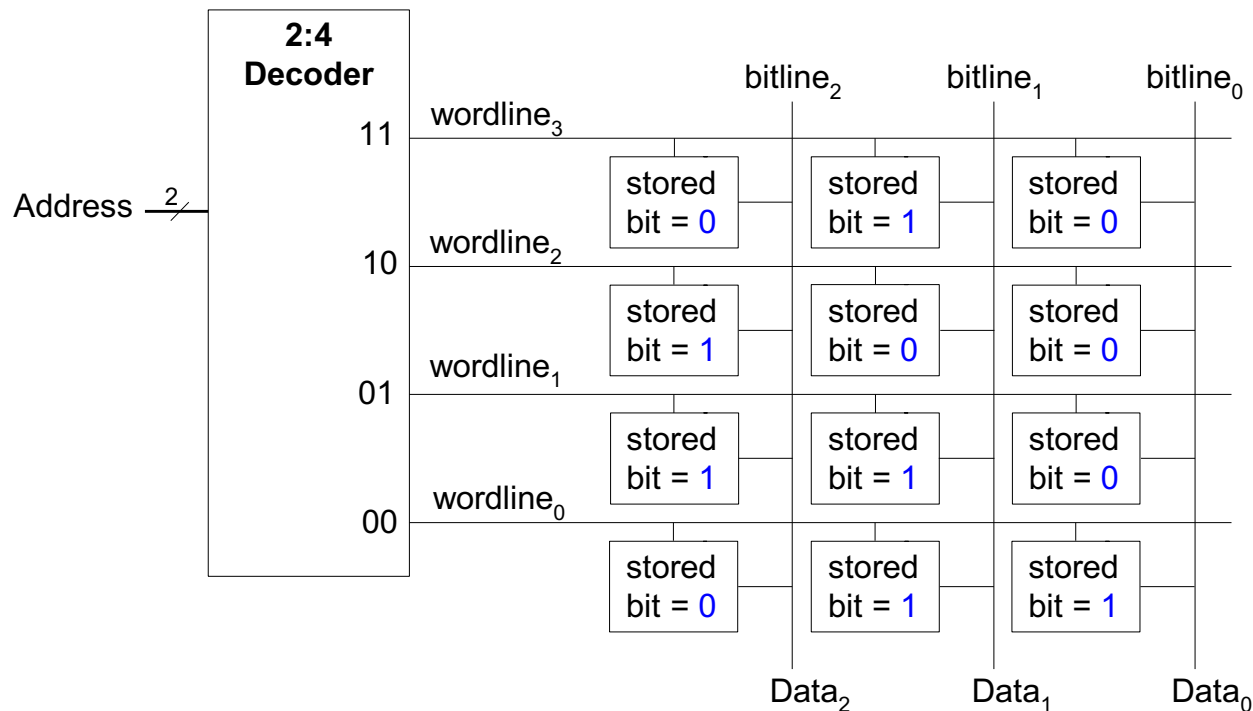- Agisce come un enable
- Seleziona una riga nella memoria
- Corrisponde ad un unico indirizzo
- Solo una wordline per volta è attivata



 

Tipi di memoria

- Random access memory (RAM): **volatile**
- Read only memory (ROM): **nonvolatile**

RAM: Random

- **Volatile:** i dati sono persi quando il computer è spento
- Le operazioni di lettura e scrittura sono più veloci (rispetto alle ROM)
- E' la memoria primaria di un computer (DRAM)

E' chiamata *random access memory* perché il tempo di accesso ad una parola è lo stesso per ogni indirizzo (a differenza delle memorie ad accesso sequenziale come i nastri che si usavano ai tempi del C64)

ROM: Read Only Memory

- **Non volatile:** mantiene i dati anche quando il computer è spento
- La lettura è relativamente veloce ma la scrittura è lenta o semplicemente non è possibile scrivere
- Drives, flash memory, Bios etc. sono ROMs



ROM sta per *read only* memory perché inizialmente questo tipo di memorie venivano “scritte” bruciando dei fusibili. Quindi, una volta configurate, non erano più manipolabili. Chiaramente questo non è più il caso per Flash memory e altri tipi di ROMs.

Tipi di RAM



- **DRAM** (Dynamic random access memory)
- **SRAM** (Static random access memory)
- Si differenziano per le componenti usate per memorizzare i dati:
 - DRAM usa delle capacità
 - SRAM usa invertitori

DRAM

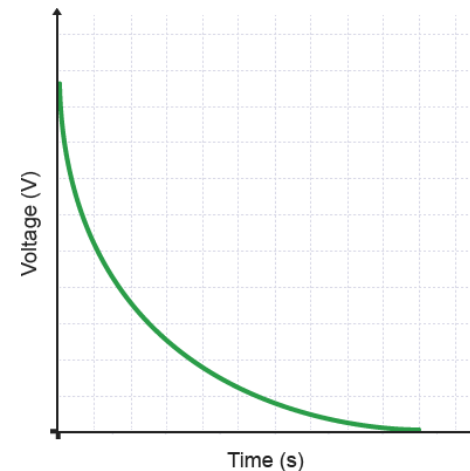
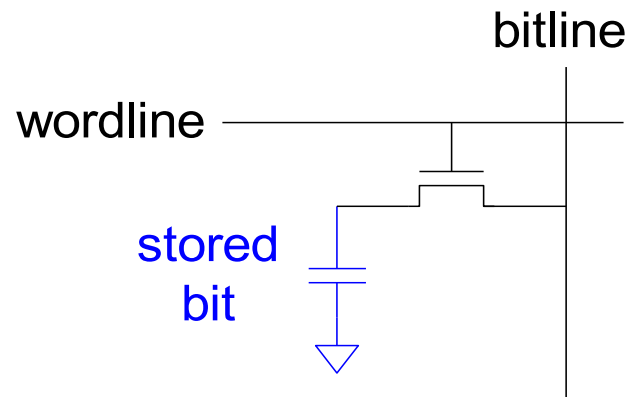
- i bit data sono immagazzinati in delle capacità
- *Dynamic* perché il valore di un bit deve essere “refreshed” (riscritto) periodicamente e anche dopo che è stato letto:
 - La perdita di carica di una capacità degrada il valore memorizzato
 - La lettura distrugge il valore letto




DRAM

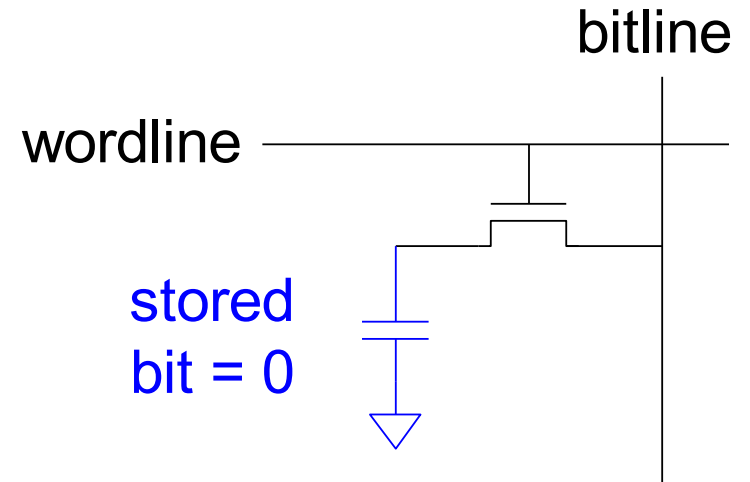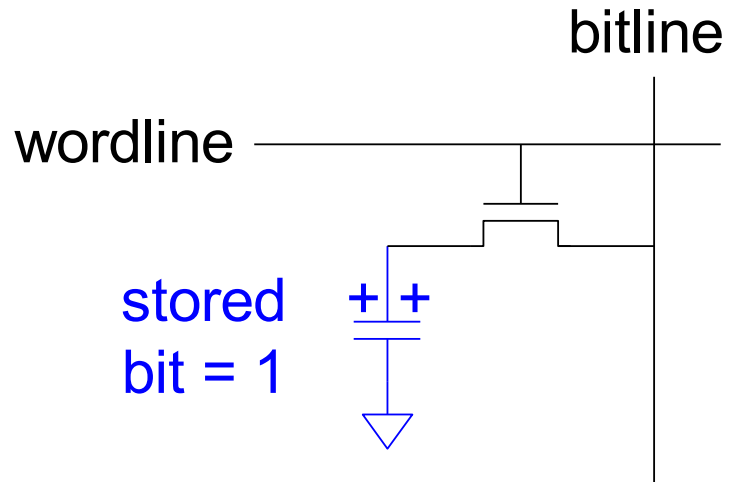


SRAM

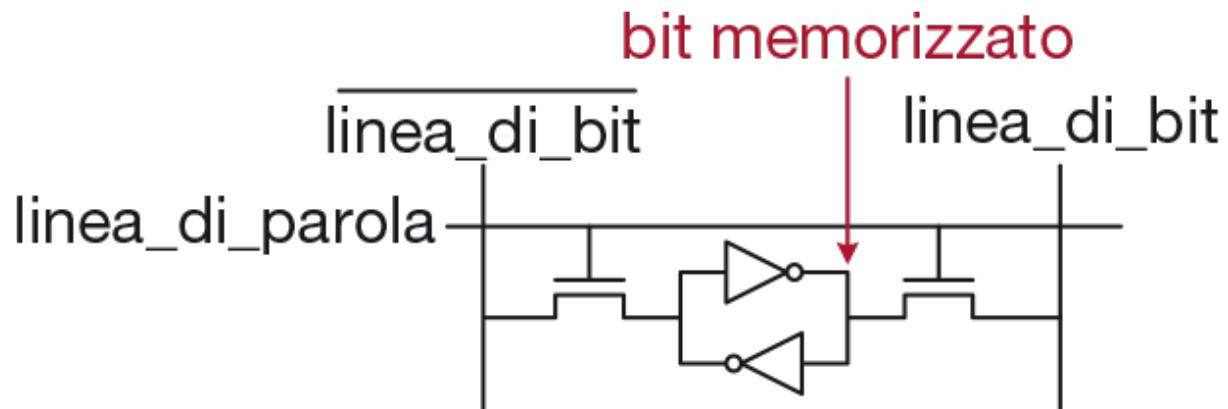 


Memory Arrays Review

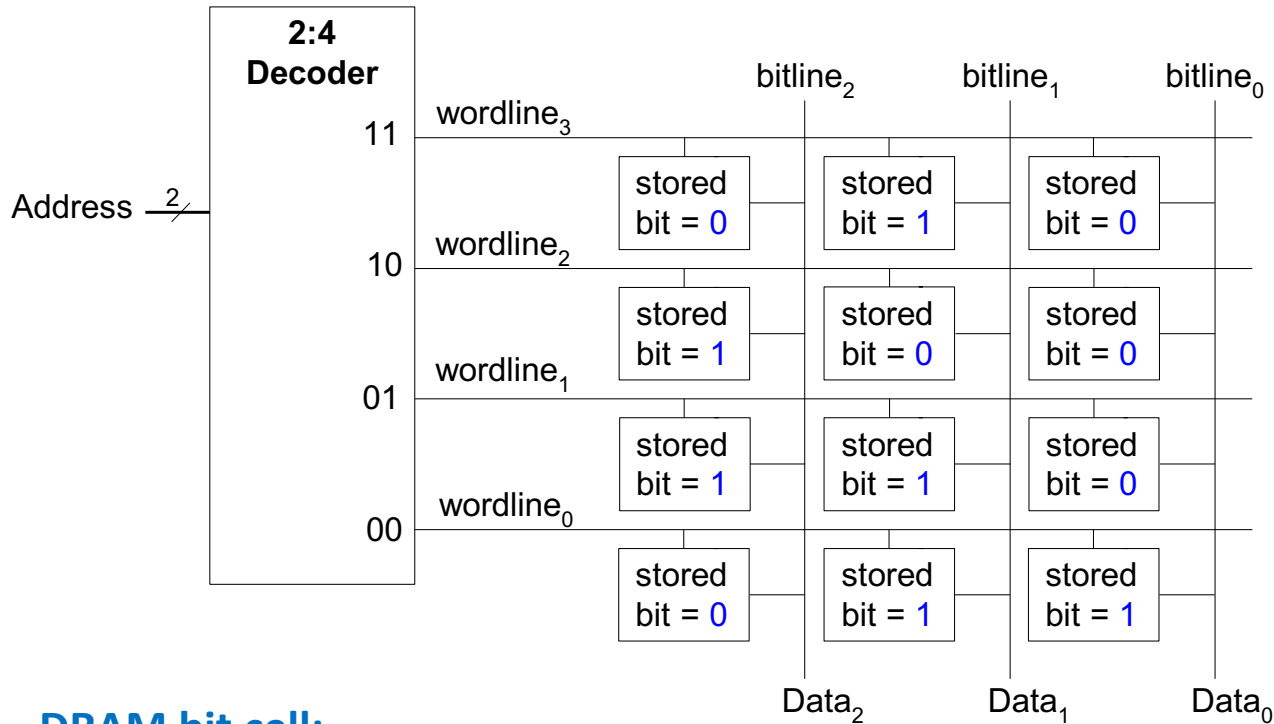

DRAM bit cell:

 

SRAM bit cell:

 

DRAM vs SRAM

- DRAM è più lenta
- Scrittura e refresh (millisecondi) inducono un consumo maggiore di energia
- DRAM, più economiche

| Memory Type | Transistors per Bit Cell | Latency |
|-------------|--------------------------|---------|
| flip-flop | ~20 | fast |
| SRAM | 6 | medium |
| DRAM | 1 | slow |


DRAM vs SRAM

- DRAM è più lenta
- Scrittura e refresh (millisecondi) inducono un consumo maggiore di energia
- DRAM, più economiche

| Memory Type | Transistors per Bit Cell | Latency |
|-------------|--------------------------|---------|
| flip-flop | ~20 | fast |
| SRAM | 6 | medium |
| DRAM | 1 | slow |



registri

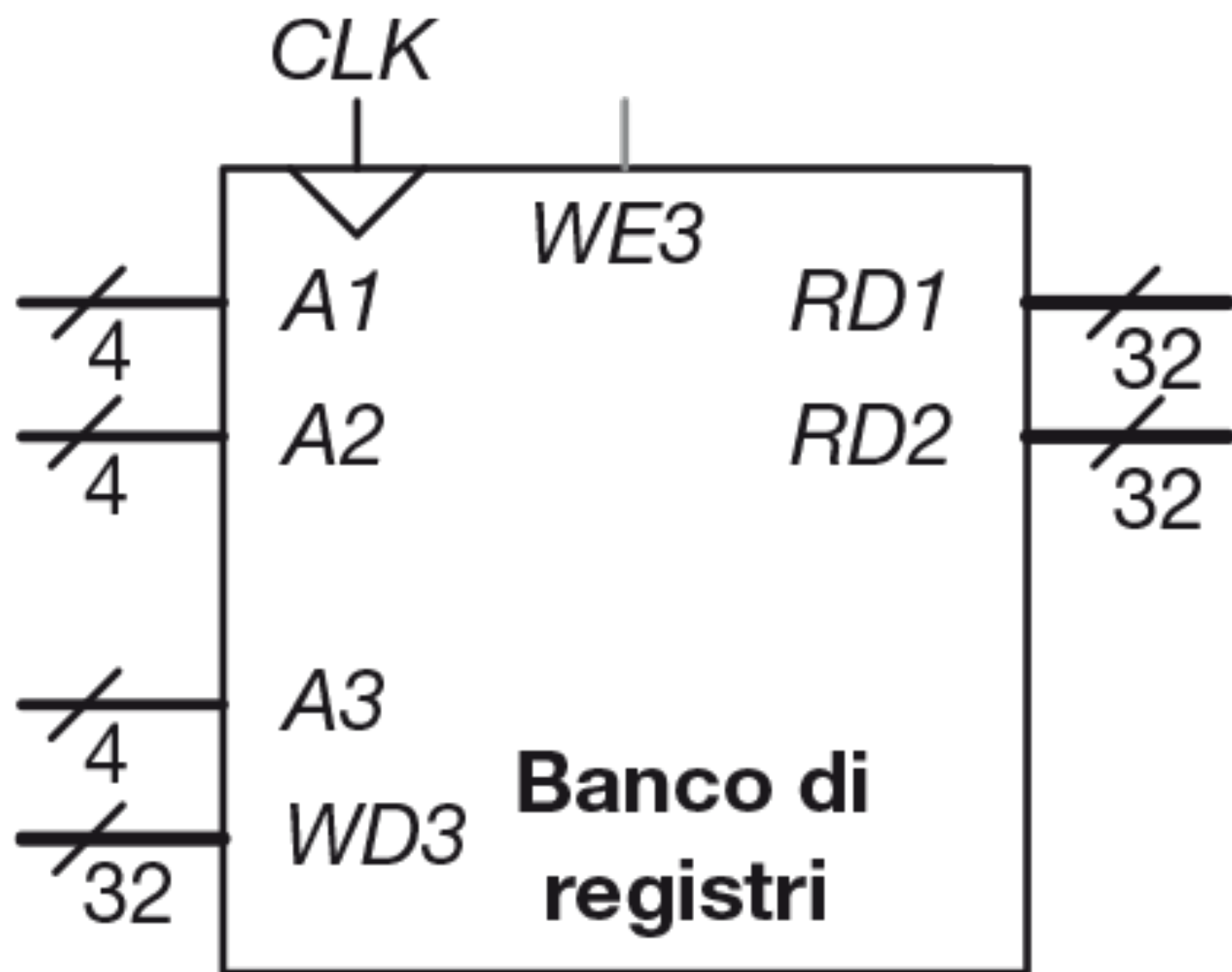

DRAM vs SRAM

- DRAM è più lenta
- Scrittura e refresh (millisecondi) inducono un consumo maggiore di energia
- DRAM, più economiche

| Memory Type | Transistors per Bit Cell | Latency |
|-------------|--------------------------|---------|
| flip-flop | ~20 | fast |
| SRAM | 6 | medium |
| DRAM | 1 | slow |



cache

DRAM vs SRAM

- DRAM è più lenta
- Scrittura e refresh (millisecondi) inducono un consumo maggiore di energia
- DRAM, più economiche

| Memory Type | Transistors per Bit Cell | Latency |
|-------------|--------------------------|---------|
| flip-flop | ~20 | fast |
| SRAM | 6 | medium |
| DRAM | 1 | slow |





memoria centrale


DDR SDRAM

- (DDR) Double data rate (S) synchronous (DRAM) dynamic random access memory
- Le operazioni di lettura e scrittura sono sincronizzate da un clock
- Le trasmissioni avvengono sia nel rising-edge del clock ($0 \rightarrow 1$) che nel che falling-edge ($1 \rightarrow 0$)
- In questo modo il data-bandwidth doppio rispetto alla frequenza di clock (double pumping)

ROM: Dot Notation

  

ROM Storage

 

1

| Address | Data | | | depth ↑ ↓ |
|-------------|------|---|---|-----------------|
| 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 01 | 1 | 1 | 0 | |
| 00 | 0 | 1 | 1 | |
| width ←→ | | | | |

Fuse Programmable ROM

