

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II
Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff.


Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)

Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)




Timing

 - **Delay:** time between input change and output changing
- How to build fast circuits?



Propagation & Contamination Delay

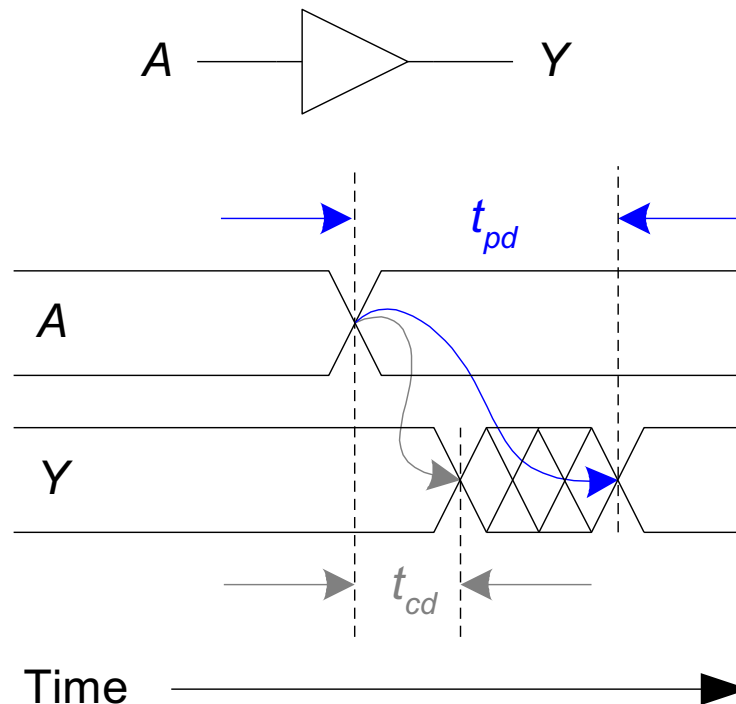
- **Propagation delay:** t_{pd} = max delay from input to output
- **Contamination delay:** t_{cd} = min delay from input to output



Propagation & Contamination Delay

- Delay is caused by
 - Capacitance and resistance in a circuit
 - Speed of light limitation
- Reasons why t_{pd} and t_{cd} may be different:
 - Different rising and falling delays
 - Multiple inputs and outputs, some of which are faster than others
 - Circuits slow down when hot and speed up when cold

Critical (Long) & Short Paths

 

Critical (Long) Path: $t_{pd} = 2t_{pd_AND} + t_{pd_OR}$


Short Path: $t_{cd} = t_{cd_AND}$

Glitches

- When a single input change causes an output to change multiple times

Glitch Example


 
- What happens when $A = 0$, $C = 1$, B falls?





		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	1	1	1	0

$$Y = \bar{A}\bar{B} + BC$$

Glitch Example (cont.)

 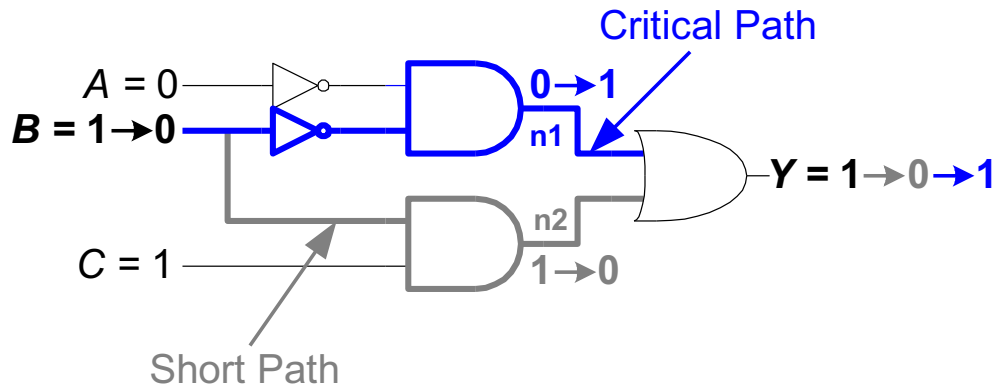

Fixing the Glitch

  


Why Understand Glitches?

- Glitches don't cause problems because of **synchronous design** conventions (see Chapter 3)
- It's important to **recognize** a glitch: in simulations or on oscilloscope
- Can't get rid of all glitches – simultaneous transitions on multiple inputs can also cause glitches

CIRCUITI SEQUENZIALI

D Latch Internal Circuit

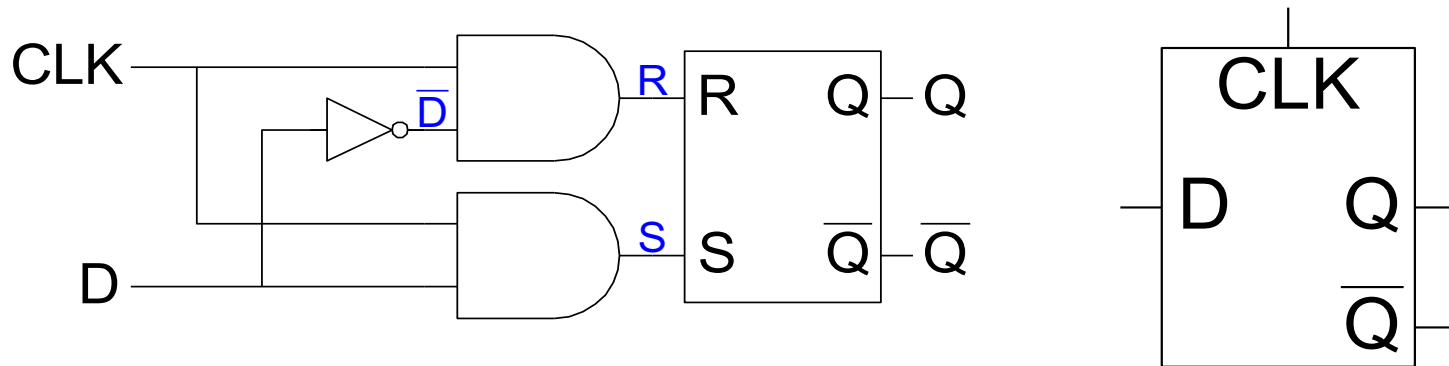


CLK	D	\overline{D}	S	R	Q	\overline{Q}
0	X	\overline{X}	0	0	Q_{prev}	\overline{Q}_{prev}
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0

D Flip-Flop

- Inputs: CLK , D
- Funzione:
 - Quando CLK passa da 0 a 1, D passa fino a Q
 - Altrimenti, Q mantiene il suo valore precedente
- Q cambia solo durante la transizione di CLK da 0 a 1

 Queste tipologie di componenti sono dette edge-triggered perché sono pilotate non da un valore ma da una transizione (di CLK)



D Flip-Flop

- 2 D latch (L1 e L2) controllati da clock complementari

- Quando **CLK = 0**


- L1 è trasparente
- L2 è opaco
- D passa fino a N1

- Quando **CLK = 1**



- L2 è trasparente
- L1 è opaco
- N1 passa fino a Q

- Quindi, D passa fino a Q *sulla transizione di CLK da 0 a 1*


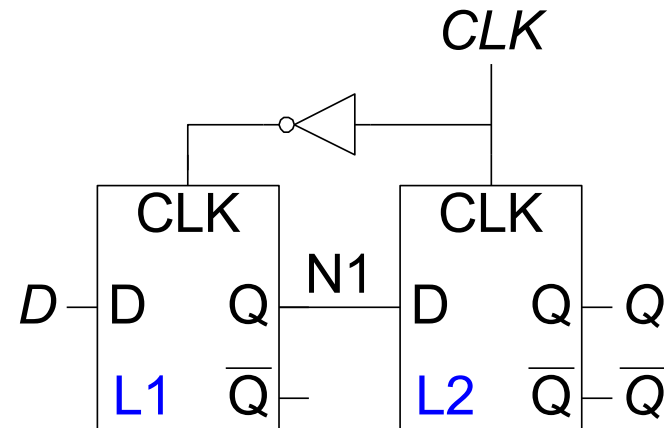
- Ulteriori variazioni di D quando $CLK=1$ (risp. $CLK=0$) non passano a Q perché L1 (risp. L2) è opaco





D Latch vs. D Flip-Flop

  

D Latch vs. D Flip-Flop

  


Registri: Multi-bit Flip-Flop

  

Flip-Flops “enabled”

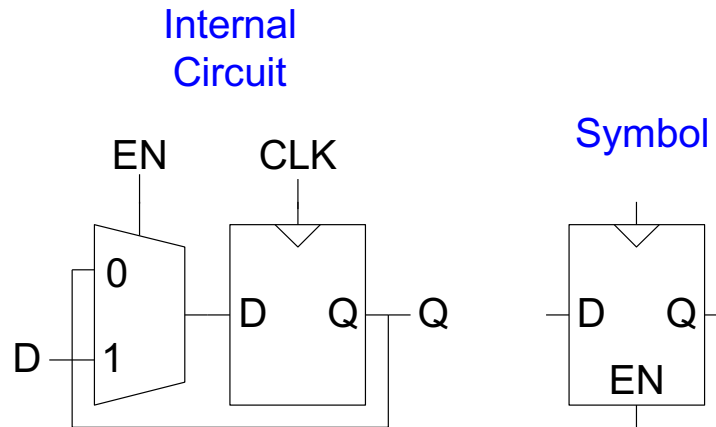
- *Inputs: CLK, D, EN*
- L'input enable (*EN*) stabilisce quando un nuovo valore di *D* è memorizzato
- **EN = 1**: *D* passa fino a *Q* (clock: 0→1)
- **EN = 0**: il flip-flop mantiene il suo stato precedente



Flip-Flops “resettabili”


- *Inputs: CLK, D, Reset*
- **Reset = 1:** $Q = 0$
- **Reset = 0:** il flip-flop si comporta “normalmente” come un D flip-flop

Symbols

 

Flip-Flops “resettabili”

 - Vi sono due tipi di flip-flop resettabili:
 - **Sincroni**: il reset è pilotato dal clock
 - **Asincroni**: il reset avviene non appena $Reset = 1$
- Flip-flop sincroni:





- Per i flip-flop asincroni occorre modificare il circuito interno del flip-flop

Flip-Flops “settabili”

- *Inputs: CLK, D, Set*
- **Set = 1:** $Q=1$
- **Set = 0:** il flip-flop si comporta “normalmente” come un D flip-flop



Symbols

  

Esercizi

- Esercizi 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.13, 3.15


Criticità nella logica sequenziale

  

- Questi circuiti vengono detti “astabili” poiché hanno un comportamento oscillante
- Il periodo di oscillazione dipende dai ritardi degli inverter
- Idealmente è di 6 ns tuttavia può variare a causa di diversi fattori
 - differenze nella manifattura
 - temperatura
- Circuito *asincrono*: l’output è retroazionato in maniera diretta

Criticità nella logica sequenziale

 - In casi più complessi che comprendono l'uso di più porte AND, NOT, OR il comportamento di una rete asincrona può dipendere fortemente dai ritardi accumulati sui singoli cammini




$$Q = CLK \cdot D + \overline{CLK} \cdot Q_{prev}$$

CLK	D	Q_{prev}	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


Criticità nella logica sequenziale

- $D=1, CLK=1 \rightarrow Q=1$

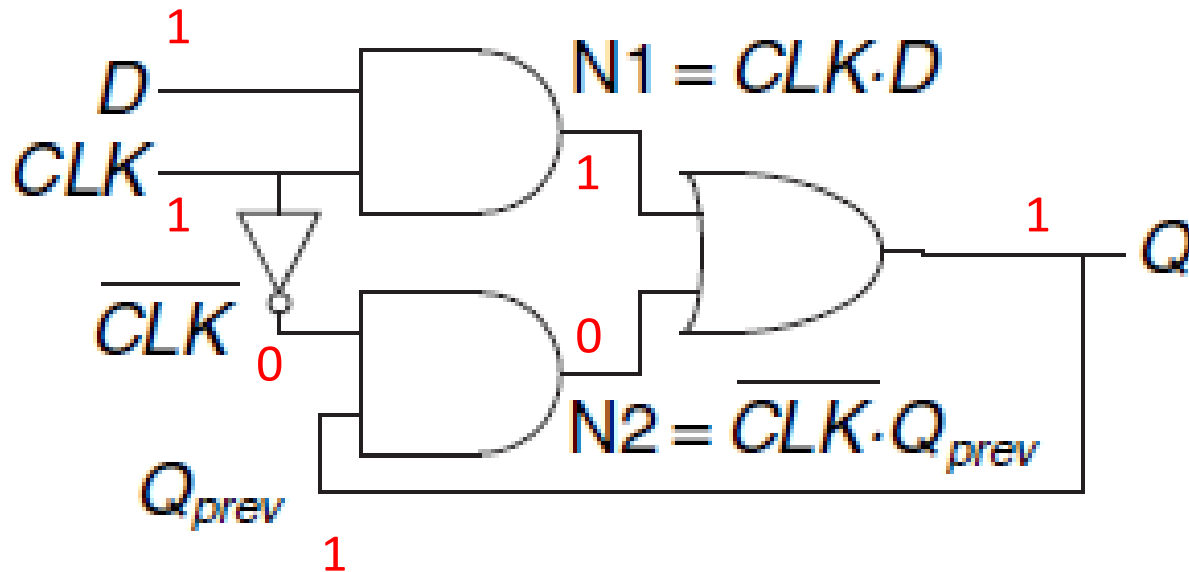


Criticità nella logica sequenziale

t_0 CLK $1 \rightarrow 0$

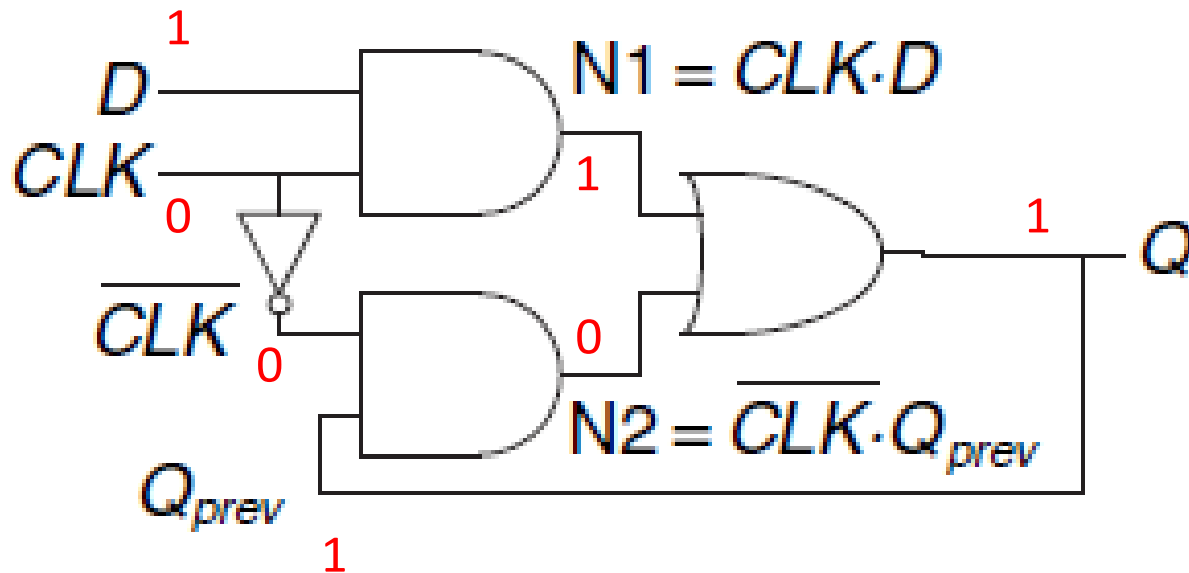


Criticità nella logica sequenziale

t_1

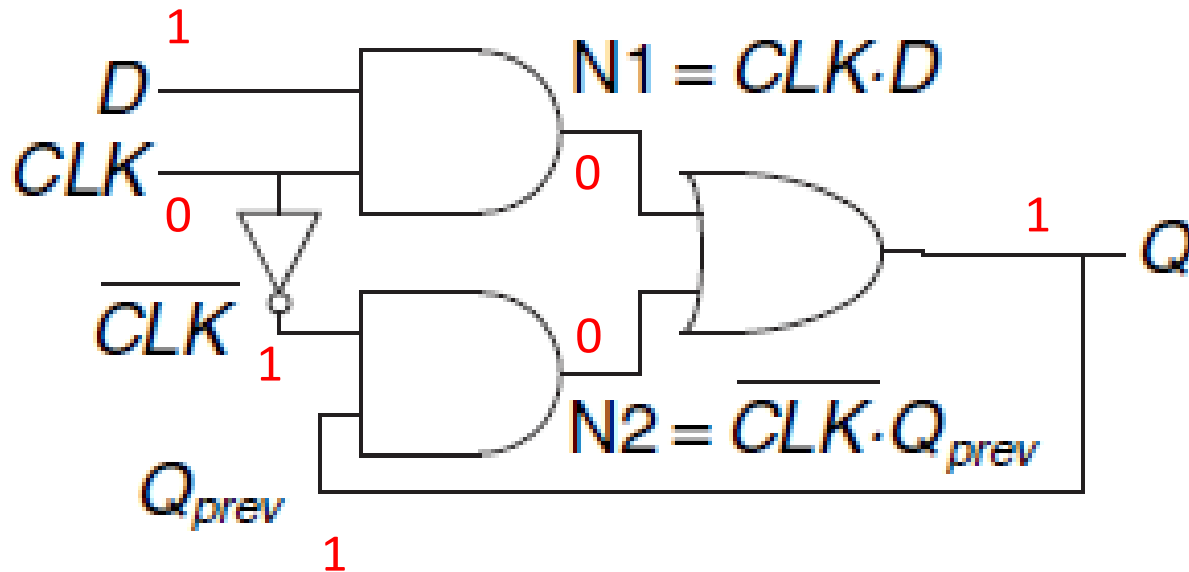


Criticità nella logica sequenziale

t_2

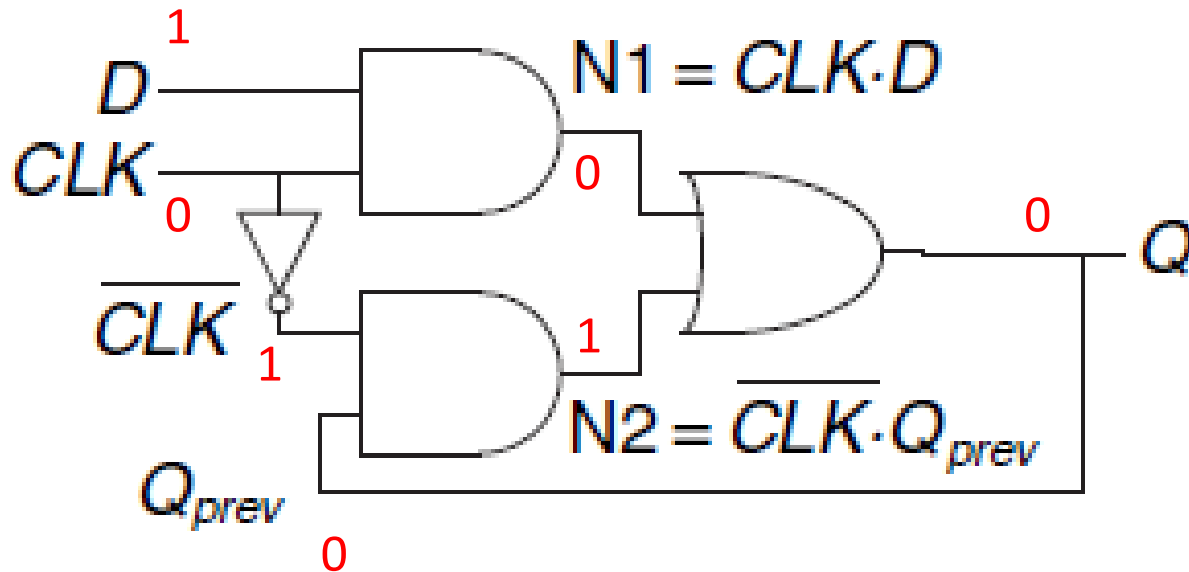


Criticità nella logica sequenziale

$t_3 (= t_1)$

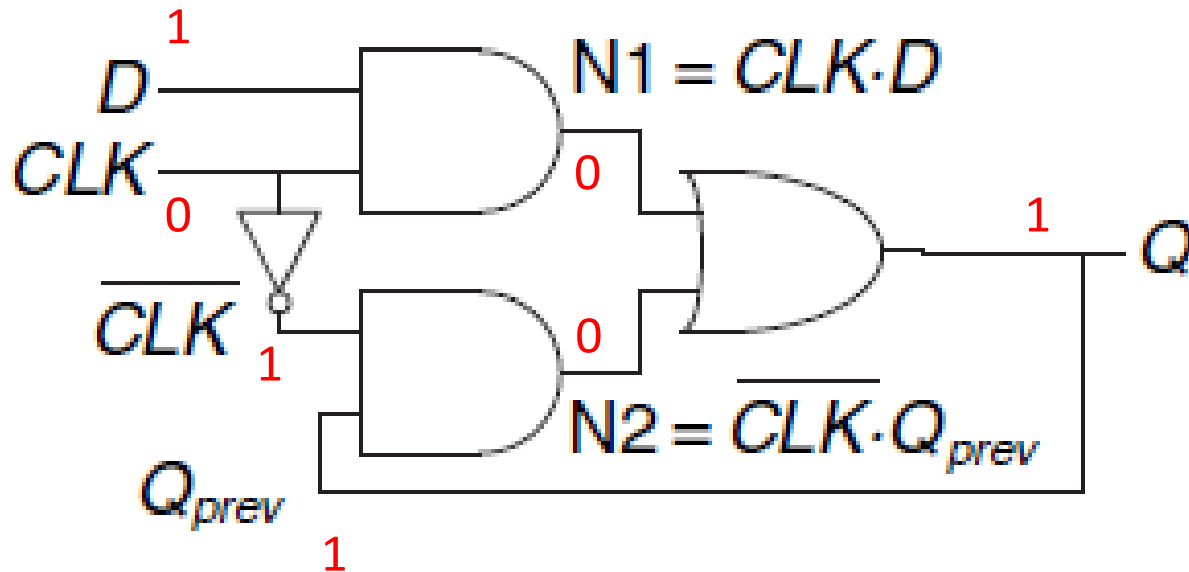

Criticità nella logica sequenziale

 - In casi più complessi che comprendono l'uso di più porte AND, NOT, OR il comportamento di una rete asincrona può dipendere fortemente dai ritardi accumulati sui singoli cammini



- $D=1, CLK=1 \Rightarrow Q=1$
- $CLK=0 \Rightarrow Q$ oscilla ($Q=Q_{prev}=1$)

Logiche sequenziali sincrone

- I circuiti asincroni presentano delle criticità a volte difficilmente analizzabili
 - Dipendono dalla struttura fisica dei componenti
- Per questo si cerca di evitare di retroazionare l'output in maniera diretta e si interpone un registro nel ciclo di retroazione
- *Nell'ipotesi che il clock sia più lento del ritardo accumulato sul cammino, il registro consente al sistema di essere sincronizzato col clock: circuito *sincrono**

Logiche sequenziali sincrone

- In generale un circuito sequenziale sincrono ha un insieme finito di stati $\{S_0, \dots, S_{k-1}\}$
- Logica combinatoria:

$$\text{out} = f(\text{in})$$

- Logica sequenziale sincrona:

$$\text{out} = f(\text{in}, s_c)$$


$$s_n = g(\text{in}, s_c)$$

Design di logiche sequenziali sincrone


- Inserire registri nei cammini ciclici
- I registri determinano lo **stato** S_0, \dots, S_{k-1} del sistema
- I cambiamenti di stato sono determinati dalle transizioni del clock: il sistema è sincronizzato con il clock
- *Regole* di composizione:
 - Ogni componente è un registro o un circuito combinatorio
 - Almeno un componente è un registro
 - Tutti i registri sono sincronizzati con un unico clock
 - Ogni ciclo contiene almeno un registro
- Due tipici circuiti sequenziali sincroni
 - Finite State Machines (FSMs)
 - Pipelines

Current state /Next state

 - Un flip-flop D è il più semplice circuito sequenziale sincrono
 - $Q = s_c$
 - $D = s_n$




Esempi

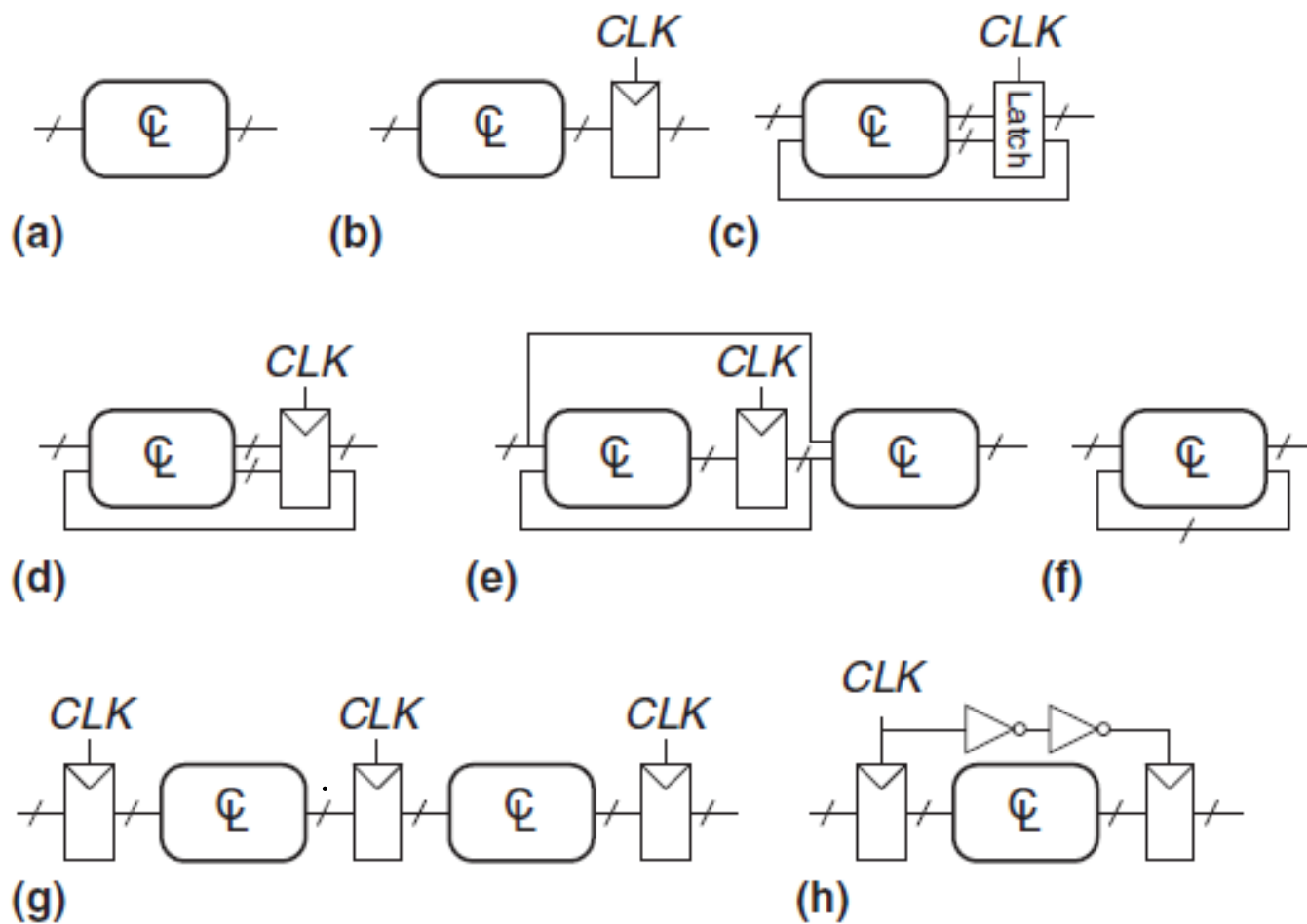



Esempi

NO: latch e non flip-flop

NO: circuito combinatorio

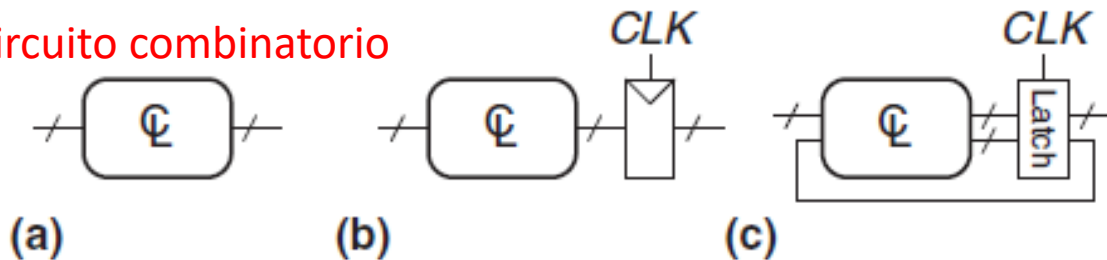


NO: circuito sequenziale asincrono

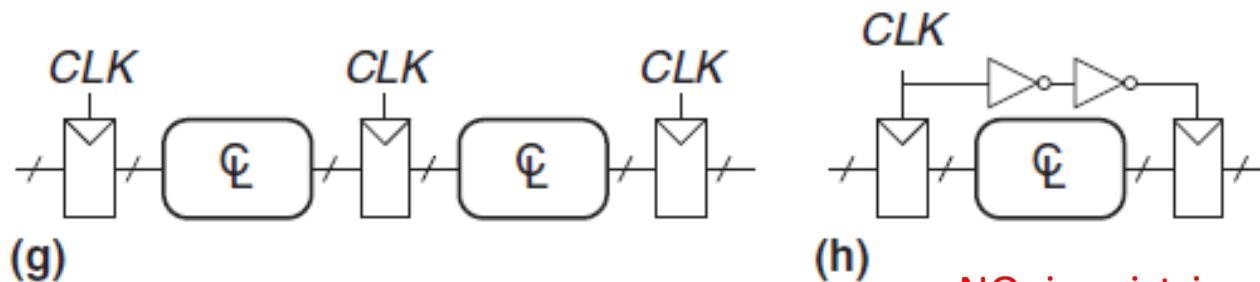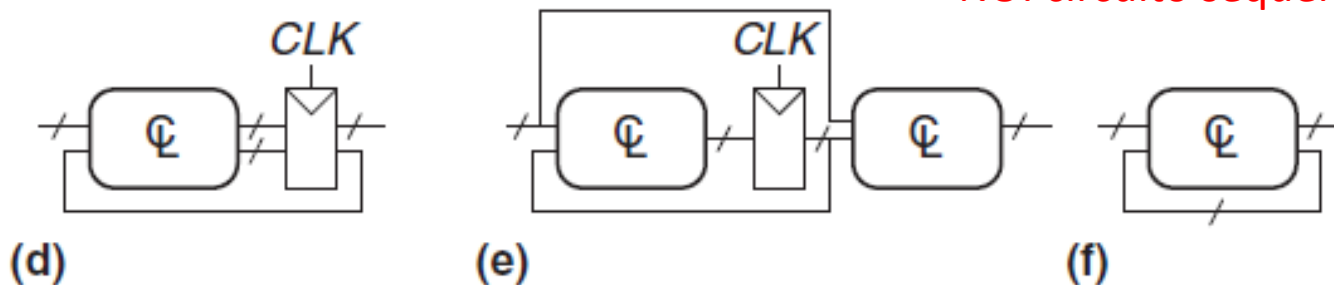

NO: i registri non hanno lo stesso clock

Esempi

SI: ma senza feedback

 

SI: FSM

