

# ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II  
*Corso di Laurea in Informatica*

Docenti

Proff.

Luigi Sauro   gruppo 1 (A-G)

Silvia Rossi   gruppo 2 (H-Z)




# **MICROARCHITETTURA ARM**

 
# Datapath LDR

Infine, trattandosi di uno stored program paradigm, l'istruzione successiva potrebbe essere letta anche dalla memoria e quindi corrispondere al contenuto di **ReadData**. Un **multiplexer**, permette di selezionare fra:

- ▶ 0 – **PCPlus4**
- ▶ 1 – **ReadData**.




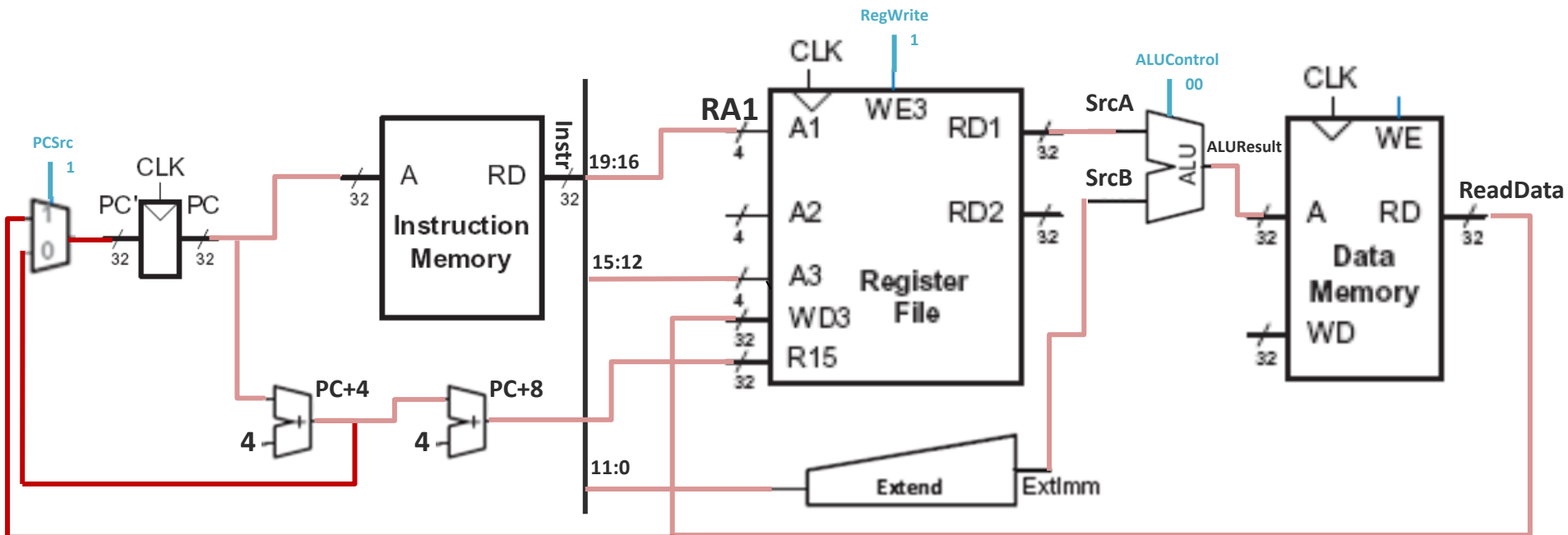Il segnale di controllo associato al multiplexer è **PCSrc**.


 
# Datapath STR

L'istruzione **STR** scrive una parola di 32 bit contenuta in un registro nella memoria centrale. Il modo in cui questa operazione viene effettuata dipende dalla politica di indirizzamento specificata.




**STR Rd, [Rn, imm12]**
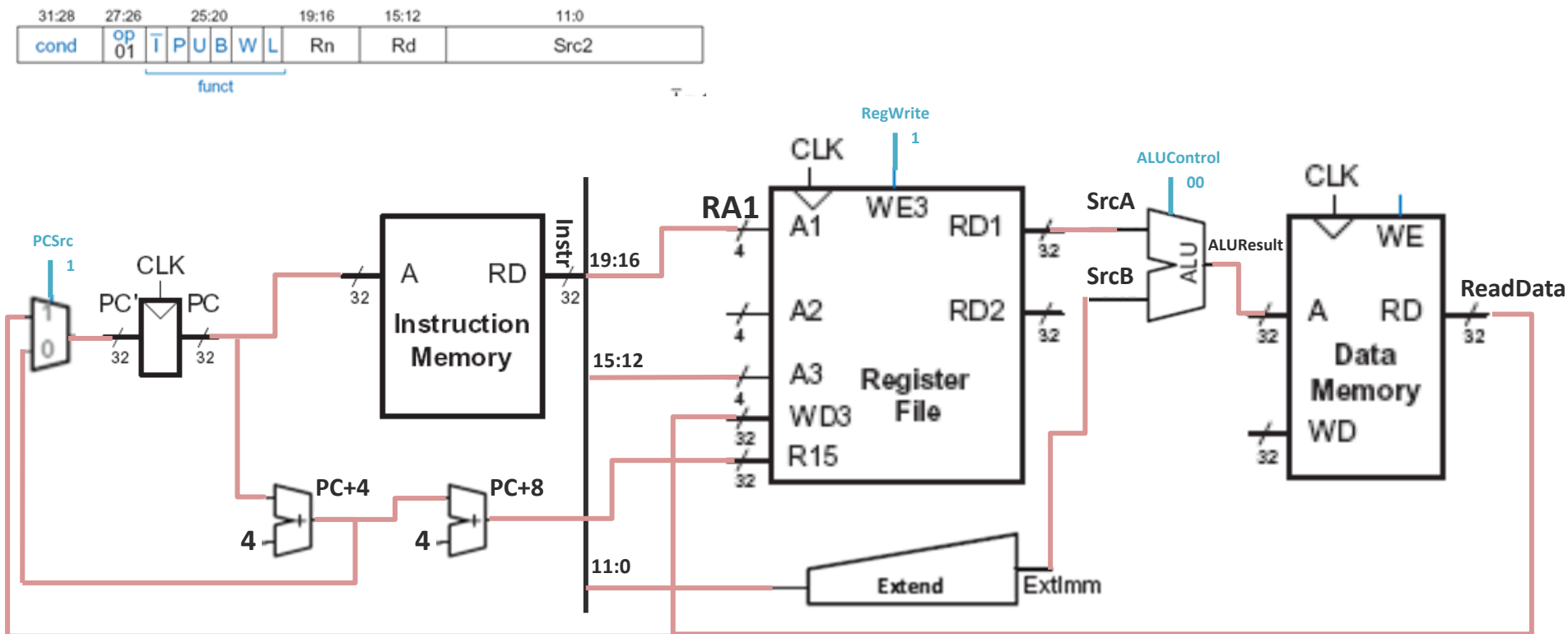
# Datapath STR

Estendiamo il **datapath** in modo da poter gestire anche l'istruzioni **STR**.

Come LDR, **STR** legge un indirizzo di base dalla porta **A1** del register file e completa l'immediate. L'**ALU** aggiunge l'indirizzo di base alla costante per trovare l'indirizzo di memoria. Tutte queste funzioni sono già supportate nel datapath.




# Datapath STR

Il registro è specificato nel campo **Rd**, **Instr<sub>15:12</sub>**, che è collegato alla porta **A2** del register file.

Il valore del registro viene letto sulla porta **RD2**, che è collegata alla porta dati di scrittura (**WD**) della memoria dati.

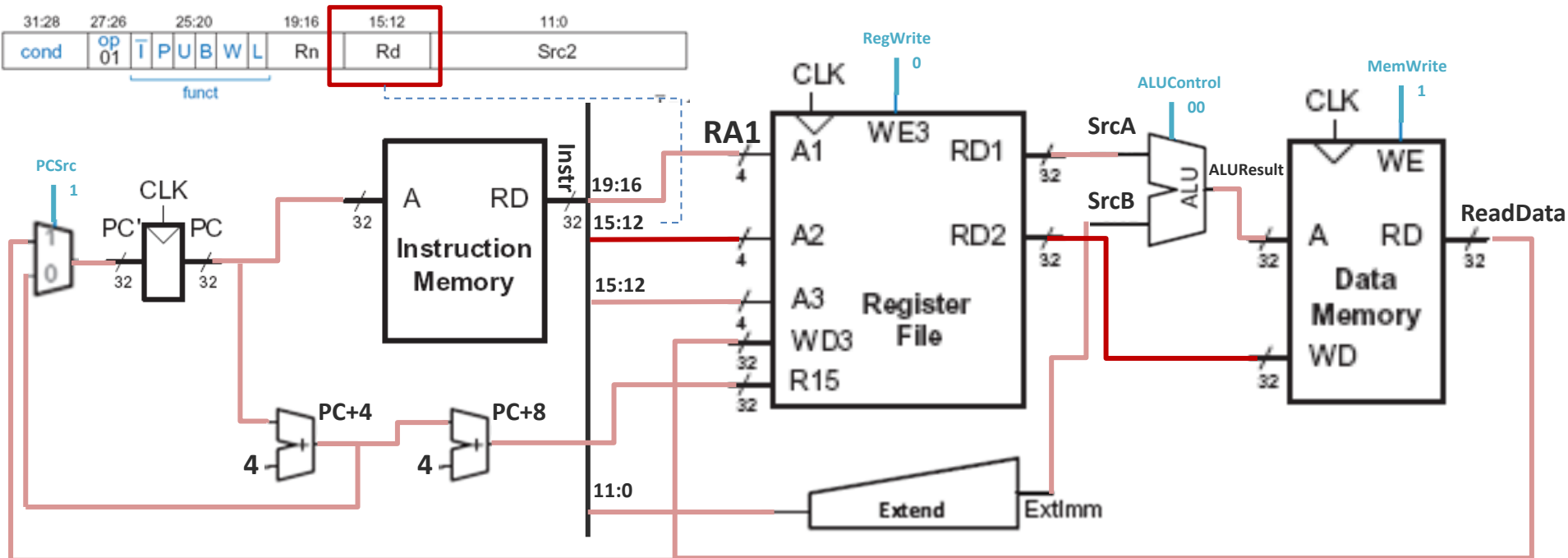L'abilitazione del segnale di scrittura **WE** è controllato da **MemWrite**, il quale è 1 se i dati devono essere scritti in memoria.




# Datapath STR

Il segnale **ALUControl** deve essere impostato a **00** per sommare l'indirizzo di base e l'offset.

Il segnale **RegWrite** è impostato a **0**, perché nulla deve essere scritto nel register file.

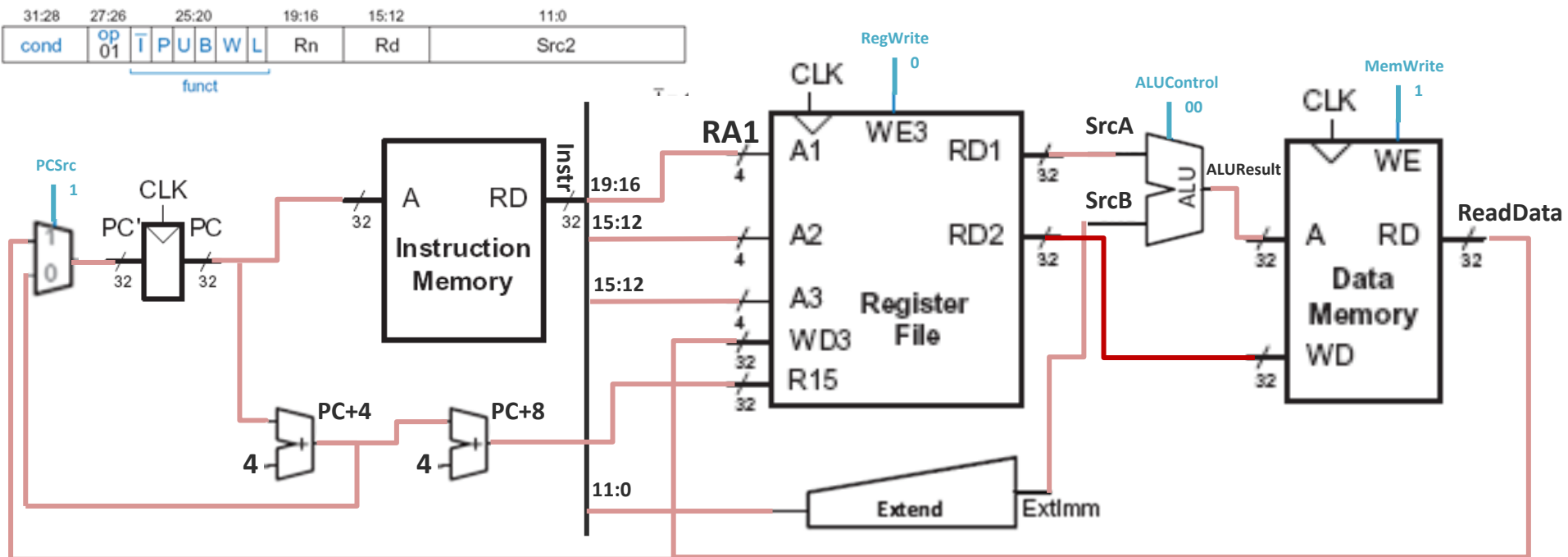Si noti che, pur essendo **Rd** associato anche a A3 e **ReadData** a WD3, questo non produce effetti sul File register, essendo **RegWrite** impostato a **0**.





# Istruzioni di data processing

<b>MOV</b>	Move a 32-bit value	<b>MOV Rd,n</b>	$Rd = n$
<b>MVN</b>	Move negated (logical NOT) 32-bit value	<b>MVN Rd,n</b>	$Rd = \sim n$
<b>ADD</b>	Add two 32-bit values	<b>ADD Rd,Rn,n</b>	$Rd = Rn + n$
<b>ADC</b>	Add two 32-bit values and carry	<b>ADC Rd,Rn,n</b>	$Rd = Rn + n + C$
<b>SUB</b>	Subtract two 32-bit values	<b>SUB Rd,Rn,n</b>	$Rd = Rn - n$
<b>SBC</b>	Subtract with carry of two 32-bit values	<b>SBC Rd,Rn,n</b>	$Rd = Rn - n + C - 1$
<b>RSB</b>	Reverse subtract of two 32-bit values	<b>RSB Rd,Rn,n</b>	$Rd = n - Rn$
<b>RSC</b>	Reverse subtract with carry of two 32-bit values	<b>RSC Rd,Rn,n</b>	$Rd = n - Rn + C - 1$
<b>AND</b>	Bitwise AND of two 32-bit values	<b>AND Rd,Rn,n</b>	$Rd = Rn \text{ AND } n$
<b>ORR</b>	Bitwise OR of two 32-bit values	<b>ORR Rd,Rn,n</b>	$Rd = Rn \text{ OR } n$
<b>EOR</b>	Exclusive OR of two 32-bit values	<b>EOR Rd,Rn,n</b>	$Rd = Rn \text{ XOR } n$
<b>BIC</b>	Bit clear. Every '1' in second operand clears corresponding bit of first operand	<b>BIC Rd,Rn,n</b>	$Rd = Rn \text{ AND } (\text{NOT } n)$
<b>CMP</b>	Compare	<b>CMP Rd,n</b>	$Rd - n$ & change flags only
<b>CMN</b>	Compare Negative	<b>CMN Rd,n</b>	$Rd + n$ & change flags only
<b>TST</b>	Test for a bit in a 32-bit value	<b>TST Rd,n</b>	$Rd \text{ AND } n$ , change flags
<b>TEQ</b>	Test for equality	<b>TEQ Rd,n</b>	$Rd \text{ XOR } n$ , change flags

<b>MUL</b>	Multiply two 32-bit values	<b>MUL Rd,Rm,Rs</b>	$Rd = Rm * Rs$
<b>MLA</b>	Multiple and accumulate	<b>MLA Rd,Rm,Rs,Rn</b>	$Rd = (Rm * Rs) + Rn$




# Data-processing Instruction Format

Il formato delle istruzioni di **data-processing** è il più comune.

Il primo operando sorgente è un registro. Il secondo operando sorgente può essere una costante o un registro. La destinazione è un registro.

- **Operandi:**
  - ***Rn***: primo registro sorgente
  - ***Src2***: secondo registro sorgente o immediate
  - ***Rd***: registro destinazione
- **Campi di controllo:**
  - ***cond***: specifica l'esecuzione condizionale in base ai flag
  - ***op***: 00 è l'opcode per istruzioni di data processing
  - ***funct***: specifica il tipo di funzione da eseguire

## Data-processing

 

# Data-processing Control Fields

- **cmd**: indica l'istruzione specifica da eseguire


- **cmd** = 0100<sub>2</sub> sta per ADD

- **cmd** = 0010<sub>2</sub> sta per SUB

- **I**-bit

- **I** = 0: *Src2* è un registro

- **I** = 1: *Src2* è un immediate

 


- **S**-bit: quando è 1 allora vengono aggiornate le condition flags

- **S** = 0: SUB R0, R5, R7

- **S** = 1: ADDS R8, R2, R4 or CMPS R3, #10

 
# Data-processing *Src2* Variations

- *Src2* può essere:
  - Immediate
  - Registro
  - Registro “shiftato” da un altro registro


 
# Immediate *Src2*

- Un immediate è codificato come segue:
  - *imm8*: 8-bit unsigned immediate
  - *rot*: 4-bit rotation value
- Da cui si ricava una costante a 32-bit :  
$$imm8 \text{ ROR } (rot \times 2)$$



# Immediate *Src2*

- Un immediate è codificato come segue:
  - *imm8*: 8-bit unsigned immediate
  - *rot*: 4-bit rotation value
- Da cui si ricava una constant a 32-bit :  
$$imm8 \text{ ROR } (rot \times 2)$$

**Esempio:** *imm8* = 10001111

<i>rot</i>	32-bit constant
0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 1111
0001	1100 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0011
0010	1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000
...	...
1111	0000 0000 0000 0000 0000 0010 0011 1100

# DP Instruction with Immediate *Src2*

ADD R0, R1, #42

**cond** =  $1110_2$  (14) indica un'esecuzione non condizionata

**op** =  $00_2$  (0) indica un'istruzione di data-processing

**cmd** =  $0100_2$  (4) è il codice di ADD

**I** = 1 indica che **Src2** è un immediate, **S** = 0,

**Rd** = 0, **Rn** = 1

**imm8** = 42, **rot** = 0

## Field Values

31:28	27:26	25	24:21	20	19:16	15:12	11:8	7:0
$1110_2$	$00_2$	1	$0100_2$	0	1	0	0	42
cond	op	I	cmd	S	Rn	Rd	shamt5	sh Rm
1110	00	1	0100	0	0001	0000	0000	00101010

**0xE281002A**



# DP Instruction with Immediate *Src2*

SUB R2, R3, #0xFF0

**cond** =  $1110_2$  (14)

**op** =  $00_2$  (0)

**cmd** =  $0010_2$  (2) è il codice di SUB

**l**=1, **S**=0

**Rd** = 2, **Rn** = 3

**imm8** = 0xFF

per produrre 0xFF0 **imm8** deve essere ruotato di 4 bit a sinistra, ovvero 28 bit a destra. Quindi, **rot** = 14

## Field Values

31:28	27:26	25	24:21	20	19:16	15:12	11:8	7:0
$1110_2$	$00_2$	1	$0010_2$	0	3	2	14	255
cond	op	l	cmd	S	Rn	Rd	rot	imm8
1110	00	1	0010	0	0011	0010	1110	11111111


**0xE2432EFF**

# DP Instruction with Register *Src2*

***Rm***: indica il registro che fa da secondo operando

***shamt5***: indica di quanto il valore in *Rm* è shiftato

 ***sh***: indica il tipo di shift (i.e., >>, <<, >>>, ROR)



Shift Type	sh
LSL	00 <sub>2</sub>
LSR	01 <sub>2</sub>
ASR	10 <sub>2</sub>
ROR	11 <sub>2</sub>

# DP Instruction with Register *Src2*

ADD R5, R6, R7

**Operation:**  $R5 = R6 + R7$

**cond** =  $1110_2$  (14)

**op** =  $00_2$  (0)

**cmd** =  $0100_2$  (4)

**I**=0 indica che **Src2** è un registro

**Rd** = 5, **Rn** = 6, **Rm** = 7

**shamt** = 0, **sh** = 0

## Field Values

31:28	27:26	25	24:21	20	19:16	15:12	11:7	6:5	4	3:0
$1110_2$	$00_2$	0	$0100_2$	0	6	5	0	0	0	7
cond	op	I	cmd	S	Rn	Rd	shamt5	sh		Rm
1110	00	0	0100	0	0110	0101	00000	00	0	0111

**0xE0865007**

# DP Instruction with Register *Src2*

ORR R9, R5, R3, LSR #2

Operation:  $R9 = R5 \text{ OR } (R3 \gg 2)$

*cond* =  $1110_2$  (14)

*op* =  $00_2$  (0)



*cmd* =  $1100_2$  (12) indica l'istruzione ORR

*l* = 0

*Rd* = 9, *Rn* = 5, *Rm* = 3

*shamt5* = 2, *sh* =  $01_2$  (LSR)


## Data-processing

  

1110 00 0 1100 0 0101 1001 00010 01 0 0011

**0xE1859123**

# DP with Register-shifted Reg. *Src2*

 

Simile al formato register, con la differenza che il numero di posizioni di cui Rm deve shiftare non è una costante ma è indicato dal registro Rs.

# DP with Register-shifted Reg. *Src2*

EOR R8, R9, R10, ROR R12

**Operation:** R8 = R9 XOR (R10 ROR R12)

**cond** =  $1110_2$  (14)


**op** =  $00_2$  (0)

**cmd** =  $0001_2$  (1) indica l'istruzione EOR

**I** = 0

**Rd** = 8, **Rn** = 9, **Rm** = 10, **Rs** = 12

**sh** =  $11_2$  (ROR)

 



# Shift Instructions: Immediate shamt

ROR R1, R2, #23

**Operation:** R1 = R2 ROR 23

**cond** =  $1110_2$  (14)


**op** =  $00_2$  (0)

**cmd** =  $1101_2$  (13) codice usato per tutti i tipi di shift (LSL, LSR, ASR, ROR)

**Src2** è un immediate-shifted register quindi **I**=0

**Rd** = 1, **Rn** = 0, **Rm** = 2

**shamt5** = 23, **sh** =  $11_2$  (ROR)

 

1110 00 0 1101 0 0000 0001 10111 11 0 0010

**0xE1A01BE2**

# Datapath ADD, SUB, AND, ORR

Estendiamo il **datapath** per gestire le istruzioni di data processing **ADD**, **SUB**, **AND** e **ORR**, utilizzando la modalità di indirizzamento immediato.

In tal caso, le istruzioni hanno come operandi un registro ed una costante contenuta nei bit dell'istruzione stessa. L'**ALU** esegue l'operazione e il risultato viene scritto in un terzo registro.

Esse differiscono solo nella specifica operazione eseguita dall'**ALU**. Quindi, possono essere implementate tutte con lo stesso hardware utilizzando diversi segnali **ALUControl**.

I valori per **ALUControl** sono:

- ▶ **ADD** – 00;
- ▶ **SUB** – 01;
- ▶ **AND** – 10;
- ▶ **ORR** – 11.


L'ALU imposta anche dei bit in **ALUFlags<sub>3:0</sub>**:

- ▶ **Zero**;
- ▶ **Negativo**;
- ▶ **Carry**;
- ▶ **oVerflow**.
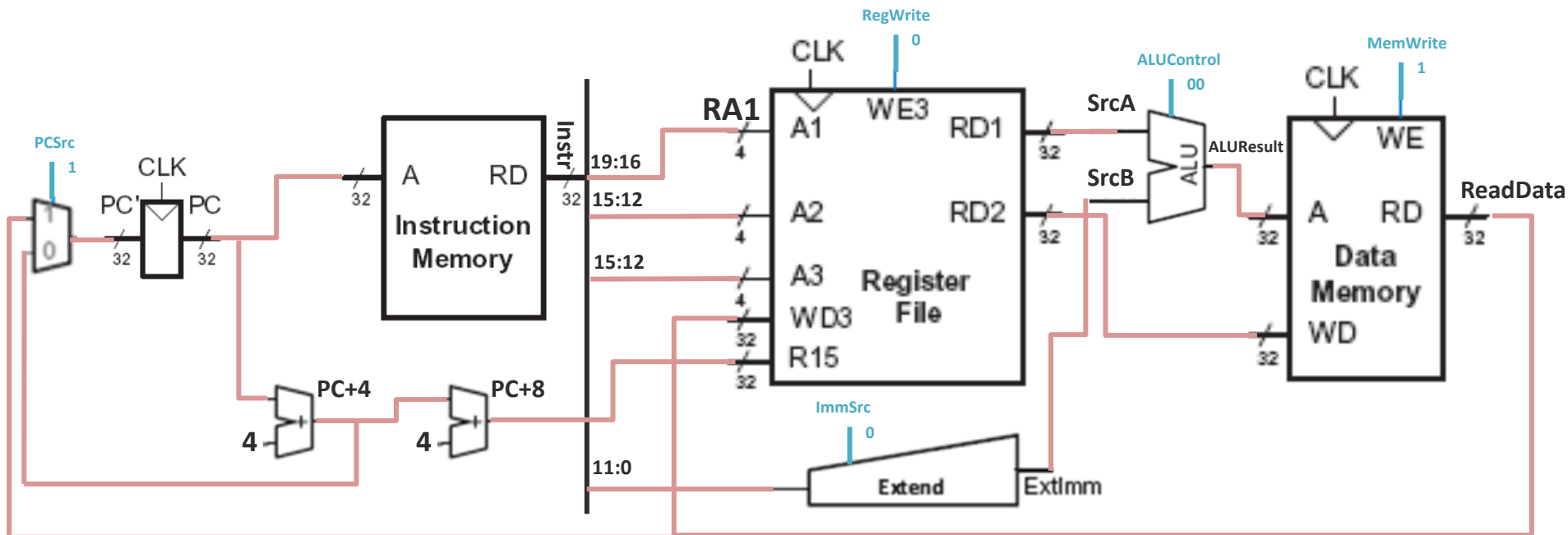
# Datapath ADD, SUB, AND, ORR

Le istruzioni di data processing utilizzano costanti di **8 bit** (non **12 bit**),  
per cui il blocco **Extend** riceve in input un segnale di controllo **ImmSrc**:

- ▶ **ImmSrc** = 0 → **ExtImm** è esteso da **Instr<sub>7:0</sub>**;
- ▶ **ImmSrc** = 1 → **ExtImm** è esteso da **Instr<sub>11:0</sub>** (per **LDR** o **STR**);



# Datapath ADD, SUB, AND, ORR


Un altro aspetto da disambiguare riguarda la scrittura nel register file. Esso può ricevere l'input sia dalla **memoria dati (LDR)**, che dall'**ALU** (operazioni aritmetiche).

Aggiungiamo un altro **multiplexer** che permette di selezionare la sorgente di input tra **ReadData** e **ALUResult**. L'uscita del multiplexer è indicata con **Result**.

Il multiplexer richiede un segnale di controllo, ovvero **MemtoReg**.

▶ **MemtoReg = 0** → input è preso da **ALUResult**;

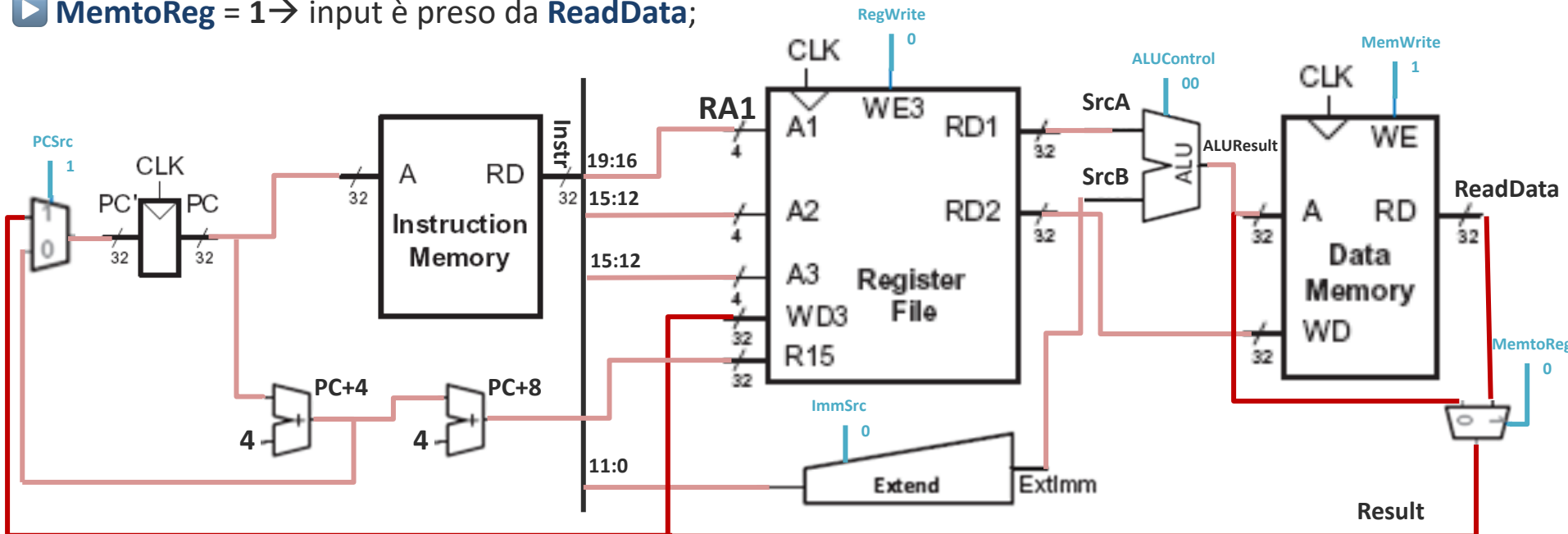▶ **MemtoReg = 1** → input è preso da **ReadData**;




# Datapath ADD, SUB, AND, ORR

Le istruzioni di data processing con indirizzamento da registro ricevono la loro seconda fonte da **Rm**, specificato da **Instr<sub>3:0</sub>**, piuttosto che da una costante.

Aggiungiamo un ulteriore **multiplexer** sugli ingressi del file registro. In base al valore del segnale di controllo **RegSrc**, **RA2** può essere selezionato fra:

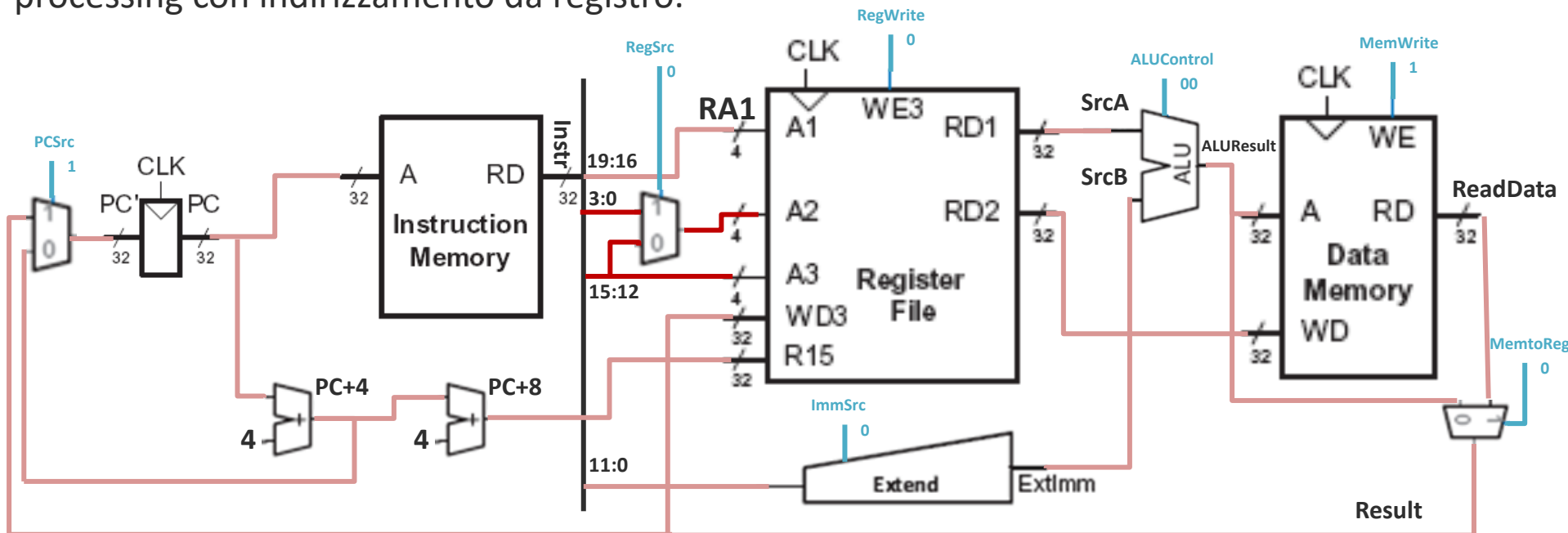- ▶ **Rd** (**Instr<sub>15:12</sub>**) per **STR**;
- ▶ **Rm** (**Instr<sub>3:0</sub>**) per istruzioni di data processing con indirizzamento da registro.



# Datapath ADD, SUB, AND, ORR

Aggiungiamo un ulteriore **multiplexer** sugli ingressi dell'**ALU** per selezionare questo secondo registro sorgente. In base al valore del segnale di controllo **ALUSrc**, la seconda sorgente della ALU viene selezionata tra:

- ▶ **ExtImm** per istruzioni, che utilizzano costanti;
- ▶ dal **register file** per istruzioni di data processing con indirizzamento da registro.

