

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II
Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff.

Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)

Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)





ALGEBRA DI BOOLE E RETI COMBINATORIE

Bubble Pushing



- **Backward:**

- Body changes
- Adds bubbles to inputs

  

- **Forward:**







- Body changes
- Adds bubble to output

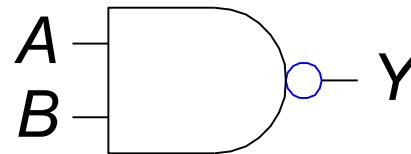 

Bubble pushing


- Usando logiche multilivello e porte NAND/NOR a volte rende difficile capire quale funzione booleana un circuito realizza a causa delle molte negazioni annidate
- Per avere una espressione un po' più leggibile si possono applicare le leggi di De Morgan
- Il bubble pushing è una tecnica che applica sistematicamente le leggi di De Morgan e la legge della doppia negazione per eliminare le negazioni annidate
- Partendo dall'output Y si applicano a ritroso le leggi di De Morgan in modo che l'input e l'output di ogni nodo siano entrambi positivi o negati

Bubble pushing

      

From Logic to Gates

 - Two-level logic: ANDs followed by ORs
- Example: $Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$



Circuit Schematics Rules


- Inputs on the left (or top)
- Outputs on right (or bottom)
- Gates flow from left to right
- Straight wires are best




Circuit Schematic Rules (cont.)

- Wires always connect at a T junction
- A dot where wires cross indicates a connection between the wires
- Wires crossing *without* a dot make no connection


wires connect
at a T junction

 

wires connect
at a dot

 


 wires crossing
without a dot do
not connect



Circuito a priorità

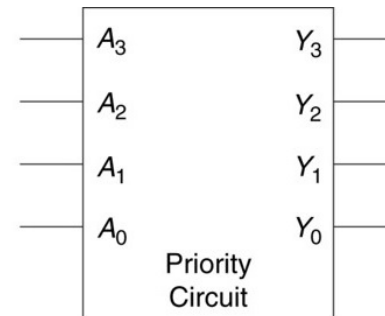
- I circuiti a priorità vengono utilizzati per assegnare una risorsa condivisa secondo un ordine di priorità fra chi ne fa richiesta
- A esempio posso avere 4 possibili richiedenti con priorità $3 > 2 > 1 > 0$
- Gli input A_0, \dots, A_3 rappresentano le richieste della risorsa
- Gli output Y_0, \dots, Y_3 rappresentano a chi assegnata la risorsa, di volta in volta uno solo di essi sarà uguale a 1



Multiple-Output Circuits

 - Example: Priority Circuit**

Output asserted
corresponding to most
significant TRUE input




A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0				
0	0	0	1				1
0	0	1	0			1	
0	0	1	1			1	
0	1	0	0		1		
0	1	0	1		1		
0	1	1	0		1		
0	1	1	1		1		
1	0	0	0	1			
1	0	0	1	1			
1	0	1	0	1			
1	0	1	1	1			
1	1	0	0	0	1		
1	1	0	1	0	1		
1	1	1	0	0	1		
1	1	1	1	0	1		
1	1	1	1	1			



Multiple-Output Circuits

 - Example: Priority Circuit**

Output asserted
corresponding to most
significant TRUE input




A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0




Priority Circuit Hardware

A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

 

Don't cares

A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

 


A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	X	0	0	1	0
0	1	X	X	0	1	0	0
1	X	X	X	1	0	0	0

don't cares

Vantaggi delle SOP/POS

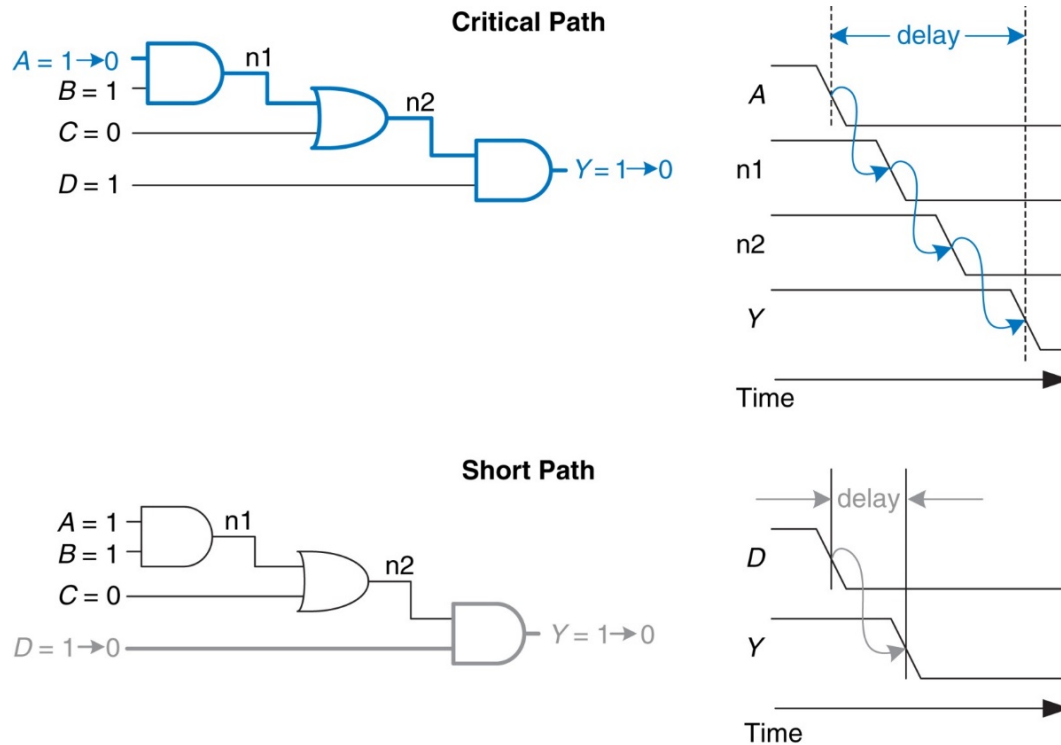- La logica a 2 livelli della forma SOP presenta dei vantaggi, ad esempio, nei tempi di propagazione




Limiti delle forme SOP/POS


- Tuttavia alcune funzioni booleane, poste in forma SOP, sono estremamente poco succinte e quindi richiedono un numero considerevole di porte
- Presa la tabella di verità di funzione booleana di n variabili:
 - Se il numero di 1 nella colonna di output è piccolo allora la forma SOP è succinta
 - Se il numero di 0 nella colonna di output è piccolo allora la forma POS è succinta
 - Se il numero di 0 e 1 è più o meno lo stesso? Problema: avrò circa 2^{n-1} mintermini/maxtermini

Limiti delle forme SOP/POS

 - Considero ad esempio uno XOR a più variabili
- $Y=1$ sse il numero di input uguali a 1 è dispari
- XOR3 in forma SOP
$$Y = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$
- XOR8 richiede 128 AND8 e un OR128



(a)


 


(b)

Logiche multilivello


- Per ridurre il numero di porte logiche a volte è necessario ricorrere ad una logica multilivello
- Ad esempio è facile verificare che $A \oplus B \oplus C = (A \oplus B) \oplus C$

- Analogamente per XOR8:

  

Valore Illegale: X

 - **Contention:** circuit tries to drive output to 1 and 0
 - Actual value somewhere in between
 - Could be 0, 1, or in forbidden zone
 - Might change with voltage, temperature, time, noise
 - Often causes excessive power dissipation




- **Warnings:**
 - Contention usually indicates a **bug**.
 - **X** is used for “**don’t care**” and **contention** - look at the context to tell them apart.




Floating: Z

 - Floating, high impedance, open, high Z
- Floating output might be 0, 1, or somewhere in between
 - Gli stati di alta impedenza vengono utilizzati per disconnettere una parte di un circuito dal resto. Per questo si utilizzano i tristate buffer



E	A	Y
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

 


\bar{E}	A	Y
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

Tristate Buffer



Bus condiviso

 - I tristate buffers sono usati in bus che connettono diversi chip
- Nell'esempio processore, scheda video e controller ethernet devono poter comunicare con la memoria centrale.
- Tuttavia, per evitare stati illegali, solo un componente alla volta può «immettere» segnali sul bus
- Gli altri componenti quindi devono essere temporaneamente disconnessi tramite un tristate buffer



Esercizi

- Esercizi 2.13 – 2.15 – 2.16 – 2.17 – 2.25 –
2.26 – 2.27

Mappe di Karnaugh

- Le mappe di Karnaugh sono un metodo per semplificare espressioni booleane in forma SOP
- In realtà non introducono tecniche di semplificazione nuove, sono semplicemente un espediente grafico che consente di rilevare più facilmente implicati che possono essere semplificati
- Quindi alla base delle mappe di Karnaugh c'è il solito principio:

$$PA + P\bar{A} = P$$

Karnaugh Maps (K-Maps)

- Boolean expressions can be minimized by combining terms
- K-maps minimize equations graphically
- $PA + P\bar{A} = P$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Y C	AB			
	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	1	0	0	0

Y C	AB			
	00	01	11	10
0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$AB\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$
1	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	ABC	$A\bar{B}C$



K-Map

- Circle 1's in adjacent squares
- In Boolean expression, include only literals whose true and complement form are **not** in the circle

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

		<i>AB</i>			
<i>C</i>	<i>Y</i>	00	01	11	10
	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0

$$Y = \overline{A}\overline{B}$$



3-Input K-Map

Y C \ AB		00	01	11	10
C	0	$A\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$AB\bar{C}$	$A\bar{B}C$
	1	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	ABC	$A\bar{B}C$

Truth Table

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

K-Map

Y C \ AB		00	01	11	10
C	0				
	1				

