

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II
Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff.

Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)

Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)




ALGEBRA DI BOOLE E RETI COMBINATORIE

Combinational Building Blocks

- Multiplexers
- Decoders

Multiplexer

 - Un multiplexer è sostanzialmente un selettore di linea




- In generale è costituito da N ingressi (dove N è una potenza di 2), 1 uscita, e $\log_2 N$ linee di selezione che indicano a quale ingresso deve corrispondere l'output

Multiplexer (Mux)

- Selects between one of N inputs to connect to output
- $\log_2 N$ -bit select input – control input
- Example:

2:1 Mux

 

S	D_1	D_0	Y	S	Y
0	0	0	0	0	D_0
0	0	1	1	1	D_1
0	1	0	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	1	0		
1	1	0	1		
1	1	1	1		


Multiplexer Implementations

- **Logic gates**

- Sum-of-products form


Y S	$D_0 D_1$			
	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	0

$$Y = D_0 \bar{S} + D_1 S$$


 


- **Tristates**


- For an N-input mux, use N tristates
- Turn on exactly one to select the appropriate input

 


Multiplexer 4:1

  

(a)

 

(b)

 


(c)

Logic using Multiplexers

Using mux as a lookup table

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = AB$$

 


Sintetizzare funzioni booleane con mux

- I multiplexer possono essere usati anche per sintetizzare delle funzioni booleane
- Sintetizzare una funzione di m variabili con un mux a 2^m linee è molto semplice: le variabili saranno linee di selezione. Data una certa configurazione delle variabili, la linea di ingresso corrispondente sarà posta al valore della funzione in quella configurazione
- Di fatto le linee di ingresso riproducono la tabella di verità della funzione

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$Y = AB$

 


Sintetizzare funzioni booleane con mux

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$Y = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC$$

(a)

 

(b)

$$Y = \Sigma(0,3,4,5)$$

Sintetizzare funzioni booleane con mux


- E' possibile utilizzare un mux con 2^{m-1} ingressi per sintetizzare un funzione ad m variabili
- Le prime m-1 variabili saranno linee di selezione, mentre le linee di ingresso possono essere poste a 0,1, oppure all'ultima variabile (positiva o negata)

Logic using Multiplexers

Reducing the size of the mux

$$Y = AB$$

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>		<i>A</i>	<i>Y</i>
0	0	0	→	0	0
0	1	0			
1	0	0	→	1	<i>B</i>
1	1	1			

 


Sintetizzare funzioni booleane con mux

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
0	0	0	1	→	0	0	\overline{C}
0	0	1	0	→	0	1	<i>C</i>
0	1	0	0	→	1	0	1
0	1	1	1	→	1	1	0
1	0	0	1				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	1	0				

(a)


(b)

 

(c)

Sintetizzare funzioni booleane con mux

 
Supponiamo di avere mux 4:1 e di voler sintetizzare una funzione di 4 variabili



A B C D	Y
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	0
0 0 1 1	1
0 1 0 0	1
0 1 0 1	1
0 1 1 0	0
0 1 1 1	0
1 0 0 0	0
1 0 0 1	1
1 0 1 0	1
1 0 1 1	0
1 1 0 0	1
1 1 0 1	1
1 1 1 0	1
1 1 1 1	1

Sintetizzare funzioni booleane con mux

 Supponiamo di avere mux 4:1 e di voler sintetizzare una funzione di 4 variabili




A B C D	Y
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	0
0 0 1 1	1
0 1 0 0	1
0 1 0 1	1
0 1 1 0	0
0 1 1 1	0
1 0 0 0	1
1 0 0 1	1
1 0 1 0	0
1 0 1 1	0
1 1 0 0	1
1 1 0 1	1
1 1 1 0	1
1 1 1 1	1

CD

Sintetizzare funzioni booleane con mux

 Supponiamo di avere mux 4:1 e di voler sintetizzare una funzione di 4 variabili




A B C D	Y
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	0
0 0 1 1	1
0 1 0 0	1
0 1 0 1	1
0 1 1 0	0
0 1 1 1	0
1 0 0 0	1
1 0 0 1	1
1 0 1 0	0
1 0 1 1	0
1 1 0 0	1
1 1 0 1	1
1 1 1 0	1
1 1 1 1	1

\bar{C}

Sintetizzare funzioni booleane con mux

 Supponiamo di avere mux 4:1 e di voler sintetizzare una funzione di 4 variabili




A B C D	Y
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	0
0 0 1 1	1
0 1 0 0	1
0 1 0 1	1
0 1 1 0	0
0 1 1 1	0
1 0 0 0	0
1 0 0 1	1
1 0 1 0	1
1 0 1 1	0
1 1 0 0	1
1 1 0 1	1
1 1 1 0	1
1 1 1 1	1

$$C \oplus D$$

Sintetizzare funzioni booleane con mux

 Supponiamo di avere mux 4:1 e di voler sintetizzare una funzione di 4 variabili




A B C D	Y
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	0
0 0 1 1	1
0 1 0 0	1
0 1 0 1	1
0 1 1 0	0
0 1 1 1	0
1 0 0 0	0
1 0 0 1	1
1 0 1 0	1
1 0 1 1	0
1 1 0 0	1
1 1 0 1	1
1 1 1 0	1
1 1 1 1	1


1

Decoder

 - Un decoder ha N linee di ingresso e 2^N linee di uscita
- se m è numero rappresentato dagli input allora solo l'm-esima linea di uscita è pari a 1 mentre tutte le altre sono a 0




A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

 

Sintetizzare funzioni booleane con decoder

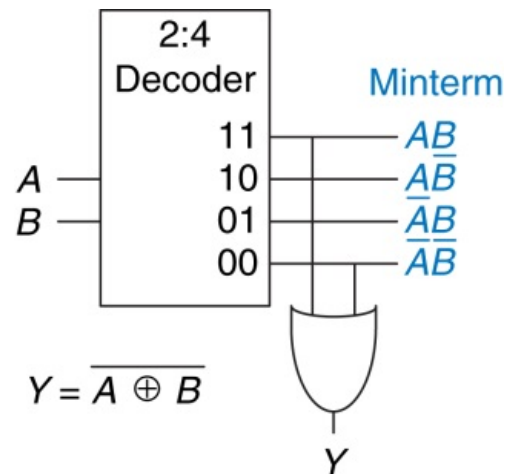- Anche i decoder possono essere usati per sintetizzare funzioni booleane
- Basta mettere in OR tutte e solo le linee di uscita che occorrono nella sigma-espressione della funzione da sintetizzare



$$Y = \Sigma(0, 3)$$

CIRCUITI SEQUENZIALI

Logica sequenziale



- Nei sistemi sequenziali l'output dipende sia dal valore corrente sia da valori precedenti dell'input. In tal senso si dice che il sistema ha *memoria*
- *Stato interno*: rappresenta l'informazione che mantiene la *storia* di un circuito sequenziale ed è necessaria per prevedere il suo comportamento futuro
 - Come vedremo lo stato di un sistema sarà memorizzato in componenti come i latches e flip-flop
- Un circuito sequenziale (*sincrono*) avrà una topologia ben precisa:
 - logica combinatoria: definisce l'evoluzione del sistema
 - Banchi di flip-flop: servono a memorizzare gli stati del sistema
- Un aspetto peculiare dei sistemi sequenziali è quello della retroazione (*feedback*), ovvero il segnale di output vengono riportati in input

State elements

- Lo stato di un circuito influenzerà l'evoluzione del sistema
- Gli *state elements* sono tutte quelle componenti circuitali che vengono adoperate per memorizzare lo stato di un circuito
 - Circuiti bistabili
 - SR Latch
 - D Latch
 - D Flip-flop

Circuito bistabile

  - *building block* per altri state elements
- Two outputs: Q , \overline{Q}
- No inputs



Analisi del circuito bistabile



- Considera i due possibili casi:

$Q = 0$:

allora $Q = 0$, $\bar{Q} = 1$ (consistente)

$Q = 1$:

  
allora $Q = 1$, $\bar{Q} = 0$ (consistente)



- Memorizza 1 bit nella variabile di stato Q (or \bar{Q})
- Ma non ci sono input per controllare questo stato!

SR (Set/Reset) Latch

- SR Latch

 

- Consideriamo i 4 possibili stati:

$S = 1, R = 0$

$S = 0, R = 1$


$S = 0, R = 0$

$S = 1, R = 1$

Analisi di un SR Latch


$S = 1, R = 0$:

allora $Q = 1$ e $\bar{Q} = 0$

 

$S = 0, R = 1$:

allora $Q = 0$ e $\bar{Q} = 1$

 


Analisi di un SR Latch

$S = 1, R = 0$:

allora $Q = 1$ e $\bar{Q} = 0$


operazione Set

 

$S = 0, R = 1$:

allora $Q = 0$ e $\bar{Q} = 1$



operazione Reset

 

Analisi di un SR Latch


$S = 0, R = 0$:

allora $Q = Q_{prev}$

  

$S = 1, R = 1$:

allora $Q = 0, \bar{Q} = 0$


 


Analisi di un SR Latch

$S = 0, R = 0$:

allora $Q = Q_{prev}$

Memoria

  


$S = 1, R = 1$:

allora $Q = 0, \bar{Q} = 0$


Stato non valido

$Q \neq \text{NOT } \bar{Q}$

 

Analisi di un SR Latch

 
- Se dalla condizione $S=R=1$ si passa alla condizione $S=R=0$ allora
 - Se i tempi di propagazione sono uguali allora il circuito va in oscillazione
 - Nell'ipotesi, più realistica che le porte abbiano ritardi anche lievemente differenti, il circuito si mette in uno dei due stati possibili. Anche in questo caso, però, lo stato finale non è predicibile



Simbolo per un SR Latch

- SR sta per Set/Reset
 - Memorizza un bit (Q)
- **Set:** Pone l'output a 1
($S = 1, R = 0, Q = 1$)
- **Reset:** Pone l'output a 0
($S = 0, R = 1, Q = 0$)
- **Memoria:** mantiene memoria dell'output
($S = 0, R = 0, Q = Q_{\text{prev}}$)

SR Latch
Symbol

 


Occorre evitare lo stato non valido $S = R = 1$

D Latch


- 2 input: CLK , D
- **CLK** : controlla *quando* l'output cambia
- **D** (data input): controlla *in che cosa* l'output cambia
- Se **$CLK = 1$** ,
 D passa fino a Q (*transparente*)
- Se **$CLK = 0$** ,
 Q mantiene il suo valore precedente (*opaco*)

D Latch
Symbol

 


Evita lo stato non valido in cui $Q \neq \text{NOT } \overline{Q}$

D Latch Internal Circuit

 


CLK	D	\overline{D}	S	R	Q	\overline{Q}
0	X					
1	0					
1	1					

D Latch Internal Circuit

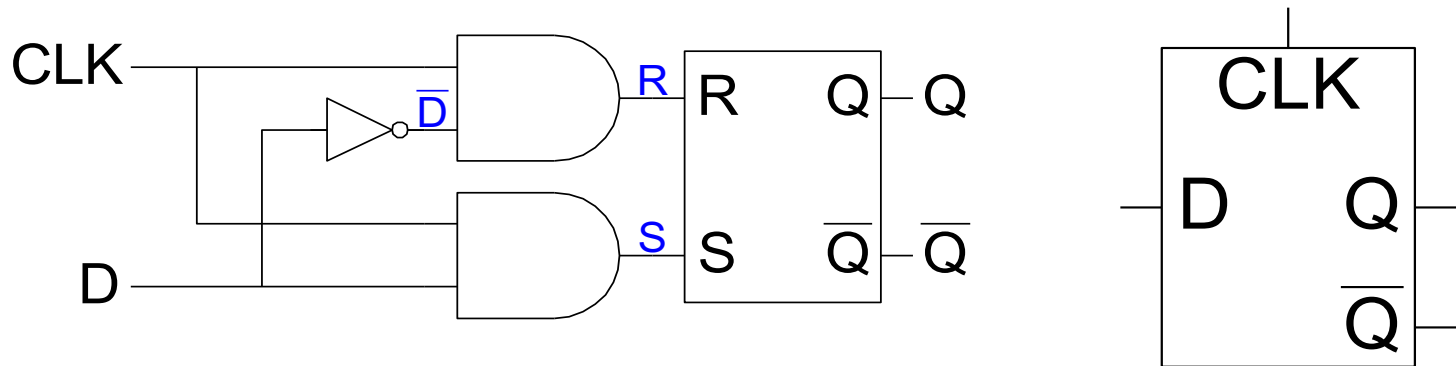

CLK	D	\overline{D}	S	R	Q	\overline{Q}
0	X	\overline{X}	0	0	Q_{prev}	\overline{Q}_{prev}
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0

D Latch

 

CLK	D	\overline{D}	S	R	Q	\overline{Q}
0	X	X	0	0	Q_{prev}	\overline{Q}_{prev}
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0